



# Latch sincroni e flip-flop

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Scienze dell'Informazione

[borgnese@di.unimi.it](mailto:borgnese@di.unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento Patterson: sezioni B.7 & B.8.



## Sommario


Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop






## Latch asincrono SC (o SR)

 

Una coppia di porte NOR retro-azionate può memorizzare un bit.



## Il latch SC sincrono

   

Si inserisce un AND tra il clock e gli ingressi. Solo quando il clock è alto i “cancelli” rappresentati dagli AND fanno passare gli input (collegano l'altro ingresso dell'AND con l'uscita). Cancelli di abilitazione del latch.



## Tabella delle transizioni



$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



## Tabella della verità - I



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 0

$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \overline{T}QSC + TQSC + TQSC + TQSC + TQSC + TQSC + TQSC + TQSC$$

$$TQSC +$$

$$= \overline{T}Q\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C} + TQ\overline{C}$$

$$= \overline{T}Q + TQSC + TSC =$$

$$\overline{T}Q + T(QSC + SC)$$

Status quo (Memory)      Cambia valore di uscita



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 1

## Tabella della verità - II



$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \bar{T}Q\bar{S}\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C +$$

$$\bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}Q\bar{S}C =$$

$$= \bar{T}Q\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S}\bar{C} + \bar{T}Q\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S} + \bar{T}Q\bar{S} =$$

$$= \bar{T}Q + \bar{T}Q\bar{S}\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S} + \bar{T}Q\bar{S} = \bar{T}Q + \bar{T}(Q\bar{S}\bar{C} + \bar{S})$$

Status quo  
(Memory)

Cambia valore  
di uscita

Cf. Latch  
asincrono



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D


Flip-flop



 
## Latch D sincrono

Memorizza il valore presente all'ingresso dati quando il clock è alto.

```
if clk = 1
  then
    Q* = D
  else
    Q* = Q
```



## La struttura del latch D

 



## Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

La funzione logica corrispondente è:

$$Q^* = TD + \bar{T}Q$$

$$Q^* = D$$

Status quo


Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



## Tabella della verità

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

 

T	D	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + T\bar{D}\bar{Q} + TDQ =$$


$$= \bar{T}Q + TD$$

Status quo

$$Q^* = D$$



## Elemento di memoria

 

T = segnale di scrittura – Write – attivo alto

$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + T\bar{D}\bar{Q} + TDQ =$$

$$= \bar{T}Q + TD$$

↙      ↘  
 Status Quo      Q\* = D  
 (memory)      (write)

Se T = 1, scrivo D

Se T = 0, mantiene il dato in memoria



## Sommario

Latch sincroni SR

Latch sincroni D

**Flip-flop**




## I bistabili



- Elementi di memoria (latch)
- “Cancelli” (flip-flop)




## Struttura di un circuito sequenziale

 





## Shift register


 


Registro a scorrimento (shift register o barrel shifter).

- Un unico ingresso I e un'unica uscita U.
- In presenza di un segnale attivo (clock alto), il contenuto viene spostato verso dx di una posizione.
- Il valore contenuto nell'elemento più a dx dove va?
- Qual'è il problema con l'utilizzo dei latch sincroni?



  
## Shift register con i latch (i problemi)






## Dispositivo di sincronizzazione

 


 
## Flip-flop







Dispositivi attivi sul fronte (di salita o discesa) del clock (edge sensitive): il loro stato (uscita) può commutare solo in corrispondenza della transizione alto->basso o basso->alto del clock.



Configurazione Master-Slave

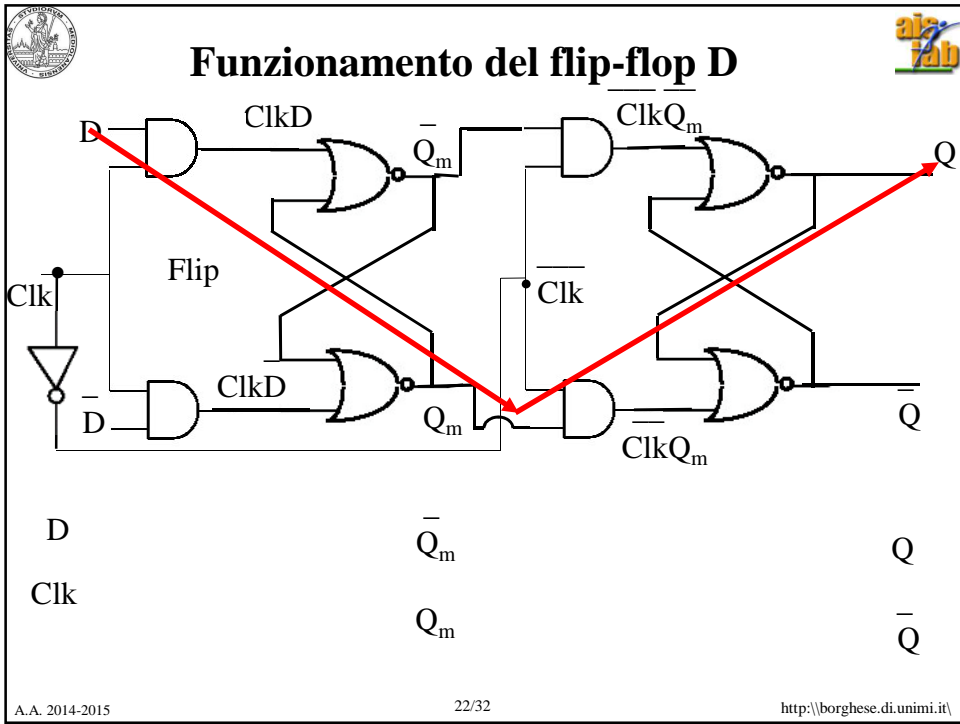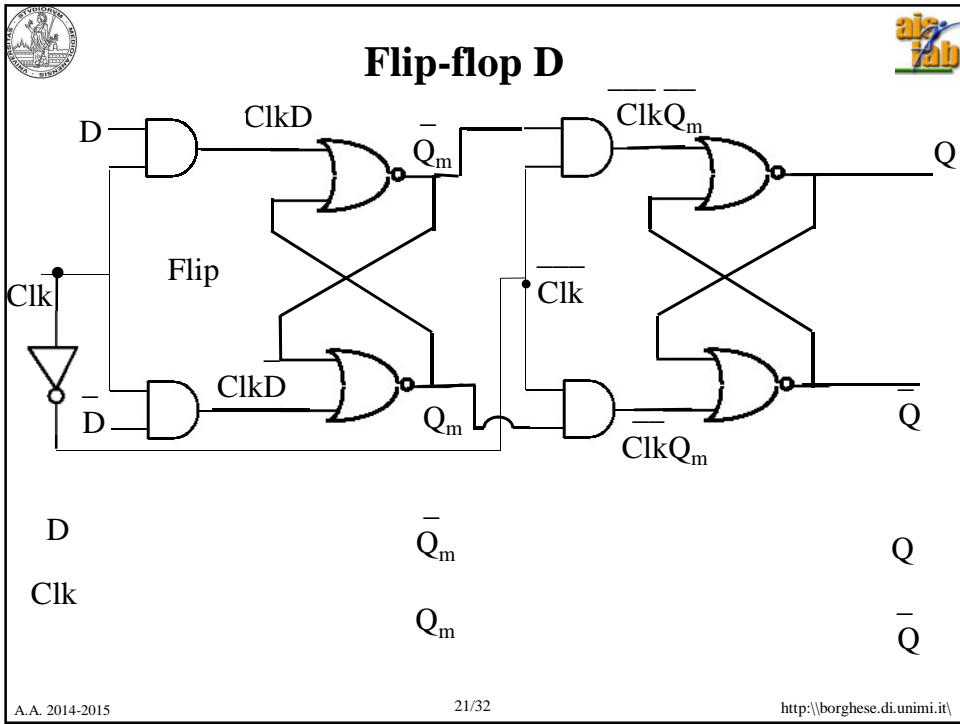

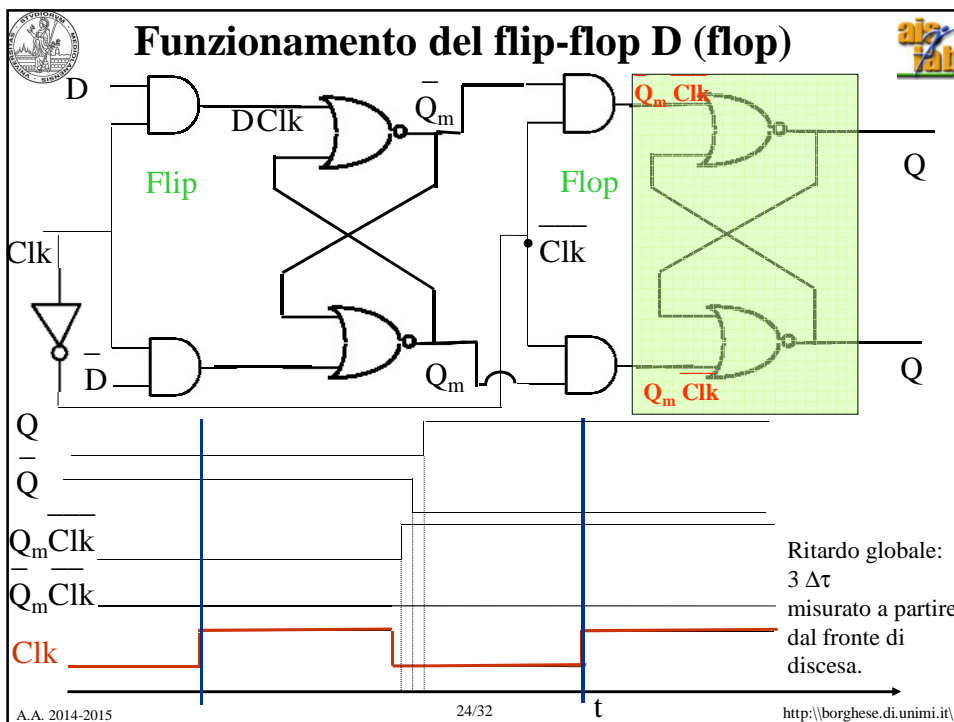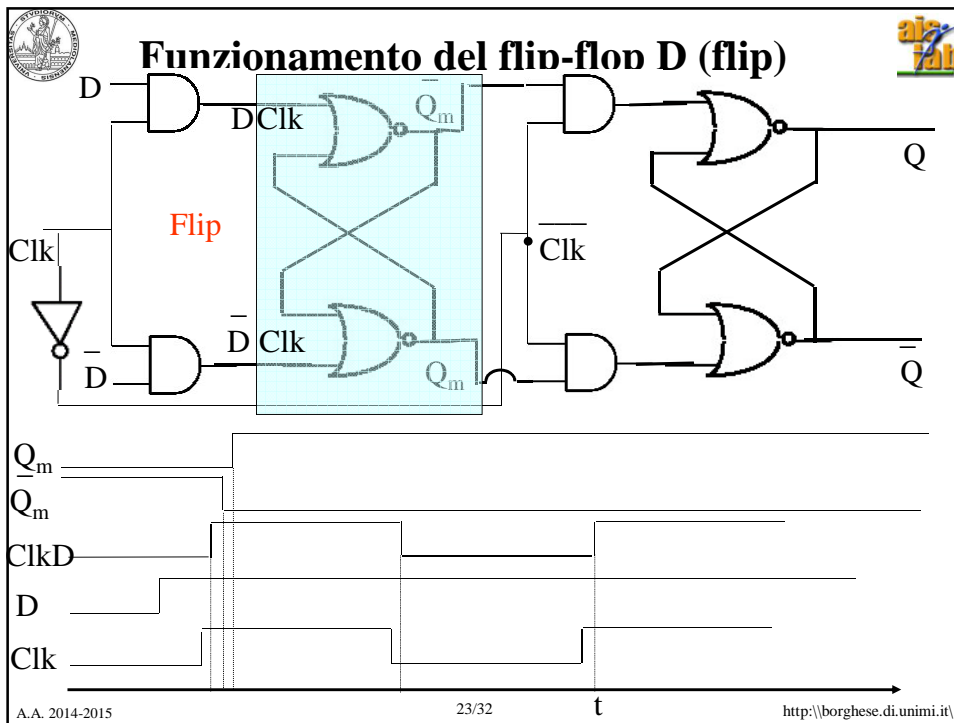

  




## Configurazione master-slave



- Semi-periodo di clock alto:
  - Il master è trasparente: ingresso -> uscita del latch master.
  - Lo slave è “opaco” -> mantiene l’uscita.
  - Lo slave è “disaccoppiato” dal latch master.
- Semi-periodo di clock basso:
  - Il master è opaco: l’uscita del latch master si mantiene.
  - Il master è “disaccoppiato” dall’ingresso esterno.
  - Lo slave è trasparente e porta in uscita l’uscita del latch master.




## Struttura di un circuito sequenziale

 

Pone dei problemi di sincronizzazione: la logica combinatoria deve terminare la commutazione in tempo utile.



 
## Temporizzazione di un circuito sequenziale



- La logica ha tempo sufficiente per completare la commutazione.
- Il periodo di clock è tale, per cui la commutazione del clock avviene dopo che la logica combinatoria ha terminato tutte le commutazioni.
- Il tempo necessario alla logica combinatoria per commutare è  $\leq$  tempo associato al cammino critico.
- Il clock arriva contemporaneamente a tutti i dispositivi sincronizzati.




## Temporizzazione: problemi

 

L'input D deve essere stabile intorno alla commutazione del clock:

 - Tempo di set-up**: è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D prima del fronte di clock.
- Tempo di hold**: è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D dopo il fronte di clock (solitamente trascurabile).
- Tempo necessario per fare commutare l'uscita master di un flip-flop.**






## Temporizzazione: Come si dimensiona il clock




$$T > k * (t_p + t_c + t_s + t_w)$$

 

**Tempo di propagazione:** è il tempo necessario per propagare il segnale nel flip-flop e quindi alla logica combinatoria ( $t_p$ ).

 **Tempo di skew:** ritardo massimo del clock ( $t_w$ ).



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop