



# L'unità di controllo di CPU a singolo ciclo

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Scienze dell'Informazione  
[alberto.borghese@unimi.it](mailto:alberto.borghese@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento sul Patterson: capitolo 4.2 , 4.4, D1, D2.



## Sommario

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).


Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (branch).

UC della CPU

Control and Data path


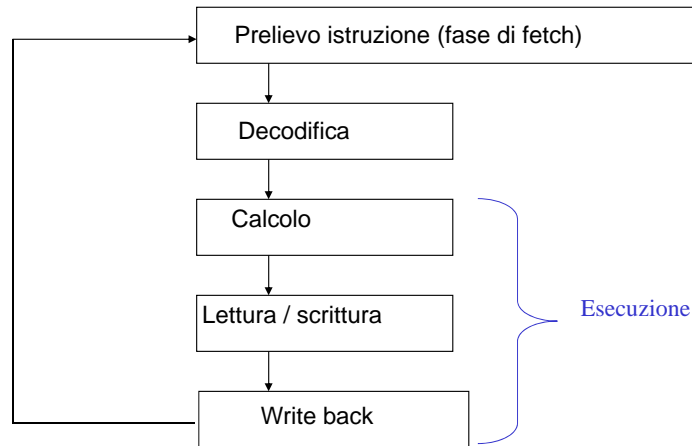
## Ciclo di esecuzione di un'istruzione MIPS







## Codifica delle istruzioni

- Tutte le istruzioni MIPS hanno la **stessa dimensione (32 bit)** – Architettura RISC.
- I 32 bit hanno un significato diverso a seconda del formato (o tipo) di istruzione
  - il tipo di istruzione è riconosciuto in base al valore di alcuni bit (**6 bit**) più significativi (**codice operativo - OPCODE**)
- Le istruzioni MIPS sono di **3 tipi** (formati):
  - **Tipo R (register)** – Lavorano su **3 registri**.
    - Istruzioni aritmetico-logiche.
  - **Tipo I (immediate)** – Lavorano su **2 registri**. L'istruzione è suddivisa in un **gruppo di 16 bit contenenti informazioni + 16 bit riservati ad una costante**.
    - Istruzioni di accesso alla memoria o operazioni contenenti delle costanti.
  - **Tipo J (jump)** – Lavora **senza registri: codice operativo + indirizzo di salto**.
    - Istruzioni di salto incondizionato.



	6-bit	5-bit	5-bit	5-bit	5-bit	6-bit
R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
I	op	rs	rt	indirizzo		
J	op	indirizzo				





  

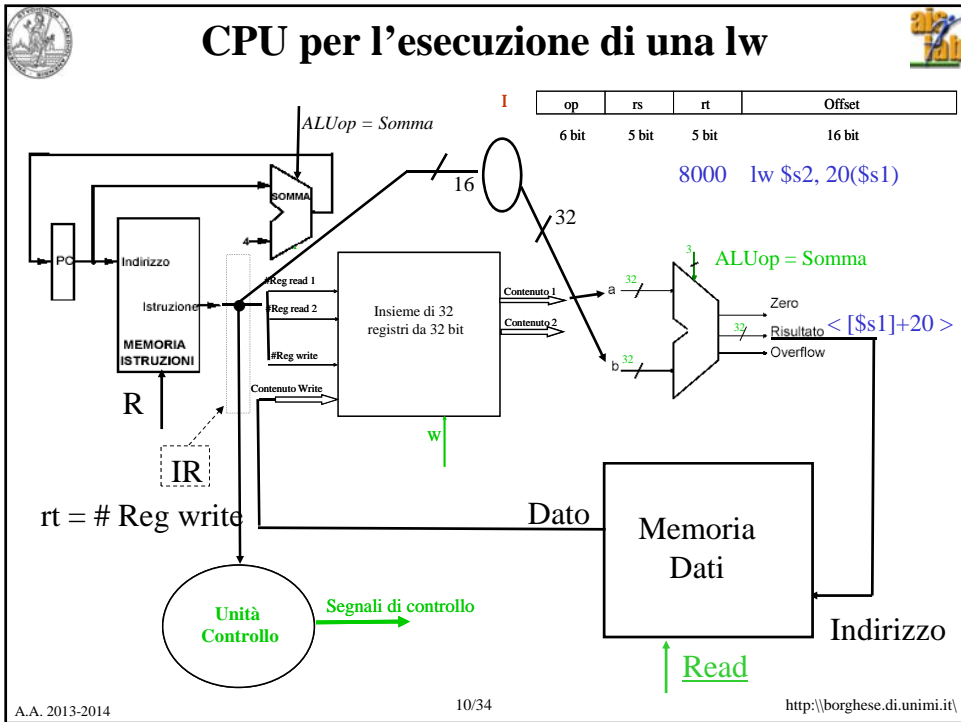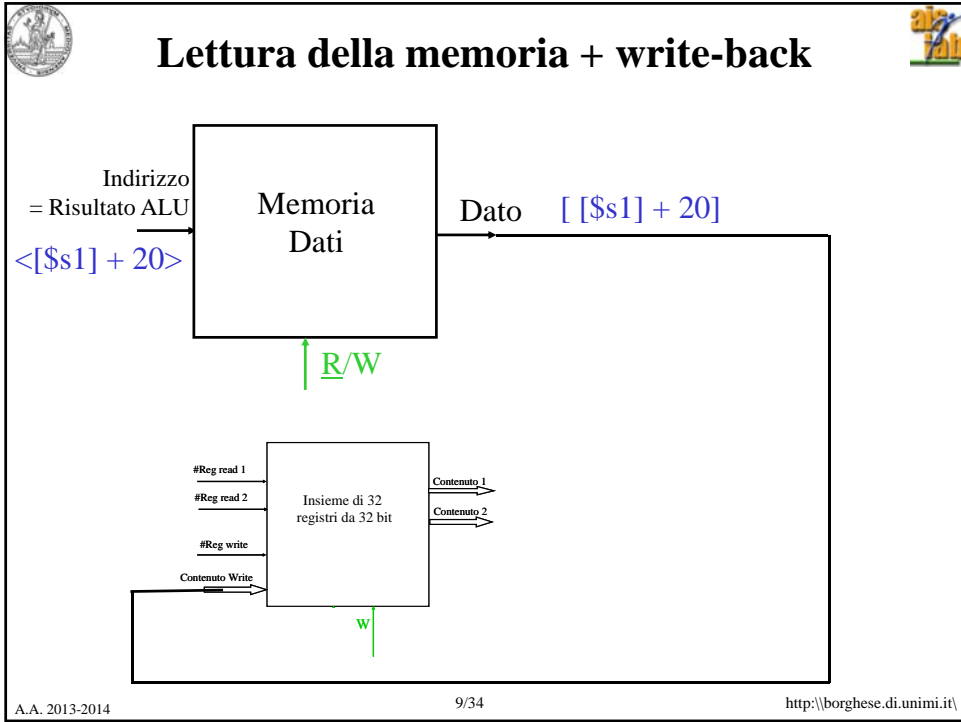



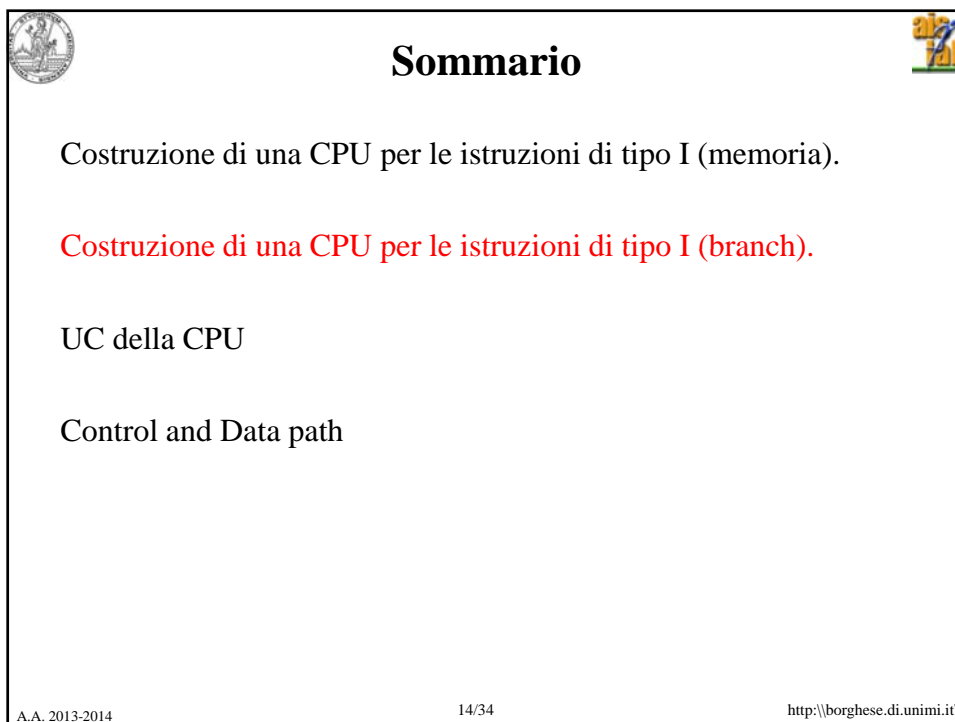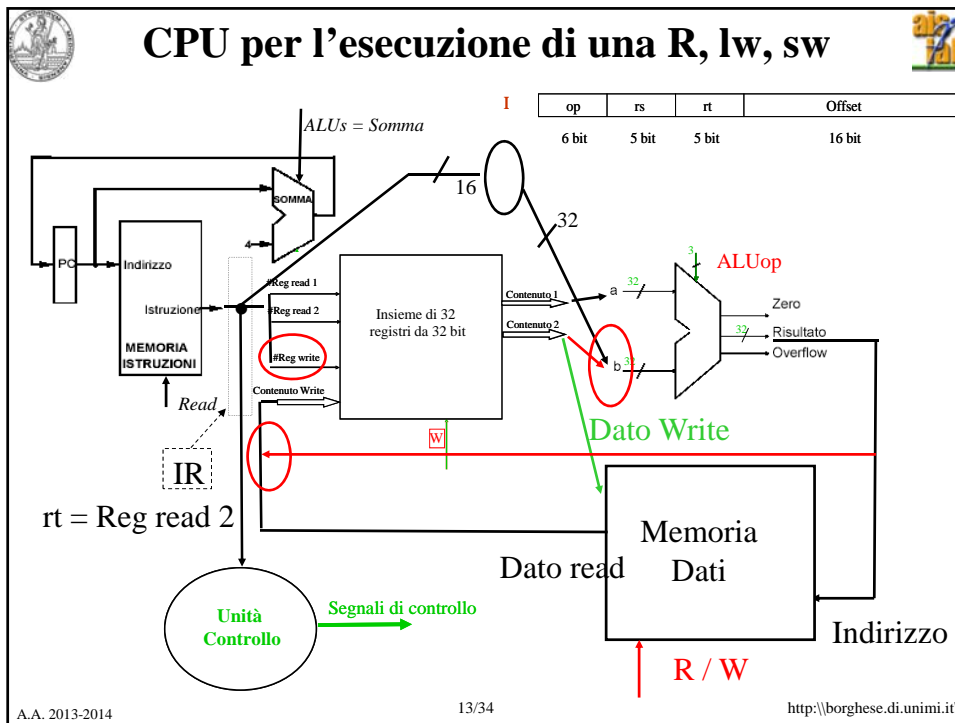

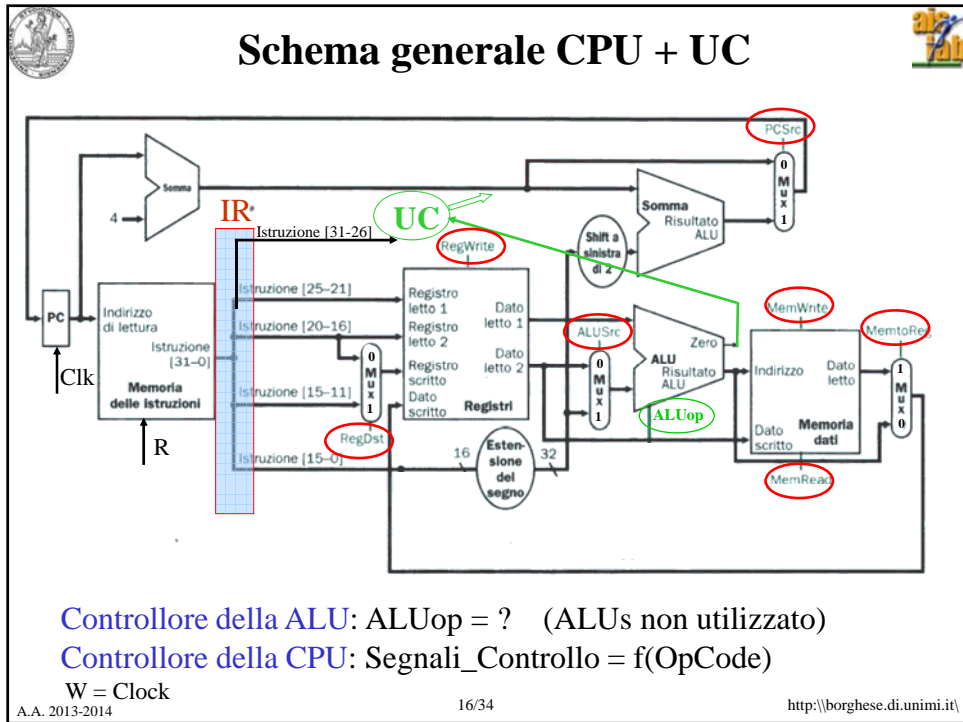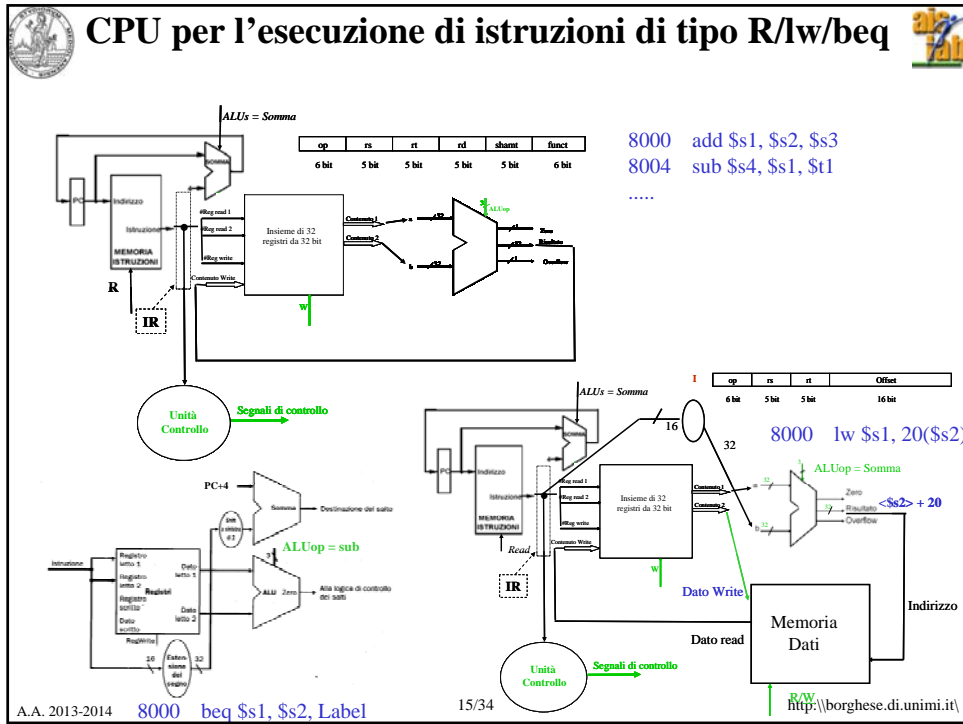





## Osservazioni



Il ciclo di esecuzione di un'istruzione si compie in un **unico** ciclo di clock.



Ogni unità funzionale può essere utilizzata 1 sola volta.



Duplicazione Memoria: Memoria dati e memoria istruzioni.  
Triplificazione ALU: 3 ALU: 2 sommatori + 1 general purpose.



## Sommario



Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (branch).

**UC della CPU**

Control and Data path

## Segnali di controllo su 1 bit



Nome del segnale	Effetto quando è negato	Effetto quando è affermato
RegDst	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (R2, bit 20-16)	Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11)
RegWrite	Nessuno	Nel registro specificato all'ingresso registro scritto del Register File, viene scritto il valore presente all'ingresso Dato Scritto
ALUSrc	Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita in lettura del Register File	Il secondo operando della ALU è la versione estesa (con segno) del campo offset
Branch	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4 (condizionato all'uscita di ALU)	Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto (condizionato all'uscita di ALU)
MemRead	Nessuno	Il contenuto della cella di memoria dati indirizzata dal MAR è posto nel MDR
MemWrite	Nessuno	Il contenuto in ingresso al MDR, viene memorizzato nella cella il cui indirizzo è caricato nel MAR
MementoReg	Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla ALU	Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla memoria

A.A. 2014-2015 19/34 <http://borghese.di.unimi.it/>

## Controllo del data-path

Istruzione (OpCode)	RegDst	ALUSrc	MementoReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUs
R (000000)	1	0	0	1	0	0	0	10
lw (100011)	0	1	1	1	1	0	0	00
sw (101011)	x	1	x	0	0	1	0	00
beq (000100)	x	0	x	0	0	0	1	01
addi(001000)	1	1	0	1	0	0	0	00

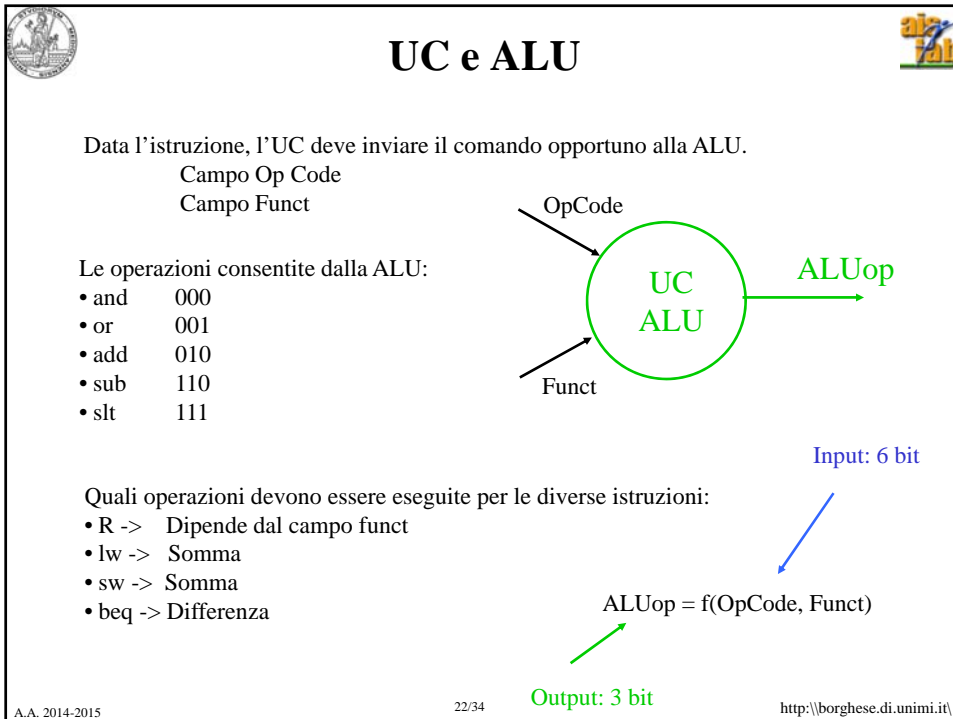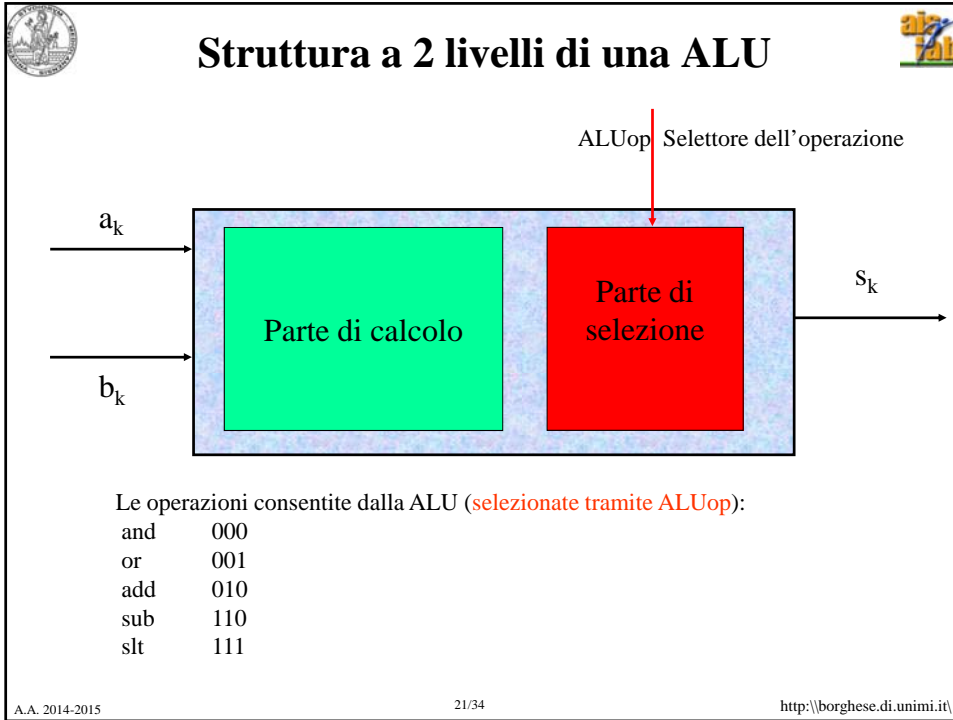A.A. 2014-2015 20/34 <http://borghese.di.unimi.it/>





 
## Controllo gerarchico



Le operazioni consentite dalla ALU:

- and 000
- or 001
- add 010
- sub 110
- slt 111





If (OpCode == R) then  
 Funct → ALUop  
 Else  
 OpCode → ALUop



## Controllo della ALU



Istr	OpCode						ALUs	
	1	0	0	0	1	1	0	0
lw	1	0	0	0	1	1	0	0
sw	1	0	1	0	1	1	0	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1
add	0	0	0	0	0	0	1	0
sub	0	0	0	0	0	0	1	0
and	0	0	0	0	0	0	1	0
or	0	0	0	0	0	0	1	0
slt	0	0	0	0	0	0	1	0

  

Sintetizzo i 2 bit come SOP

$$ALUs = f(OpCode)$$



## Controllo della ALU



Istr	OpCode						ALUs		Funct						ALUop			
lw	1	0	0	0	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0
sw	1	0	1	0	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0
beq	0	0	0	1	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	0
add	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
sub	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
and	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
or	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
slt	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1

$$ALUop = f(ALUs, Funct)$$

SOP



## Sommario





Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (branch).

UC della CPU


Control and Data path

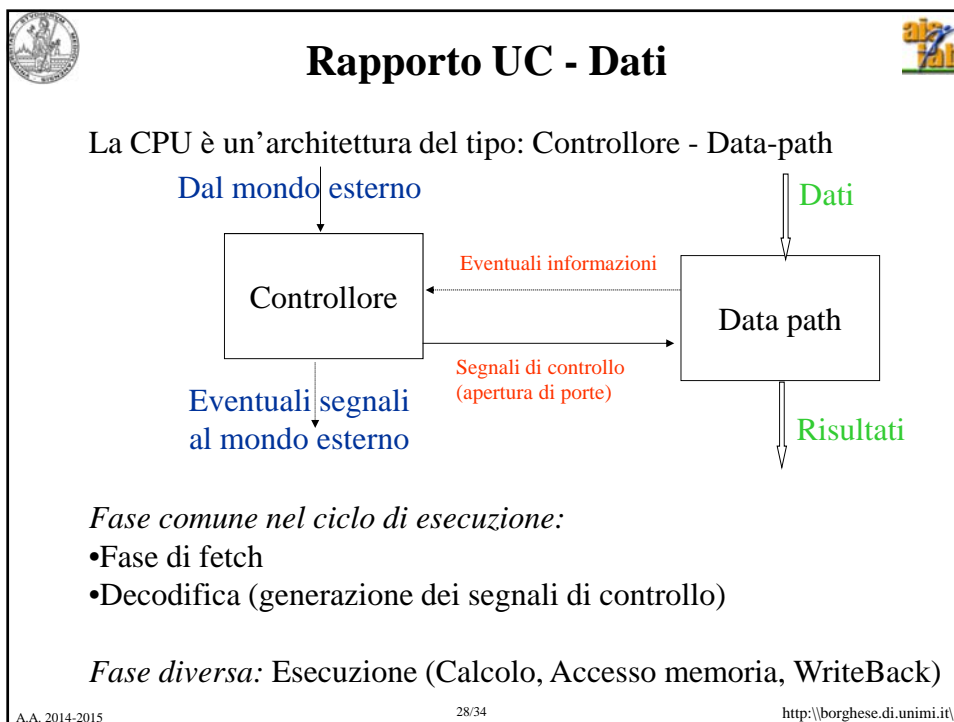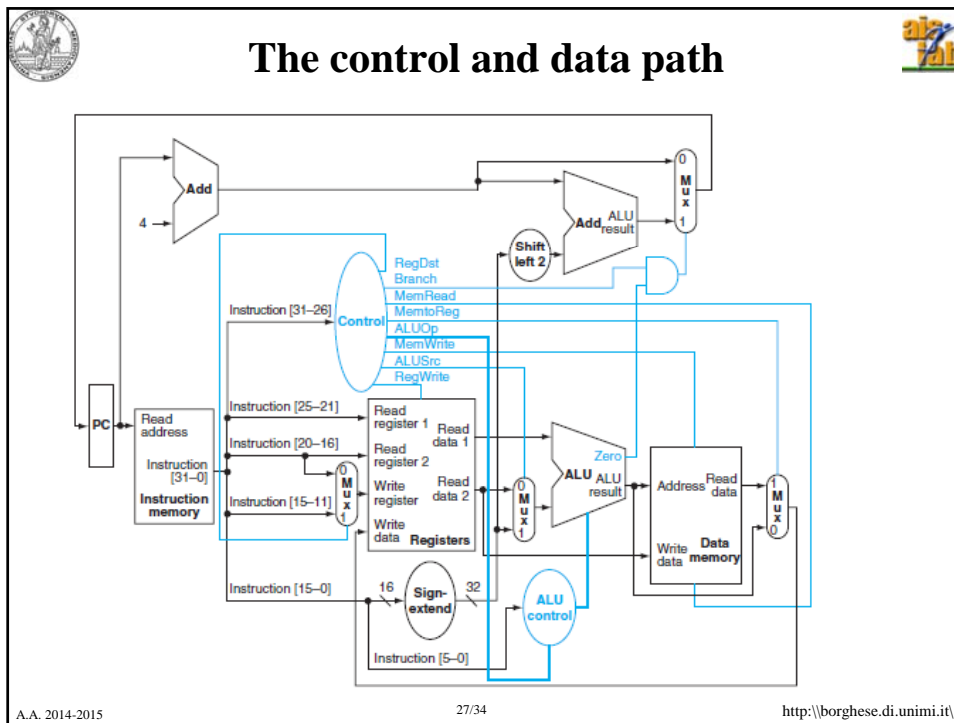



 
## L'unità di controllo

- Unità di controllo coordina i flussi di informazione (è il "cervello" della CPU):
- 1) abilitando le vie di comunicazione opportune a seconda dell'istruzione in corso di esecuzione.
- 2) selezionando l'operazione opportuna delle ALU.



## L'istruzione jump

 


L'indirizzo di salto sarà determinato in due passi:

- Calcolo di Indirizzo = Indirizzo \* 4.
- Deteminazione dell'indirizzo di salto come:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Base (PC)} & 0100 & 1000\ 0011\ 0001\ 1011\ 1011\ 1011\ 10\ 11 + \\
 \text{Nuovo indirizzo} & & 1000\ 0110\ 0111\ 0000\ 0000\ 0001\ 00\ 00 = \\
 \\ 
 \text{Indirizzo salto} & 0100 & 1000\ 0110\ 0111\ 0000\ 0000\ 0001\ 00\ 00
 \end{array}$$

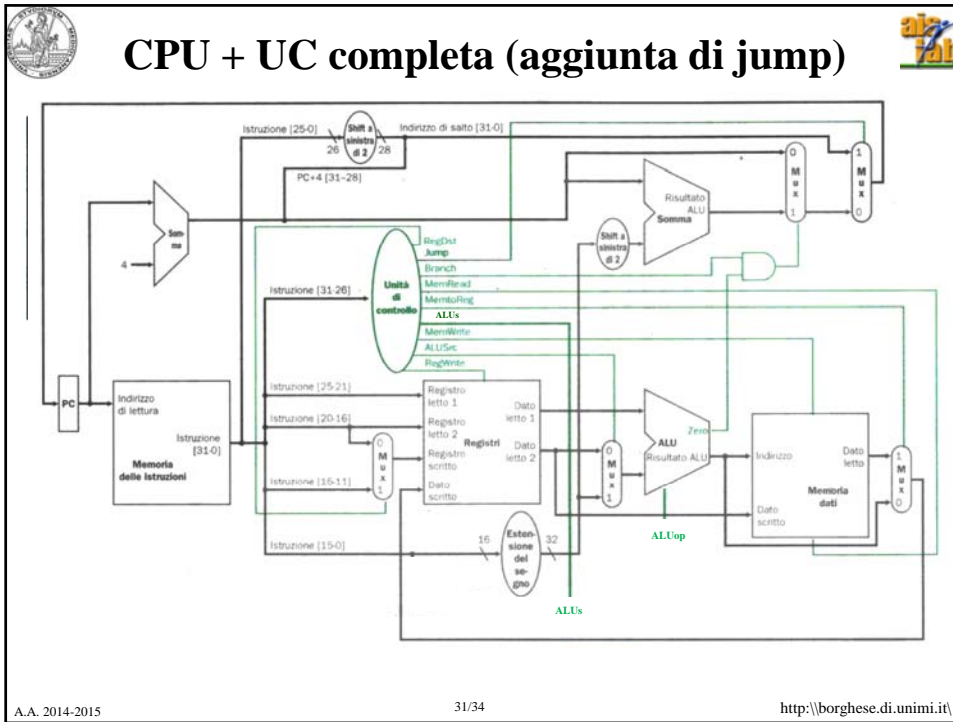L'indirizzo è un numero positivo (posizione in memoria assoluta).



### Controllo del data-path

Istruzione (OpCode)	Reg Dst	ALU Src	Memto Reg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	ALUs	Jump
R (000000)	1	0	0	1	0	0	0	10	0
lw (100011)	0	1	1	1	1	0	0	00	0
sw (101011)	x	1	x	0	0	1	0	00	0
beq (000100)	x	0	x	0	0	0	1	01	0
J (000010)	x	x	x	0	0	0	0	xx	1


La lettura della memoria non è indolore soprattutto quando sono presenti dei livelli (di cache).

A.A. 2014-2015 32/34 <http://borghese.di.unimi.it/>




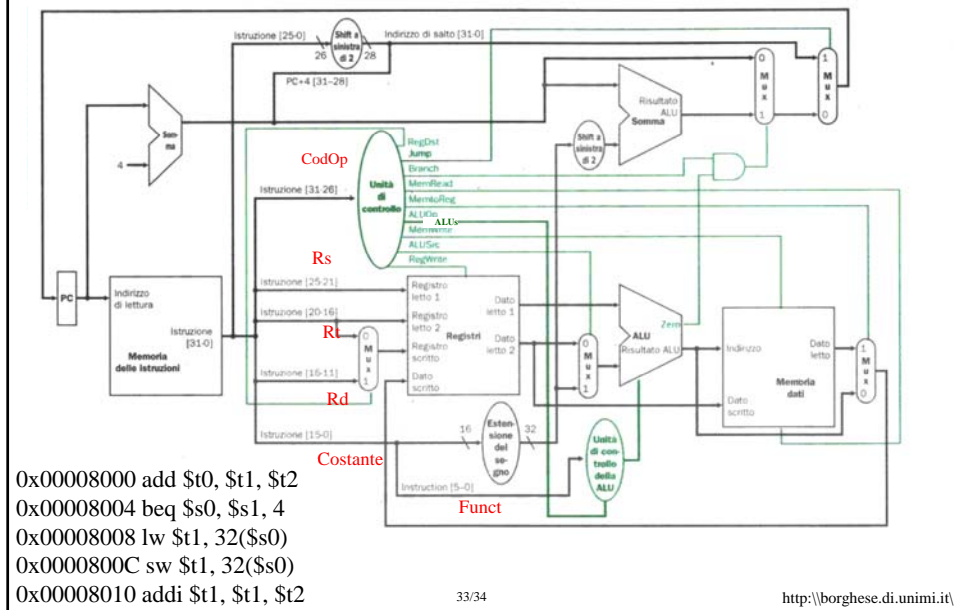
## Contenuto della CPU per l'esecuzione di istruzioni diverse



## Sommario



Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (memoria).

Costruzione di una CPU per le istruzioni di tipo I (branch).

UC della CPU

Control and Data path