



# Latch sincroni e flip-flop

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento Informatica  
[borgnese@di.unimi.it](mailto:borgnese@di.unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento Patterson: sezioni B.7 & B.8.



## Sommario


Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop






## Latch asincrono SC (o SR)

 

Una coppia di porte NOR retro-azionate può memorizzare un bit.



## Il latch SC sincrono

 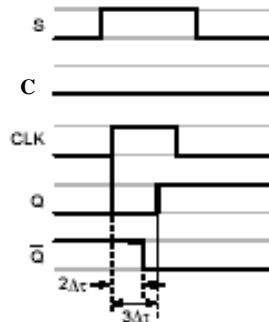 

Si inserisce un AND tra il clock e gli ingressi.  
Solo quando il clock è alto i “cancelli”  
rappresentati dagli AND fanno passare gli input  
(collegano l'altro ingresso dell'AND con  
l'uscita). Cancelli di abilitazione del latch.



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

## Tabella della verità e tabella di transizione



TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$



## Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$



TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 0

## Tabella della verità - I



$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC}$$

$$= \overline{TQC} + \overline{TQSC} + \overline{TQC} + \overline{TSC} =$$

$$= \overline{TQ} + \overline{TQSC} + \overline{TSC} = \overline{TQ} + \overline{T(QSC + SC)}$$

Status quo (Memory) : Cambia valore di uscita



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 1

## Tabella della verità - II



$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC}$$

$$\overline{TQSC} + \overline{TQSC} + \overline{TQSC} =$$

$$= \overline{TQC} + \overline{TQSC} + \overline{TQC} + \overline{TQS} + \overline{TQS} =$$

$$= \overline{TQ} + \overline{TQSC} + \overline{TQS} + \overline{TQS} = \overline{TQ} + \overline{T(QSC + S)}$$

Cf. Latch asincrono

Status quo (Memory) : Cambia valore di uscita



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop



 
## Latch D sincrono



Memorizza il valore presente all'ingresso dati quando il clock è alto.


```
if clk = 1
  then
    Q* = D
  else
    Q* = Q
```



Latch-D



## La struttura del latch D

 

## Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

La funzione logica corrispondente è:

$$Q^* = TD + \bar{T}Q$$

Q\* = D

Status quo


Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



## Tabella della verità

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

 

T	D	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + T\bar{D}\bar{Q} + TDQ =$$


$$= \bar{T}Q + TD$$

Status quo

$$Q^* = D$$



## Elemento di memoria

 

T = segnale di scrittura – Write – attivo alto

$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + T\bar{D}\bar{Q} + TDQ =$$

$$= \bar{T}Q + TD$$

Status Quo  
(memory)

$$Q^* = D$$

(write)

Se T = 1, scrivo D

Se T = 0, mantiene il dato in memoria



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

**Flip-flop**




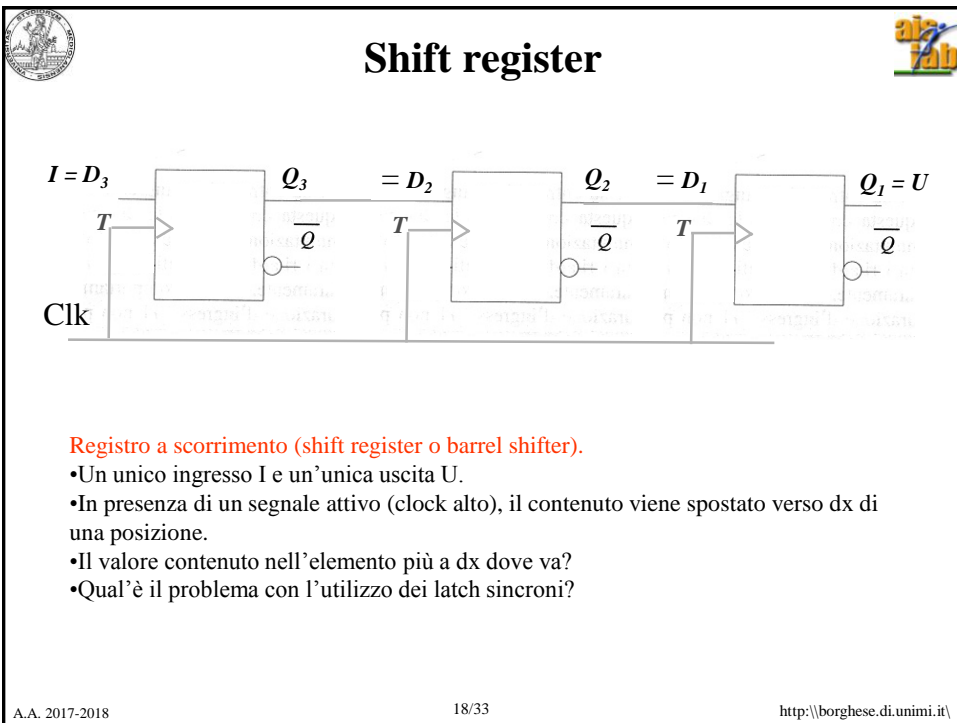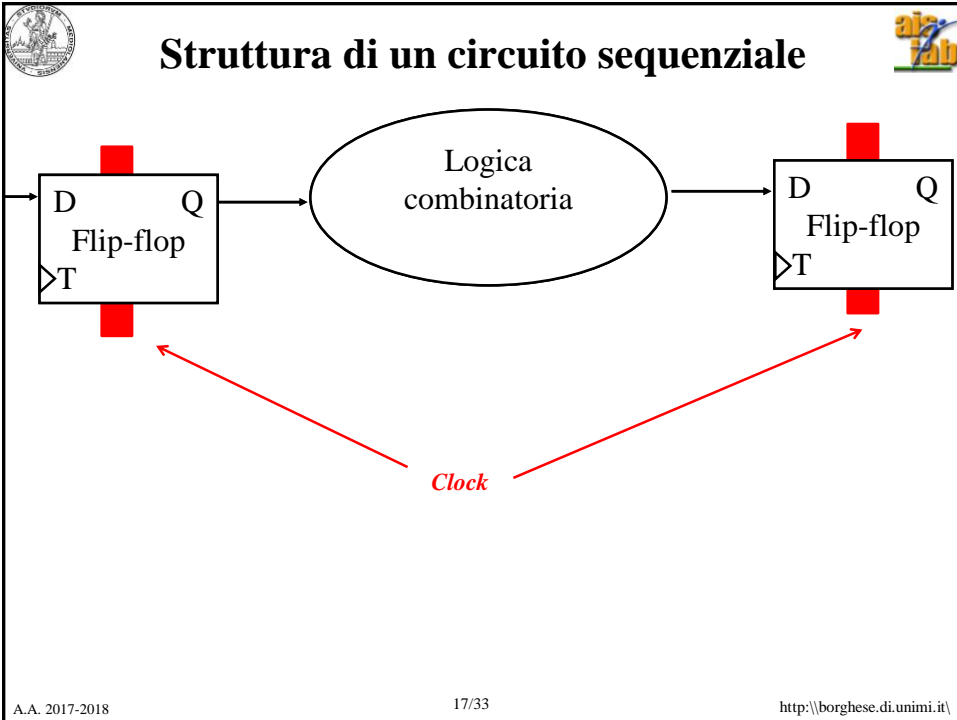
## I bistabili





- Elementi di memoria (latch)
- “Cancelli” (flip-flop)







  
## Shift register con i latch (i problemi)




## Dispositivo di sincronizzazione

 


 
# Flip-flop


Dispositivi attivi sul fronte (di salita o discesa) del clock (edge sensitive): il loro stato (uscita) può commutare solo in corrispondenza della transizione alto->basso o basso->alto del clock.







Configurazione Master-Slave




# Flip-flop D

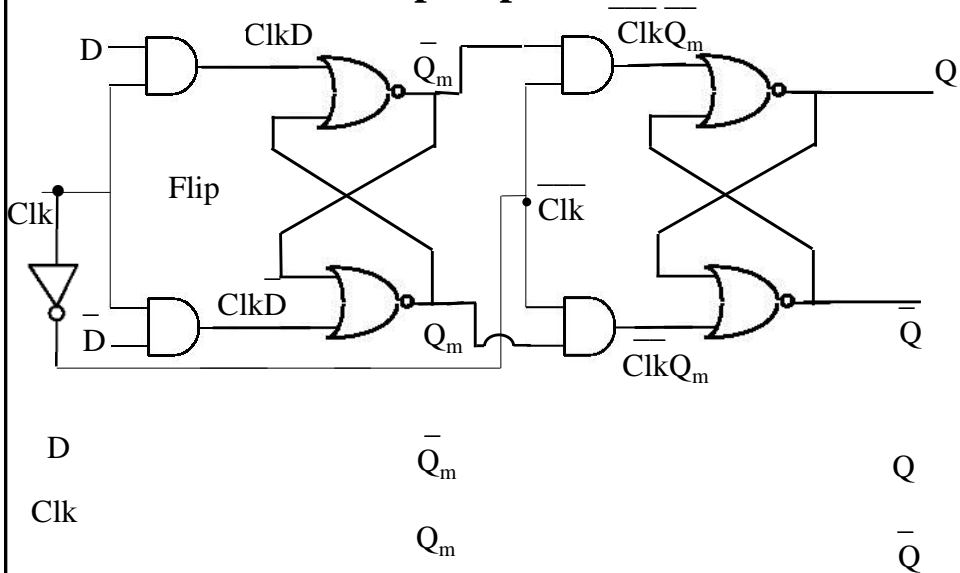

 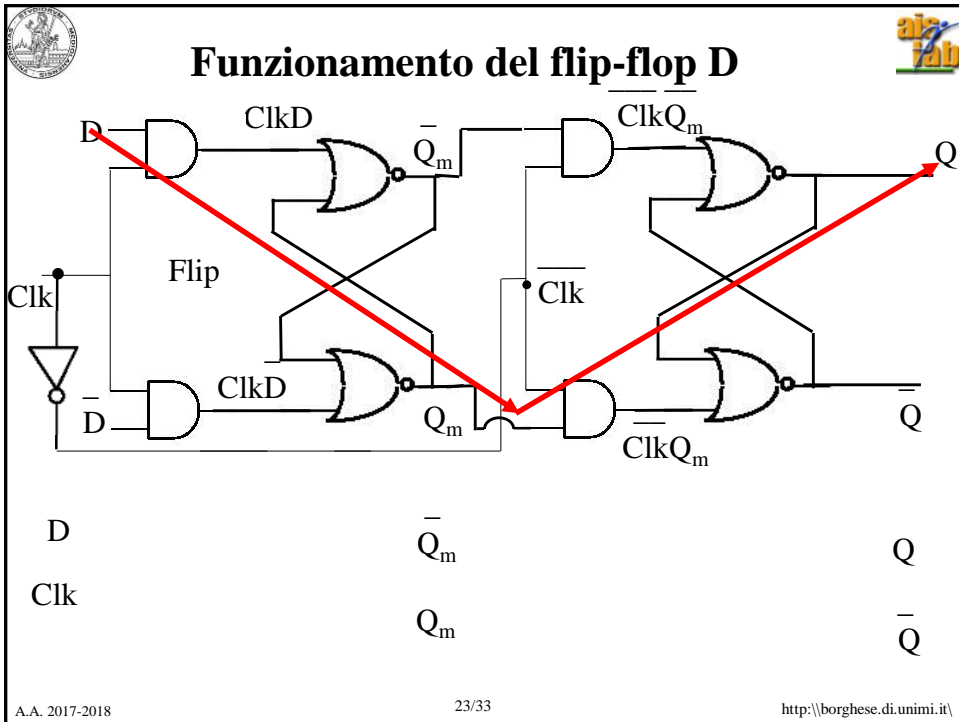

 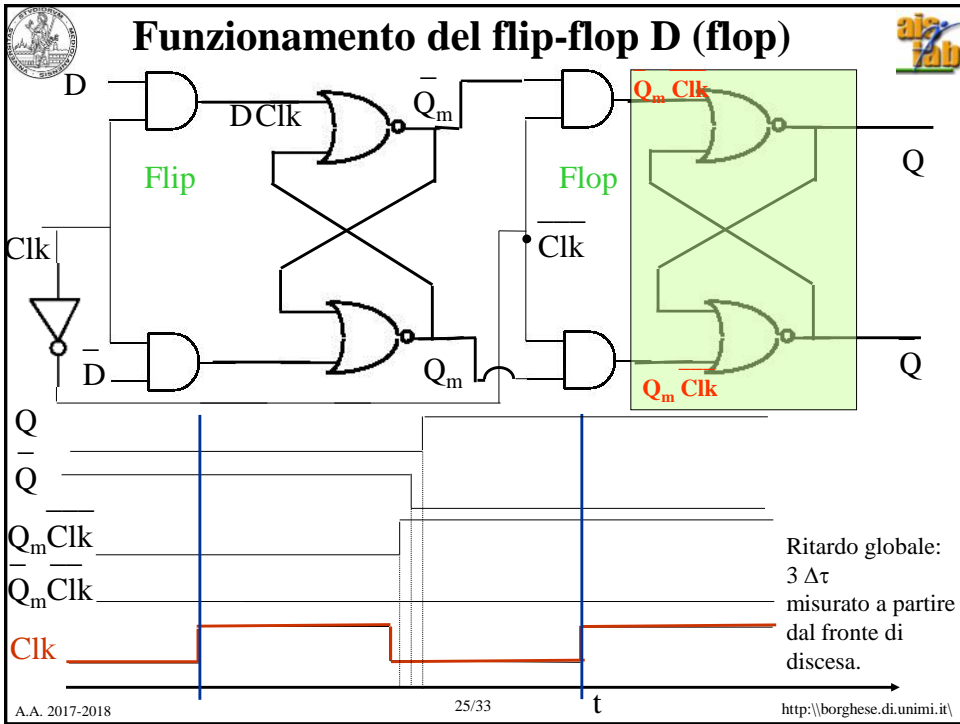

 

## Configurazione master-slave

- Semi-periodo di clock alto:
  - Il master è trasparente: ingresso  $\rightarrow$  uscita del latch master.
  - Lo slave è “opaco”  $\rightarrow$  mantiene l’uscita.
  - Lo slave è “disaccoppiato” dal latch master.
- Semi-periodo di clock basso:
  - Il master è opaco: l’uscita del latch master si mantiene.
  - Il master è “disaccoppiato” dall’ingresso esterno.
  - Lo slave è trasparente e porta in uscita l’uscita del latch master.


A.A. 2017-2018

28/33

<http://borghese.di.unimi.it/>




## Struttura di un circuito sequenziale

 

Pone dei problemi di sincronizzazione: la logica combinatoria deve terminare la commutazione in tempo utile.



 
## Temporizzazione di un circuito sequenziale



- La logica ha tempo sufficiente per completare la commutazione.
- Il periodo di clock è tale, per cui la commutazione del clock avviene dopo che la logica combinatoria ha terminato tutte le commutazioni.
- Il tempo necessario alla logica combinatoria per commutare è  $\leq$  tempo associato al cammino critico.
- Il clock arriva contemporaneamente a tutti i dispositivi sincronizzati.




## Temporizzazione: problemi

 

L'input D deve essere stabile intorno alla commutazione del clock:

 
- **Tempo di set-up:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D prima del fronte di clock.
- **Tempo di hold:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D dopo il fronte di clock (solitamente trascurabile).



## Temporizzazione: Come si dimensiona il clock




$$T > k * (t_p + t_c + t_s + t_w)$$

 

**Tempo di propagazione:** è il tempo necessario per propagare il segnale nella logica combinatoria ( $t_p$ ). Il massimo tempo è rappresentato dal cammino critico.

 **Tempo di skew:** ritardo massimo del clock ( $t_w$ ).







# Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop