



Moltiplicatori HW e ALU

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Informatica
borgnese@di.unimi.it

Università degli Studi di Milano

Riferimenti: Appendice B5 prima parte.
Per approfondimenti, Capitolo 7 del Fummi, Sami, Silvano.



Sommario

Moltiplicatori

ALU



Moltiplicazione mediante shift



Lo **shift** di un numero a sinistra, di k cifre, corrisponde a una **moltiplicazione** per la base elevata alla k -esima potenza.

Lo **shift** di un numero a destra, di k cifre, corrisponde a una **divisione** per la base elevata alla k -esima potenza.

Esempio nel caso decimale:

$$213_{10} \times 10 = 2130_{10}$$

$$\begin{aligned} 213_{10} &= (2 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times 10^1 = \\ &= (2 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times 10^1 = \\ &= (2 \times 10^2 \times 10^1 + 1 \times 10^1 \times 10^1 + 3 \times 10^0 \times 10^1) = \\ &= (2 \times 10^3 + 1 \times 10^2 + 3 \times 10^1) = 2130 \text{ cvd.} \end{aligned}$$

$$213_{10} / 10 = 21,3_{10}$$

$$\begin{aligned} 213_{10} &= (2 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0) / 10^1 = \\ &= (2 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times 10^{-1} = \\ &= (2 \times 10^2 \times 10^{-1} + 1 \times 10^1 \times 10^{-1} + 3 \times 10^0 \times 10^{-1}) = \\ &= (2 \times 10^1 + 1 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1}) = 21,3 \text{ cvd.} \end{aligned}$$



Moltiplicazione mediante shift



Lo **shift** di un numero a sinistra, di k cifre, corrisponde a una **moltiplicazione** per la base elevata alla k -esima potenza.

Lo **shift** di un numero a destra, di k cifre, corrisponde a una **divisione** per la base elevata alla k -esima potenza.

Esempio nel caso binario:

$$23 * 4 = 92 \Rightarrow 10111 * 100 = 1011100$$

Esprimendo l'operazione in decimale:

$$\begin{aligned} &(1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0) \times 2^2 = \\ &(1x2^6 + 0x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2) = 64 + 16 + 8 + 4 = 92 \text{ cvd.} \end{aligned}$$

$$23 / 4 = 5,75 \Rightarrow 10111 / 100 = 101,11$$

Esprimendo l'operazione in decimale:

$$\begin{aligned} &(1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0) \times 2^{-2} = \\ &(1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2}) = 5,75 \text{ cvd.} \end{aligned}$$




Moltiplicazione mediante shift, caso binario



Codifica su 8 + 2 cifre decimali:
 
$$23 * 4 = 92 \Rightarrow 00010111 * 100 = 01011100$$



A.A. 2025-2026

5/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

5




Divisione mediante shift, caso binario



Codifica su 8 + 2 cifre decimali:
 
$$23 / 4 = 5,75 \Rightarrow 00010111 / 100 = 0000101,11$$



A.A. 2025-2026

6/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

6



Moltiplicazione decimale



Moltiplicando $\longrightarrow$ 2 7 8 x

Moltiplicatore $\longrightarrow$ 4 2 3 =

Prodotti parziali $\longrightarrow$

8 3 4 +
5 5 6 -
1 1 1 2 - -

Prodotto finale $\longrightarrow$

1 1 7 5 9 4

$$278 \times 423 = 278 \times (4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0) =$$
$$278 \times (4 \times 10^2) + 278 \times (2 \times 10^1) + 278 \times (3 \times 10^0)$$

Somma dei prodotti parziali



Moltiplicazione binaria - I



Moltiplicando $\longrightarrow$ 1 1 0 1 1 x

Moltiplicatore $\longrightarrow$ 1 1 (1) =

1 1 0 1 1 x 27_{10}
1 1 1 = 7_{10}

1° prodotto parziale 1 1 0 1 1 +

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

1 1 0 1 1 - -

Prodotti parziali

1 0 1 1 1 1 0 1

189_{10}

Prodotto finale

Somma dei prodotti parziali



Moltiplicazione binaria - II



Moltiplicando $\longrightarrow$ 1 1 0 1 1 x
Moltiplicatore $\longrightarrow$ 1 (1) 1 =

$$\begin{array}{r} 11011 \times 27_{10} \\ 111 = 7_{10} \\ \hline \end{array}$$

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

1 1 0 1 1 - -

$$\begin{array}{r} 10111101 \quad 189_{10} \\ \hline \end{array}$$

1 1 0 1 1 +
1 1 0 1 1 -

2 prodotti
parziali

Il secondo prodotto parziale è incolonnato alle potenze di 2^1 (la cifra del moltiplicatore ha peso 2^1)

Ho generato 2 addendi (2 prodotti parziali)
Provvedo subito alla loro somma



Moltiplicazione binaria - III



Moltiplicando $\longrightarrow$ 1 1 0 1 1 x
Moltiplicatore $\longrightarrow$ 1 1 1 =

$$\begin{array}{r} 11011 \times 27_{10} \\ 111 = 7_{10} \\ \hline \end{array}$$

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

1 1 0 1 1 - -

$$\begin{array}{r} 10111101 \quad 189_{10} \\ \hline \end{array}$$

1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

1^a Somma Parziale

$$\begin{array}{l} 1010001_2 = 81_{10} \\ 11011_2 \times 11_2 = 27_{10} \times 3_{10} \end{array}$$

1 0 1 0 0 0 1 +

2 prodotti
parziali

$$\begin{aligned} P &= P_0 + P_1 + P_2 = (P_0 + P_1) + P_2 = \\ &= S_0 + P_2 \end{aligned}$$



Moltiplicazione binaria - IV



Moltiplicando $\longrightarrow$ 1 1 0 1 1 x
Moltiplicatore $\longrightarrow$ ① 1 1 =

$$\begin{array}{r} 11011 \times 27_{10} \\ 111 = 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011-- \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

1^a Somma
parziale

$$\begin{array}{r} 11111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ \hline 1010001+ \\ 11011- \\ \hline \end{array}$$

3 prodotti
parziali

Il terzo prodotto parziale è incolonnato alle potenze di 2^2 (la cifra del moltiplicatore ha peso 2^2)



Moltiplicazione binaria - V



Moltiplicando $\longrightarrow$ 1 1 0 1 1 x
Moltiplicatore $\longrightarrow$ 1 1 1 =

$$\begin{array}{r} 11011 \times 27_{10} \\ 111 = 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011-- \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

1^a Somma parziale

$$\begin{array}{r} 11111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ \hline 10000 \\ 1010001+ \\ 11011- \\ \hline \end{array}$$

3 prodotti
parziali

Somma finale = Prodotto finale

$$\longrightarrow 10111101$$



Moltiplicazione binaria - I

Moltiplicando

Moltiplicatore

Prodotti parziali

Riporto

Somma parziale

1 1 0 1 1 x

1 0 1 1 =

1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

1 0 1 0 0 0 1

27 x

11 =

27 +

54 =

81

A.A. 2025-2026

13/50

http://borghese.di.unimi.it/

13



Moltiplicazione binaria - II

Moltiplicando

Moltiplicatore

Prodotti parziali

Riporto

Somma parziale

1 1 0 1 1 x

1 0 1 1 =

1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 +

1 1 0 1 1 -

0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 +

0 0 0 0 0 -

1 0 1 0 0 0 1

27 x

11 =

27 +

54 =

81 +

0 =

81

A.A. 2025-2026

14/50

http://borghese.di.unimi.it/

14



Moltiplicazione binaria - III



Moltiplicando →

Moltiplicatore →

	1 1 0 1 1 x	27 x
	1 0 1 1 =	11 =
	1 1 1 1 1	
	1 1 0 1 1 +	27 +
	1 1 0 1 1 -	54 =
	0 0 0 0 0	
	1 0 1 0 0 0 1 +	81 +
	0 0 0 0 0 - -	0 =
	1 1 0 1 0	
	1 0 1 0 0 0 1 +	81 +
	1 1 0 1 1 - - -	216 =
	1 0 0 1 0 1 0 0 1	-> 297 ₁₀

Prodotti parziali

Riporto

Somma parziale

Prodotto finale

A.A. 2025-2026

15/50

<http://borghese.di.unimi.it/>



Moltiplicazione binaria - IV



Moltiplicando →

Moltiplicatore →

	1 1 0 1 1 x	27 x
	1 0 1 1 =	11 =
	1 1 1 1 1	
	1 1 0 1 1 +	27 +
	1 1 0 1 1 -	54 =
	0 0 0 0 0	
	1 0 1 0 0 0 1 +	81 +
	0 0 0 0 0 - -	0 =
	1 1 0 1 0	
	1 0 1 0 0 0 1 +	81 +
	1 1 0 1 1 - - -	216 =
	1 0 0 1 0 1 0 0 1	-> 297 ₁₀

Prodotti parziali

Riporto

Somma parziale

Prodotto finale


A.A. 2025-2026

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = ((P_0 + P_1) + P_2) + P_3 = (S_0 + P_2) + P_3 = S_1 + P_3$$


e.di.unimi.it/



Moltiplicazione binaria (su 4 bit)

 

Moltiplicazione su 1 bit

 

AND non solo semaforo, ma anche moltiplicatore a 1 bit!



La moltiplicazione binaria



Possiamo vederla come:

Un primo stadio in cui si mette in AND ciascun bit del moltiplicatore con il moltiplicando (**prodotto parziale**).

Un secondo stadio in cui si effettuano le **somme dei prodotti parziali** (full adder): somma dei bit su due righe diverse.

$$\begin{array}{r}
 11011 \times 1011 \\
 \hline
 11011 \\
 110110 \\
 1101100 \\
 11011000 \\
 \hline
 110101010 \\
 1010001 \\
 11011 \\
 \hline
 100101001 \rightarrow 297_{10}
 \end{array}$$



La matrice dei prodotti parziali



A e B su 4 bit

$$\begin{array}{c}
 \text{Prodotti parziali} \left\{ \begin{array}{cccc}
 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 & a_3 b_0 & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 \\
 & a_3 b_1 & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 \\
 & a_3 b_2 & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 \\
 a_3 b_3 & a_2 b_3 & a_1 b_3 & a_0 b_3 & & & &
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

In binario i prodotti parziali sono degli AND.

Sulla linea tanti AND quanto è la lunghezza di A
Tanti prodotti parziali quanto è la lunghezza di B



La matrice dei prodotti parziali



1 1 0 1

Prodotti parziali			a_3	a_2	a_1	a_0	
			$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	b_0
		$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$		b_1
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$			b_2
	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			b_3


1 0 1 1

Il bit i -esimo del moltiplicatore, b_i , fa passare 0 o il moltiplicando (prodotto parziale)
Il prodotto parziale viene incolonnato opportunamente.

$b_0 (a_3 a_2 a_1 a_0)$ genera P_0
 $b_1 (a_3 a_2 a_1 a_0)$ genera P_1
 $b_2 (a_3 a_2 a_1 a_0)$ genera P_2
 $b_3 (a_3 a_2 a_1 a_0)$ genera P_3
.....



Il circuito che effettua i prodotti

 


b_k agisce come interruttore, facendo passare 0 o A_k



Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - I



	a_3	a_2	a_1	a_0	
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	b_0
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	b_1
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$	b_2
	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$	b_3

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali


$$\begin{array}{r}
 1101 \times 13 \\
 1011 = 11 \\
 \hline
 1100 \\
 1101 + \\
 1101 - \\
 \hline
 0000 \\
 100111 + \\
 0000 - \\
 \hline
 1100 \\
 100111 + \\
 1101 - \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - II



	a_3	a_2	a_1	a_0	
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	b_0
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	b_1
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$	b_2
	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$	b_3

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →
la somma parziale


$$\begin{array}{r}
 1101 \times 13 \\
 1011 = 11 \\
 \hline
 11000 \\
 1101 + \\
 1101 - \\
 \hline
 0000 \\
 100111 + \\
 0000 - \\
 \hline
 1100 \\
 100111 + \\
 1101 - \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - III



		a_3	a_2	a_1	a_0	b_i
		$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	
$a_3 b_1$		$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	
$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$			
$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →
1a somma parziale


$$\begin{array}{r} 1101 \times 13 \times \\ 1011 = 11 = \\ \hline 11000 \\ 1101+ \\ 1101- \\ \hline 0000 \\ 100111+ \\ 0000- \\ \hline 1100 \\ 100111+ \\ 1101- \\ \hline 10001111 \rightarrow 143_{10} \end{array}$$



Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - IV



		a_3	a_2	a_1	a_0	b_i
		$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	
		$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	
$a_3 b_2$		$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$		b_2
$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			b_3

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →
1a somma parziale


$$\begin{array}{r} 1101 \times 13 \times \\ 1011 = 11 = \\ \hline 11000 \\ 1101+ \\ 1101- \\ \hline 0000 \\ 100111+ \\ 0000- \\ \hline 11000 \\ 100111+ \\ 1101- \\ \hline 10001111 \rightarrow 143_{10} \end{array}$$



Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - V



	a_3	a_2	a_1	a_0	b_3
	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$	b_3
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$	b_2
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	b_1
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	b_0

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →
1a somma parziale

Dove va il riporto in uscita all'ultimo FA?

$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 \hline
 1101- \\
 \hline
 0000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 1100 \\
 100111+ \\
 1101- - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$




Somma della terza riga



I primi due prodotti parziali sono ottenuti dalla prima batteria di sommatore.

 Ogni altro prodotto parziale è sommato da un'ulteriore batteria di sommatore.



$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 \hline
 1101- \\
 \hline
 00000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 1100 \\
 100111+ \\
 1101- - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$




Circuito completo della somma dei prodotti parziali

N-1 batterie di sommatori

$$P_0 + P_1 \rightarrow S_0$$

$$S_0 + P_2 \rightarrow S_1$$

$$S_1 + P_3 \rightarrow P$$

 

11011 x	27 x
1011 =	11 =
11111	
11011 +	27 +
11011 -	54 =
00000	
1010001 +	81 +
00000 -	0 =
11010	
1010001 +	81 +
11011 -	216 =
100101001	→ 297 ₁₀

Problema: A e B su 4 bit => P su 8 bit (prodotto su 2N bit)

A.A. 2025-2026

29/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

29



Valutazione della complessità

Complessità:

Half Adder: 2 porte


Full Adder: 5 porte

Stadio prodotti (AND):

A su N bit

B su N bit

N * N porte AND

 

Stadio Somme:

Se N = M = 4 numero totale di porte a 2 ingressi = 5

N sommatori per linea

N-1 linee

Numero linee

Numero FA
per linea

Numero HA
per linea

Complessità
Prima linea

Prodotti
Parziali

CO_{Tot} =

(N-2) *

[(N-1) * 5 + 1 * 2]

+

(N-2) * 5 + 2 * 2

+ N * N

A.A. 2025-2026

30/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

30



Valutazione del cammino critico



Cammini critici:

Half Adder:

Somma – 1 porta

Riporto – 1 porta


Full Adder:

Somma – 2 porte

Riporto – 3 porte

Gli AND operano in parallelo
ritardo 1.

 HA e FA non sono
equivalenti per il
cammino critico



Se $N = 4$ cammino critico totale = 21



Osservazioni



Cammini critici:

Half Adder:

Somma – 1 porta


Riporto – 1 porta

Full Adder:

Somma – 2 porte

Riporto – 3 porte

Gli AND operano in parallelo:
ritardo 1.

 

Architettura **modulare**, ogni schiera di sommatore lavora sul risultato della schiera superiore e fornisce l'input alla schiera inferiore

Il prodotto è su $2 \cdot N$ cifre. Situazione da gestire da parte delle architetture che hanno registri su N bit.

Quanto si guadagna sostituendo ai sommatore a propagazione di riporto sommatore ad anticipazione di riporto?



Sommario



Moltiplicatori

ALU



Funzione della ALU



E' integrata nel processore, all'inizio degli anni 90 è stata rivoluzionaria la sua introduzione con il nome di co-processore matematico.

Esegue le operazioni aritmetico-logiche.

Utilizza i blocchi di base già visti.

Opera su parole (MIPS 32 bit / 64 bit).

Le ALU non compaiono solamente nei micro-processori.




Problematiche di progetto



- Velocità (Riporto).
- Costo.
- Precisione.
- Affidabilità
- Consumo energetico.



Struttura a 2 livelli di una ALU

 

Flusso dell'elaborazione



Esempio di esecuzione condizionata.



La nuova struttura della ALU – 1 bit



- AND
- OR
- SOMMA

  

Perchè SEL non viene messo in ingresso?

A.A. 2025-2026

37/50

<http://borghese.di.unimi.it/>


37



Valutazione ALU a 1 bit




- AND
- OR
- SOMMA

 

Complessità 1° livello (calcolo): $5+2 = 7$
Complessità 2° livello (mux): $3*1+(3+2) = 8$
(Decoder + AND (semaforo) + OR (congiunzione))

Complessità totale: $7+8 = 15$

 

A.A. 2025-2026

38/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

38



Valutazione ALU a 1 bit



- AND
- OR
- SOMMA

CC 1° livello: 2 per s_{out} , 3 per r_{out}

CC 2° livello: 4 (1 Decoder + (1 AND - semaforo) + 2 OR (congiunzione))

CC complessivo: 2 (calcolo) + [1 AND (semaforo) + 2 (OR - selezione)] = 5!!

Il CC del decoder non viene contato: gli AND del decoder interni al mux sono attivati in parallelo ai circuiti di calcolo.


Il CC considerato è quello della somma per valutare il tempo necessario perchè commuti s.

A.A. 2025-2026

39/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

39

 

40





ALU a 32 bit



Come collegare le
ALU ad 1 bit?

Flusso di calcolo

Perchè non si può
parallelizzare?

  

A.A. 2025-2026

41/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

41



Valutazione ALU a 32 bit




Complessità: $15 \times 32 = 480$ porte logiche

Cammino critico:

- 3 x 32 (propagazione riporti) del sommatore
- 3 (parte centrale del mux: semaforo + OR uscita di s_{31})

Totale = 99 porte logiche

per 4 operazioni su 32 bit

 

A.A. 2025-2026

42/50

<http://borghese.di.unimi.it/>

42



Sottrazione



In complemento a 2 diventa un'addizione: $a - b = a + \bar{b} + 1 = 1 + a + \bar{b}$

Esempio: $s = 3 - 4$; su 3 bit

3 -> 011	011 +
-4 -> 100 in complemento a 2	100 =
-1 -> 111 in complemento a 2	111

Posso scrivere il numero negativo in complemento a 2 come somma:

	4 -> 100	numero positivo: b
Passo I - Complemento a 1	011+	complemento a 1: $\bar{b}$ +
Passo II - Sommo + 1	1=	sommo 1: 1=
Risultato - Complemento a 2	100	risultato -b

Posso quindi scrivere: $-b = \bar{b} + 1$



Sottrazione





In complemento a 2 diventa un'addizione: $a - b = a + \bar{b} + 1$

Serve:

- a) un inverter (NOT).
- b) la costante 1

a)

  

Iff invertib
 $y = !b$

Aggiunge 2 porte logiche al cammino critico in ogni stadio. y viene calcolato in parallelo su tutti gli stadi.

Aggiunge 2 porte per ogni stadio.




Sottrazione - ALU_i



Operazioni:

- AND
- OR
- SOMMA
- SOTTRAZIONE

 


$r_{in}(i) = r_{out}(i-1)$ $i = 1, 2, 3, \dots, 31$
InvertiB = 1

$i \neq 0$ (tranne che nel primo stadio)
se sottrazione



Sottrazione – primo stadio: ALU_0

 

$r_{in}(0) = \text{InvertiB} = 1$ se sottrazione

(occorre utilizzare un full adder anche per il bit meno significativo con $r_{in0} = 1$).
Effettuo quindi la somma di 1 con la somma della prima coppia di bit.



Operazioni - ALU_i

E' possibile programmare questa ALU per eseguire:

- 1) $a \text{ AND } !b$
- 2) $a \text{ OR } !b$
- 3) $a + b$
- 4) $a - b$

La parte di calcolo è comunque separata dalla parte di selezione

A.A. 2025-2026

47/50

<http://borghese.di.unimi.it/>



Sottrazione: ALU a 32 bit

$r_{in}(0) = \text{InvertiB} = 1$
se sottrazione

- AND
- OR
- SOMMA
- SOTTRAZIONE

From_UC	SEL	r_0	InvertiB
And	And	0	0
Or	Or	0	0
Somma	Add	0	0
Sottr.	Add	1	1

InvertiB e r_0 sono lo stesso segnale, si può ancora ottimizzare.
 $r_{in}(0)$ entra solo in ALU₀
InvertiB entra in tutte le ALU_i

A.A.

48/50

<http://borghese.di.unimi.it/>



ALU a 32 bit con CLA



- Come realizzare una ALU a 32 bit con:
 - Porte OR
 - Porte AND
 - CLA a 4 bit?

Definire complessità e cammino critico

Notate che l'inverter su b aggiunge complessità e cammino critico.



Sommario



Moltiplicatori

ALU