



I bistabili ed il register file

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Scienze dell'Informazione
borgnese@dsi.unimi.it

Università degli Studi di Milano



Sommario

I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT


I registri ed il register file



Latch e Bistabili



 I latch sono dispositivi trasparenti: quando il clock è alto, il valore di D viene riportato in uscita, $Q = D$.




Per tutto il tempo in cui il clock è attivo, l'uscita è collegata all'ingresso D.

Qual'è il problema? A noi interessa memorizzare l'informazione al termine di un (semi)periodo di clock.




Sincronizzazione CPU

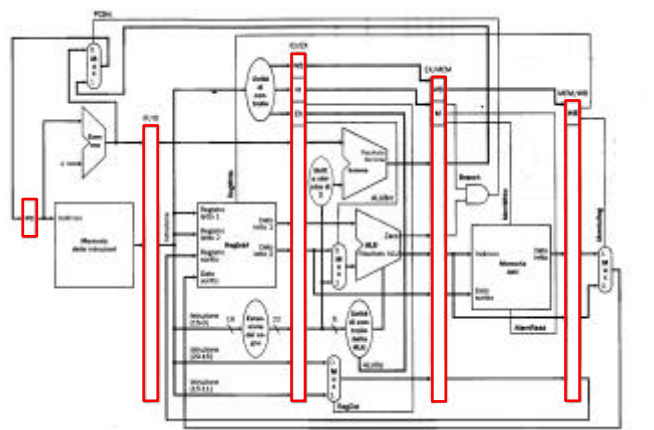

Il "cancello" viene inserito solamente in alcuni punti dell'architettura. In questi punti si sincronizza l'attività. Gangli di sincronizzazione.



Problemi con i latch sincroni


 


Registro a scorrimento (shift register o barrel shifter).

- Un unico ingresso I e un'unica uscita U.
- In presenza di un segnale attivo (clock alto), il contenuto viene spostato verso dx di una posizione.
- Il valore contenuto nell'elemento più a dx dove va?
- Qual'è il problema con l'utilizzo dei latch?



  Shift register con i latch (trasparenti sincroni)





Sommario



I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT


I registri ed il register file





Bistabili






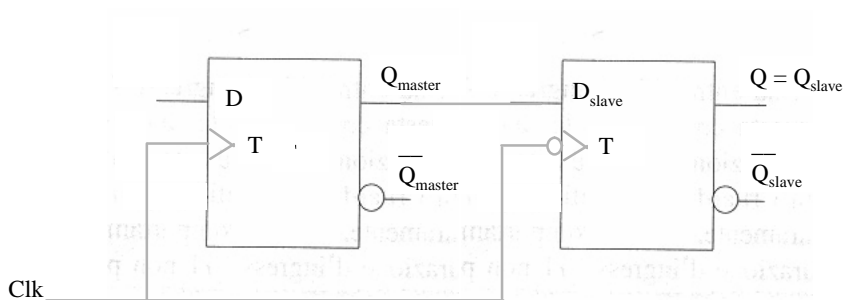
Dispositivi attivi sul fronte (di salita o discesa) del clock (edge sensitive): il loro stato (uscita) può commutare solo in corrispondenza della transizione alto->basso o basso->alto del clock.



Configurazione Master-Slave

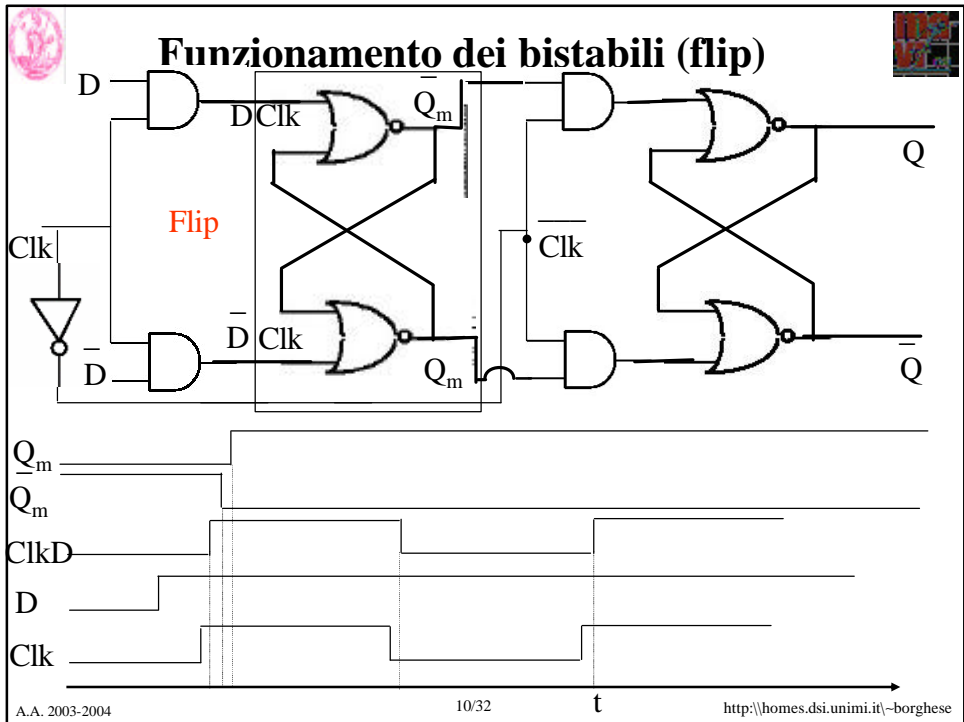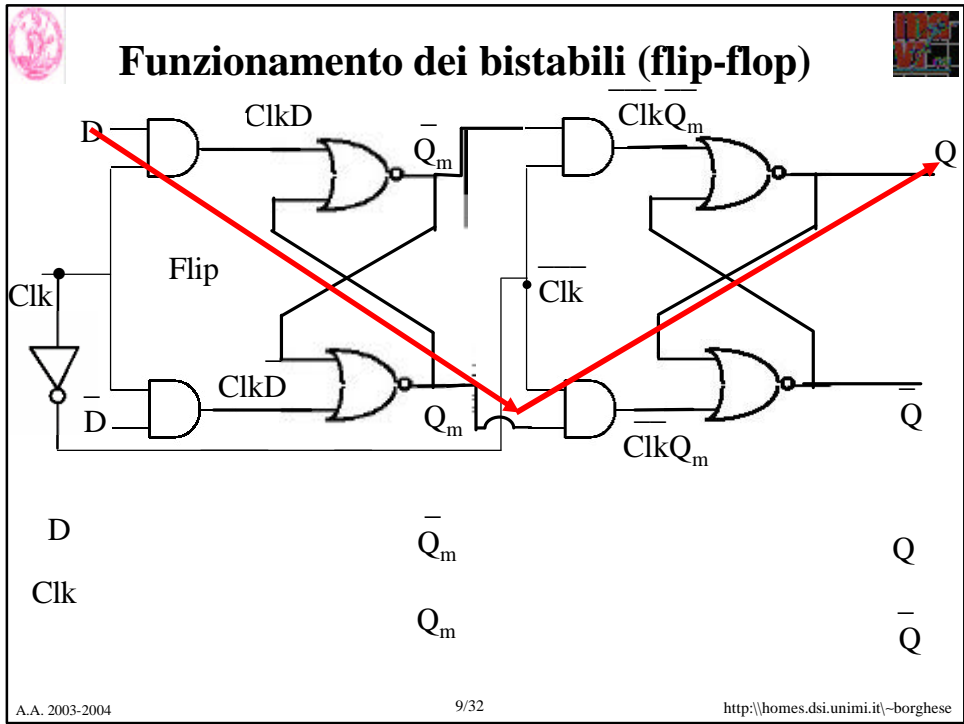


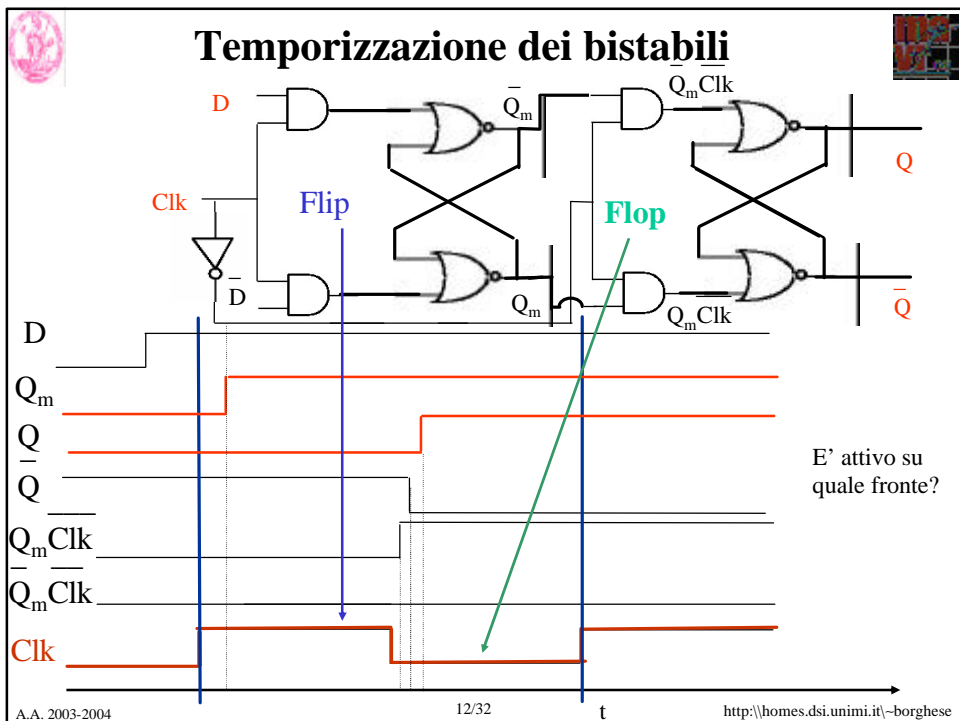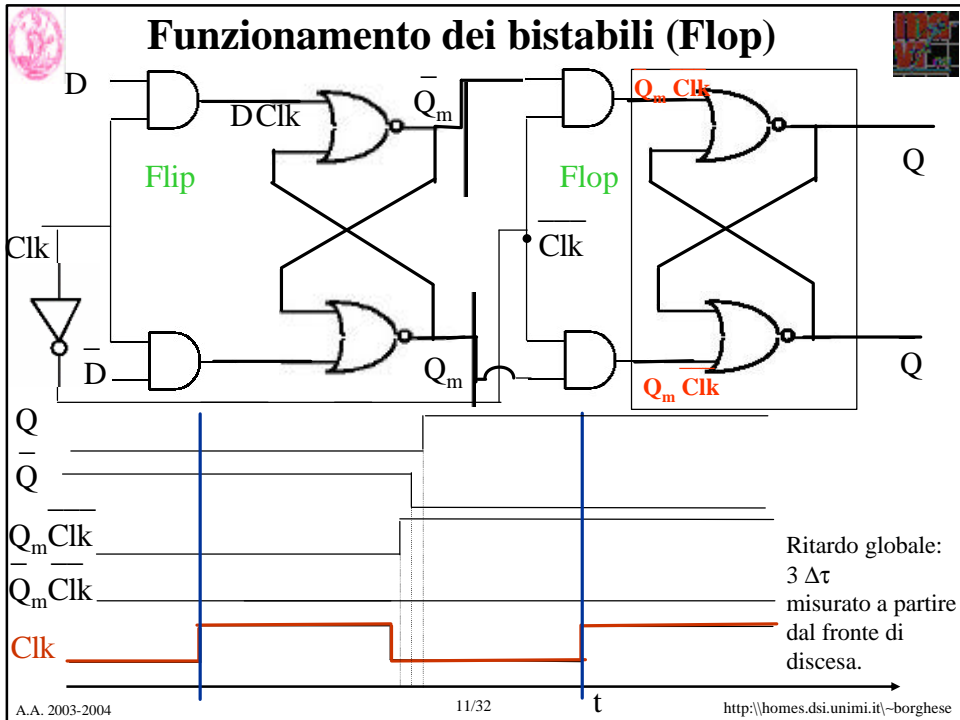

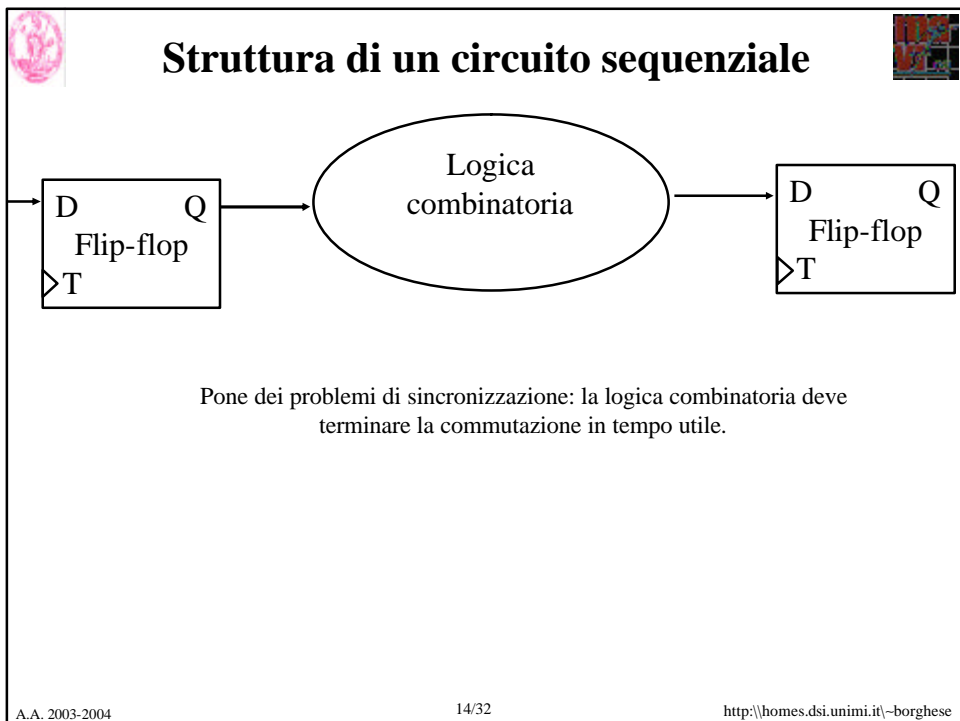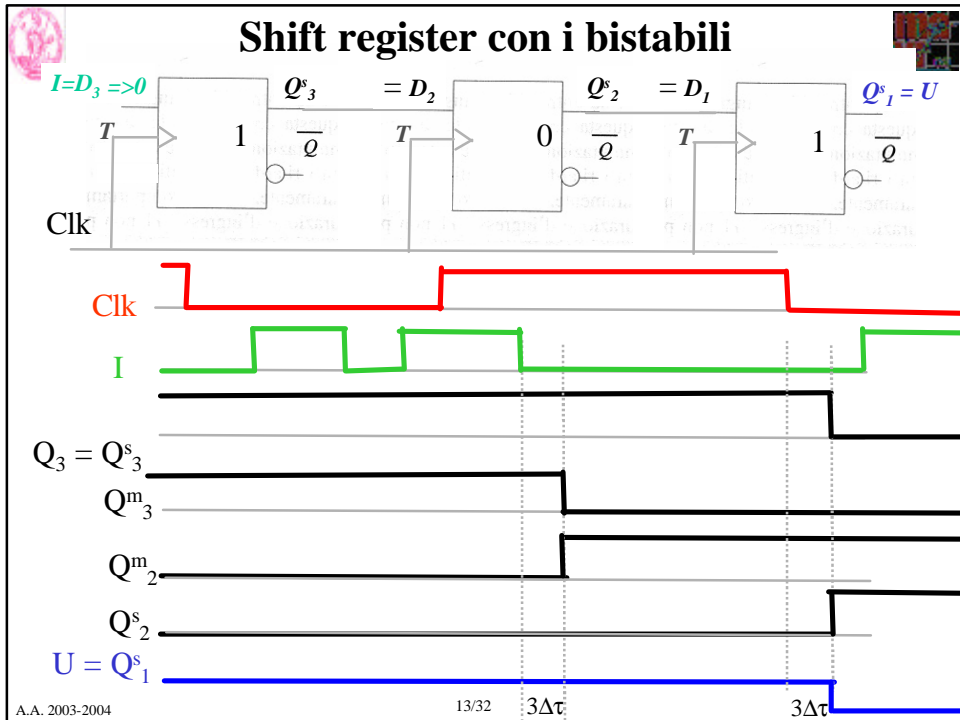



 
Temporizzazione di un circuito sequenziale



- La logica ha tempo sufficiente per completare la commutazione.
- Il periodo di clock è tale, per cui la commutazione del clock avviene dopo che la logica combinatoria ha terminato tutte le commutazioni.
- Il tempo necessario alla logica combinatoria per commutare è \leq tempo associato al cammino critico.
- Il clock arriva contemporaneamente a tutti i dispositivi sincronizzati.




Temporizzazione: problemi

 


L'input D deve essere stabile intorno alla commutazione del clock:

 - **Tempo di set-up:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D prima del fronte di clock.
- **Tempo di hold:** è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D dopo il fronte di clock (solitamente trascurabile).




Temporizzazione: Come si dimensiona il clock

$$T > k * (t_p + t_c + t_s + t_w)$$

 

Tempo di propagazione: è il tempo necessario per propagare il segnale dall'uscita slave alla logica combinatoria (t_p).

 Tempo di skew: ritardo massimo del clock (t_w).



A.A. 2003-2004

17/32

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>

I bistabili: riassunto

- Semplici elementi di memoria (1 bit)
- I latch possono essere asincroni o sincroni.
- La differenza tra latch e flip-flop sta nel fatto che nel primo, lo stato può cambiare (anche più volte) se il clock è alto, mentre nel secondo può cambiare solo su un fronte di clock (salita o discesa secondo l'implementazione).
- Differenti tipi (S-R, D, J-K, T, sincroni o asincroni,...)
- Differenti realizzazioni (con porte NOR, NAND,...)

A.A. 2003-2004

18/32

<http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese>



Sommario




I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT

I registri ed il register file




Registri

 

Un registro a 4 bit.
Memorizza 4 bit.



Lettura di un registro

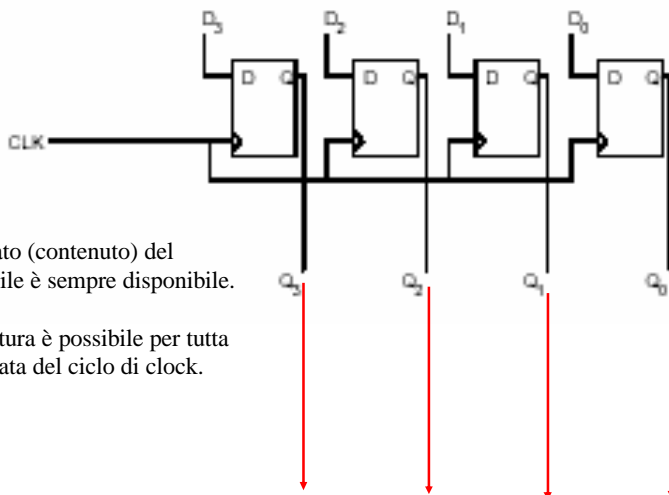

Lo stato (contenuto) del bistabile è sempre disponibile.


La lettura è possibile per tutta la durata del ciclo di clock.



Scrittura di un registro



 
Ad ogni colpo di clock lo stato del registro assume il valore dell'ingresso dati.



Cosa occorre modificare perchè il registro venga scritto quando serve?

Introdurre una sorta di *"abilitazione"*.

 
Il clock apre la linea D del bistabile allo stadio Master. Quando il clock è a zero, $S'=C'=0$ e lo stato non varia.





Banco di Registri

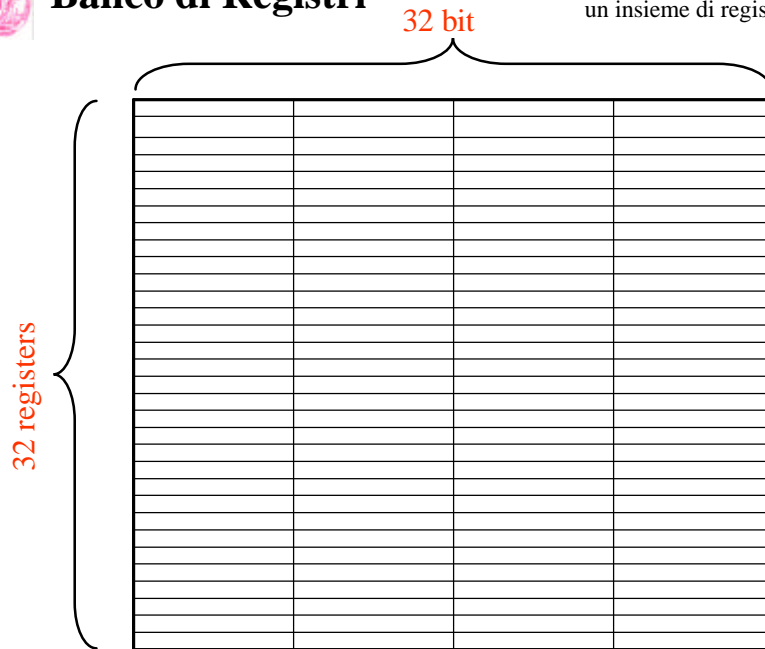
Struttura costituita da un insieme di registri



Register file



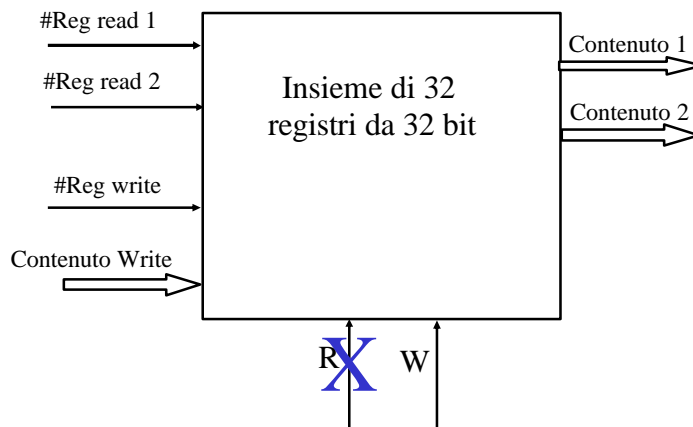
Banco di registri utilizzabile come memoria



Possono essere letti / scritti fornendo il numero del registro.



Gestione del register file

 


La lettura non modifica il contenuto di un registro (collego uscita Slave con il circuito combinatorio).

La scrittura invece richiede la modifica. Occorre il segnale W.

$$\#bit_indirizzamento = \log_2 \#bit$$






Porta di lettura del register file


 


Un mux per ogni porta di lettura.

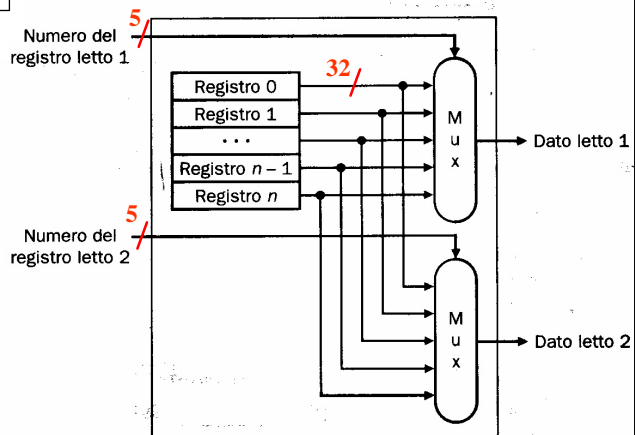Ciascun Mux ha la complessità di 32 mux, uno per ogni bit.



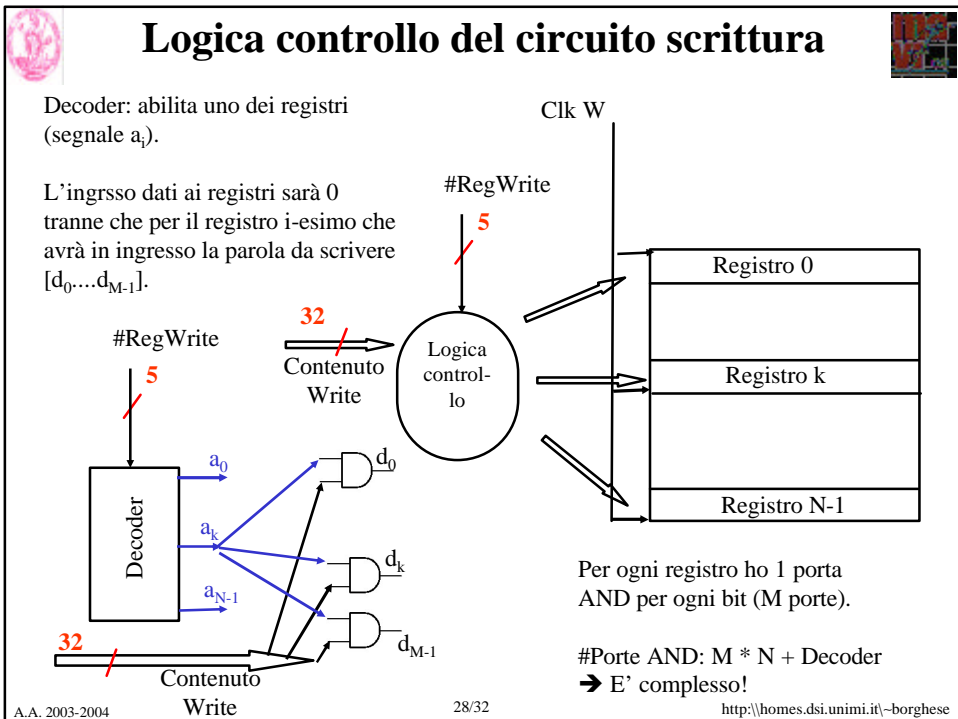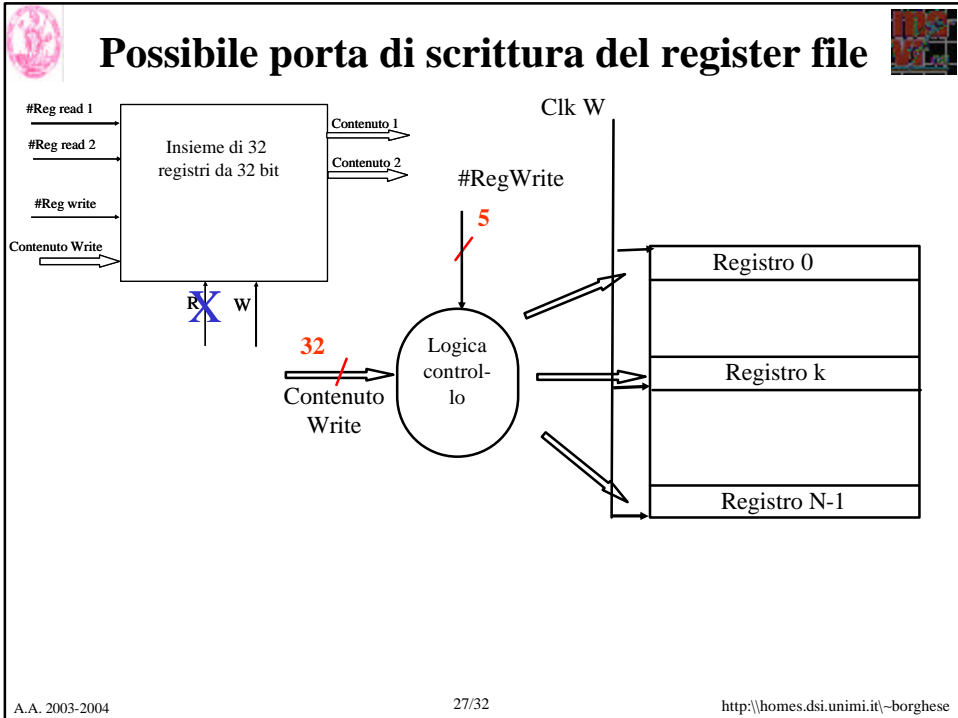

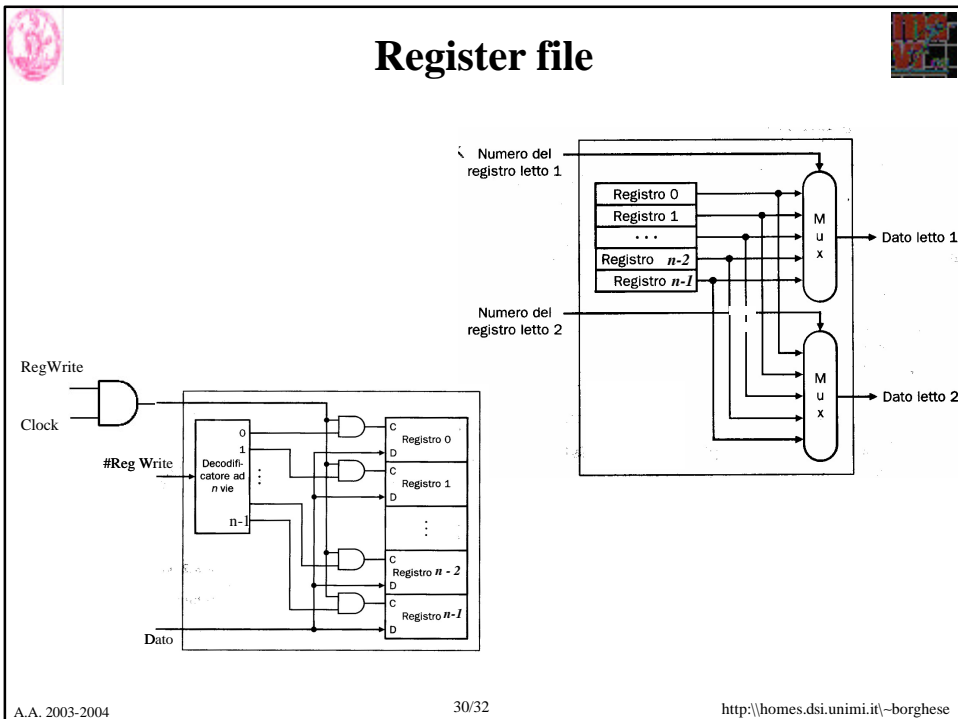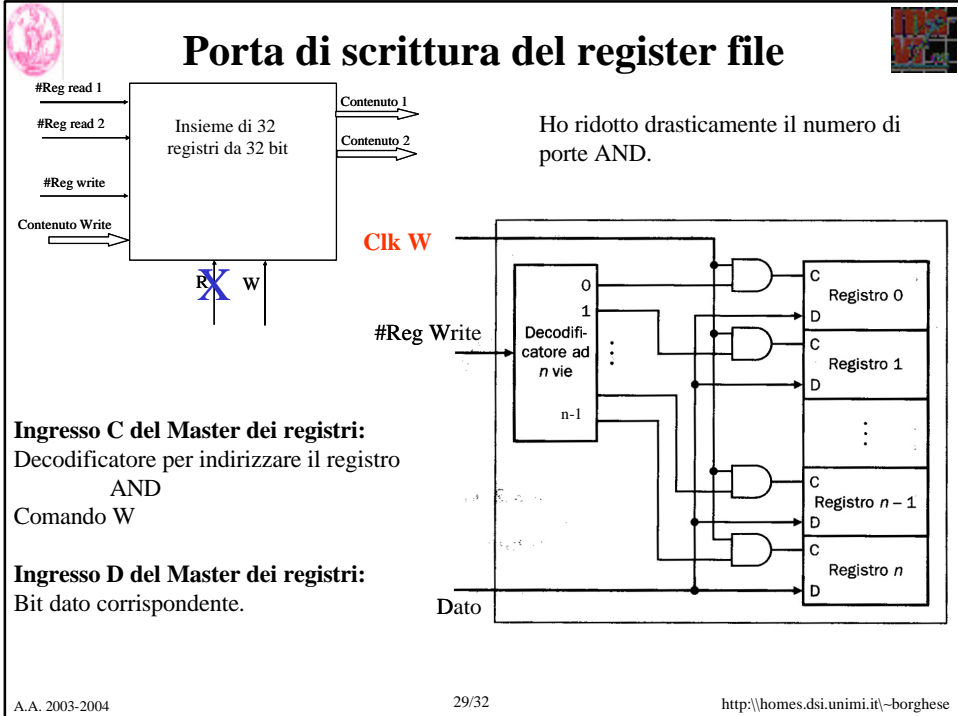




Register file a lettura / scrittura sincrona



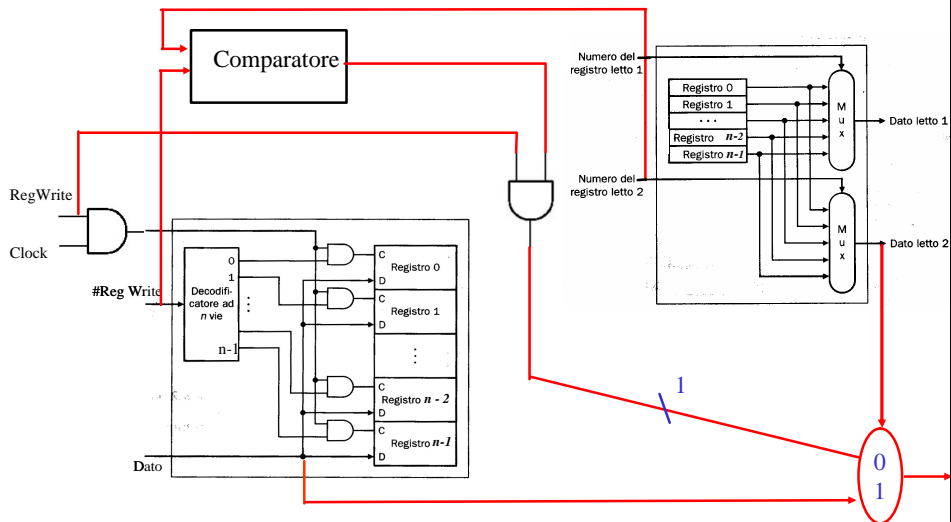Modifichiamo la circuiteria di controllo del Register File.



Sommario



I problemi dei latch trasparenti sincroni

I bistabili DT

I registri ed il register file