



L'unità di controllo di CPU a singolo ciclo

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Scienze dell'Informazione
borgese@dsi.unimi.it

Università degli Studi di Milano




Sommario

Controllore della ALU

Unità di Controllo Principale

Schema generale (lw/sw + R + beq)

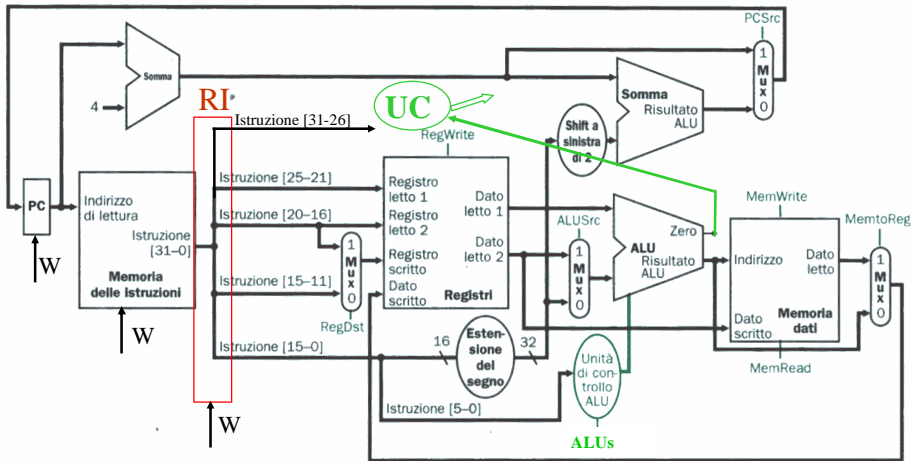


Controllore della ALU: $ALUs = f(..)$

Controllore della CPU: $Segnali_Controllo = f(OpCode)$

W = Clock

Struttura a 2 livelli di una ALU

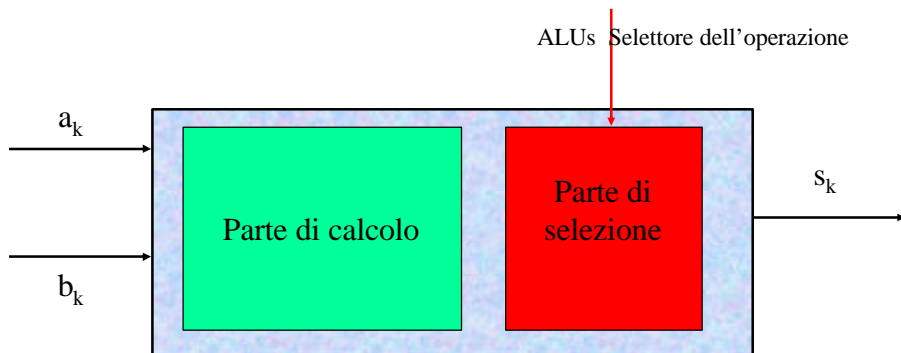

Le operazioni consentite dalla ALU (selezionate tramite ALUs):

| | |
|-----|-----|
| and | 000 |
| or | 001 |
| add | 010 |
| sub | 110 |
| slt | 111 |



UC e ALU




Data l'istruzione, l'UC deve inviare il comando opportuno alla ALU.

Campo Op Code

Campo Funct

Le operazioni consentite dalla ALU:

 - and 000
- or 001
- add 010
- sub 110
- slt 111



Quali operazioni devono essere eseguite per le diverse istruzioni:

- R -> Dipende dal campo funct
- lw -> Somma
- sw -> Somma
- beq -> Differenza

Input: 12 bit

$$ALUs = f(OpCode, Funct)$$

Output: 3 bit




Controllo gerarchico



Le operazioni consentite dalla ALU:

 - and 000
- or 001
- add 010
- sub 110
- slt 111



If (OpCode == R) then
Funct → ALUs



Else
OpCode → ALUs



Controllo della ALU



| Istr | OpCode | | | | | | ALU op | |
|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|
| lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| sw | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| beq | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| slt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

  

Sintetizzo i 2 bit come SOP

$$ALUop = f(OpCode)$$



Controllo della ALU



| Istr | OpCode | | | | | | ALU op | | Funct | | | | | | ALUs | | |
|------|--------|---|---|---|---|---|--------|---|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| lw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| sw | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 |
| beq | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 0 |
| add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| and | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| slt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

SOP

$$ALUs = f(ALUop, Funct)$$



Sommario



Controllore della ALU

Unità di Controllo Principale



Tipi di istruzioni dell'ISA



Consideriamo istruzioni di tipo R, di tipo lw/sw, salto condizionato:

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-6 | 5-0 |
| R | op | rs | rt | rd | shamt | funct |
| | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 | | |
| lw/sw | 35/43 | rs | rt | offset | | |
| | 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 | | |
| beq | 4 | rs | rt | indirizzo | | |

Architettura RISC:

Campo Op sempre contenuto nei primi 6 bit, inseguito Op[5-0].


Registri da leggere, rs ed rt, in posizione 25-21 e 20-16. Vengono sempre letti dal Register File.

Registro base per lettura / scrittura, rs, sempre in posizione 25-21.

Offset sempre in posizione 15-0.

Registro destinazione, rd (15-11) per le istruzioni di tipo R, rt (20-16) per le istruzioni lw.

Schema generale (lw/sw + R + beq)

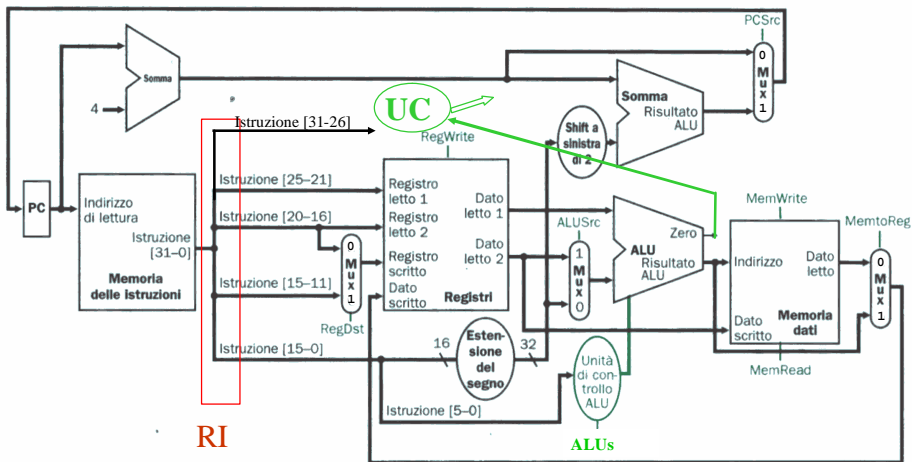



Controllore della ALU: $ALUs = f(..)$

Controllore della CPU: Segnali_Controllo = $f(OpCode)$

Controllo del data-path

| Istruzione (OpCode) | RegDst | ALUSrc | Memto Reg | Reg Write | Mem Read | Mem Write | Branch | ALUOp |
|---------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------|
| R (000000) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| lw (100011) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 |
| sw (101011) | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 |
| beq (000100) | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 |

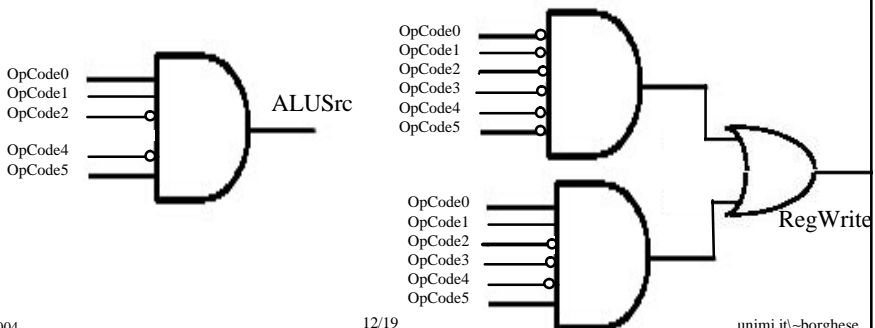

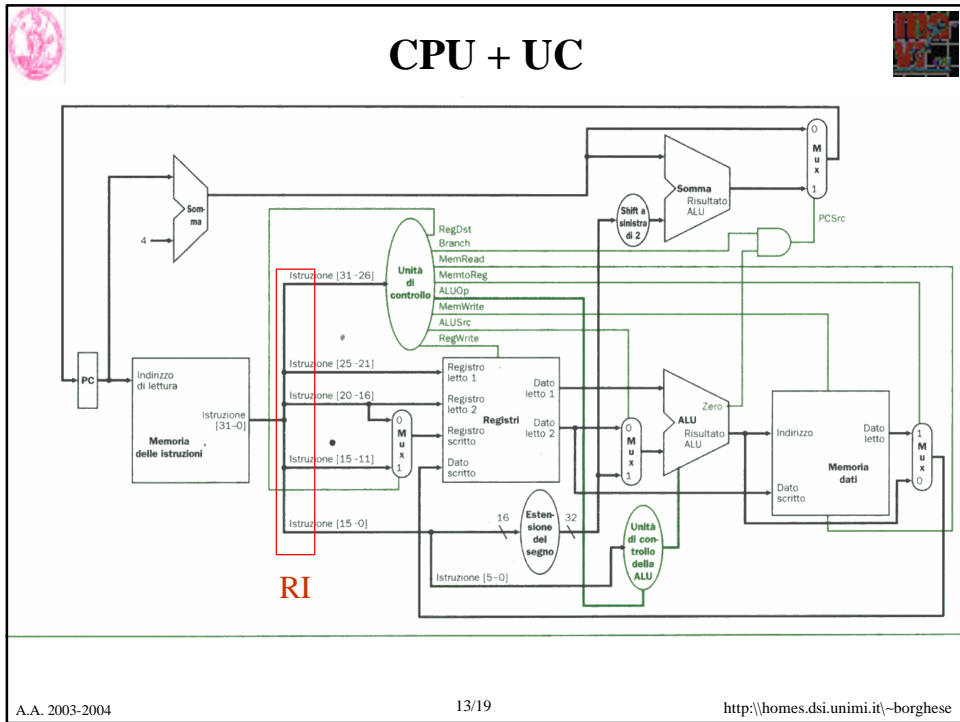


Segnali di controllo su 1 bit

| Nome del segnale | Effetto quando è negato | Effetto quando è affermato |
|------------------|---|--|
| RegDst | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (R2, bit 20-16) | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11) |
| RegWrite | Nessuno | Nel registro specificato all'ingresso registro scritto del Register File, viene scritto il valore presente all'ingresso Dato Scritto |
| ALUSrc | Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita in lettura del Register File | Il secondo operando della ALU è la versione estesa (con segno) del campo offset |
| Branch | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4 (condizionato all'uscita di ALU) | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto (condizionato all'uscita di ALU) |
| MemRead | Nessuno | Il contenuto della cella di memoria dati indirizzata dal MAR è posto nel MDR |
| MemWrite | Nessuno | Il contenuto in ingresso al MDR, viene memorizzato nella cella il cui indirizzo è caricato nel MAR |
| MemtoReg | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla ALU | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla memoria |

A.A. 2003-2004 14/19 http://homes.dsi.unimi.it/~borgnese



L'istruzione jump

 

L'indirizzo di salto sarà determinato in due passi:


- A) Calcolo di Indirizzo = Indirizzo * 4.
- B) Determinazione dell'indirizzo di salto come:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|---|
| Base (PC) | 0100 | 1000 | 0011 | 0001 | 1011 | 1011 | 1011 | 10 | 11 | + |
| Nuovo indirizzo | | 1000 | 0110 | 0111 | 0000 | 0000 | 0001 | 00 | 00 | = |
| Indirizzo salto | 0100 | 1000 | 0110 | 0111 | 0000 | 0000 | 0001 | 00 | 00 | |

L'indirizzo è un numero positivo (posizione in memoria assoluta).



CPU + UC completa (aggiunta di jump)

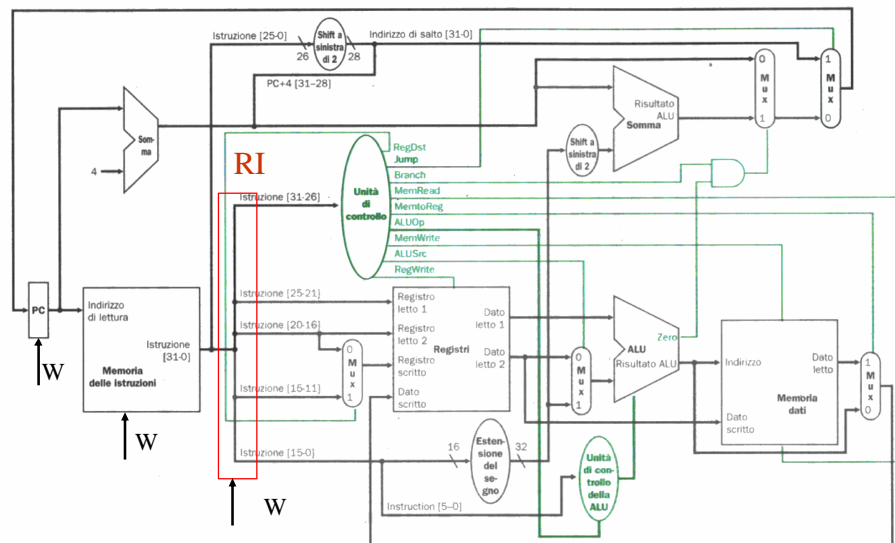



Controllo del data-path



| Istruzione (OpCode) | Reg Dst | ALU Src | Memto Reg | Reg Write | Mem Read | Mem Write | Branch | ALU op | jump |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|------|
| R (000000) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| lw (100011) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| sw (101011) | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 |
| beq (000100) | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 01 | 0 |
| J (000010) | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 |



Segnali di controllo su 1 bit



| Nome del segnale | Effetto quando è negato | Effetto quando è affermato |
|------------------|---|--|
| RegDst | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rt (R2, bit 20-16) | Il numero del registro destinazione proviene dal campo rd (bit 15-11) |
| RegWrite | Nessuno | Nel registro specificato all'ingresso registro scritto del Register File, viene scritto il valore presente all'ingresso Dato Scritto |
| ALUSrc | Il secondo operando della ALU proviene dalla seconda uscita in lettura del Register File | Il secondo operando della ALU è la versione estesa (con segno) del campo offset |
| Branch | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola PC+4 (condizionato all'uscita di ALU) | Il valore del PC viene sostituito dall'uscita del sommatore che calcola la destinazione del salto (condizionato all'uscita di ALU) |
| MemRead | Nessuno | Il contenuto della cella di memoria dati indirizzata dal MAR è posto nel MDR |
| MemWrite | Nessuno | Il contenuto in ingresso al MDR, viene memorizzato nella cella il cui indirizzo è caricato nel MAR |
| MemtoReg | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla ALU | Il valore inviato all'ingresso Dato al Register File proviene dalla memoria |
| Jump | Il valore del PC viene preso il PC è quello della branch oppure PC+4 | Il valore del PC viene impostato al valore ottenuto dal campo dato della jump |



Sommario



Controllore della ALU

Unità di Controllo Principale