



Circuiti sequenziali e latch

Prof. Alberto Borghese
Dipartimento di Scienze dell'Informazione

borgnese@dsi.unimi.it

Università degli Studi di Milano

Riferimento Patterson: sezioni B.7 & B.8.



Sommario

Circuiti sequenziali

Latch asincroni

Latch sincroni SR

Latch sincroni D



Perchè esiste il clock?



Ogni quanto tempo possiamo presentare gli ingressi al sommatore?

Dobbiamo essere ragionevolmente sicuri che il risultato sia stato calcolato ed utilizzato.


“Cancello” davanti ai bit di A e B.

Esempio:


$$C = A + B$$

$$D = B + C$$

Quando posso calcolare D?

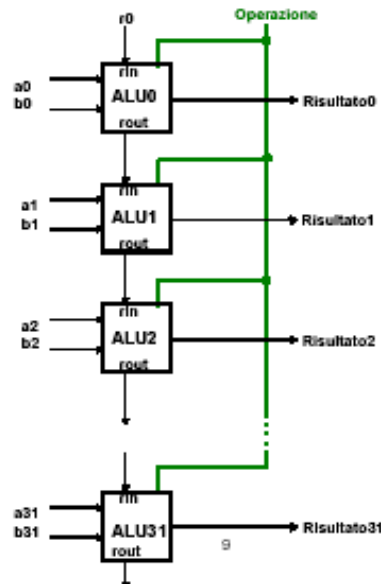

Il “cancello” nelle architetture

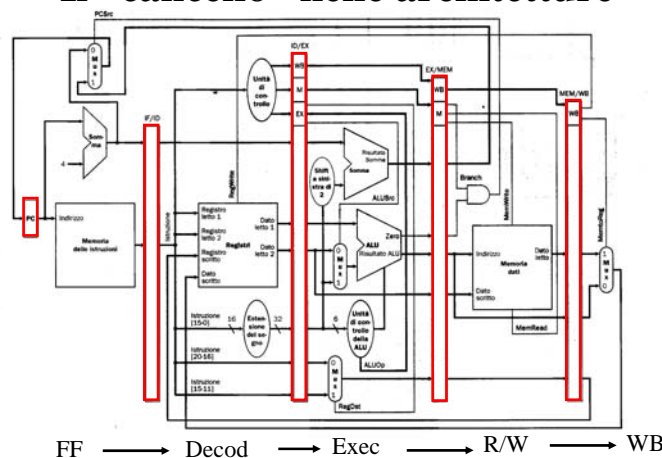


Il “cancello” viene inserito solamente in alcuni punti dell’architettura. In questi punti si **sincronizza** l’attività: “*odi di sincronizzazione*”.

Il clock diventa indispensabile per sincronizzare il funzionamento delle varie componenti nelle architetture retro-azionate.



Clock di sistema

 


Frequenza: numero di cicli/s Si misura in Hertz, Hz.
Periodo: tempo necessario a completare 1 ciclo Si misura in secondi, s.

$$T = 1/f$$

Tempo di salita e discesa trascurabile rispetto al tempo di commutazione delle porte logiche.



Utilizzo del clock

 

•**Metodologia sensibile ai livelli:**

Le variazioni di stato possono avvenire per tutto il periodo in cui il clock è al livello alto (basso).

•**Metodologia sensibile ai fronti:**

Le variazioni di stato avvengono solamente in corrispondenza di un fronte di clock. Noi adotteremo questa metodologia.



Circuiti sincroni e asincroni



- **Architettura logica sincrona:**

Le fasi di elaborazione sono scandite da un orologio comune a tutto il circuito (**clock**).

- Ad ogni fase di clock, la parte combinatoria del circuito ha tempo di elaborare (i segnali di percorrere il cammino critico) e quindi il circuito ha il tempo di stabilizzarsi (transitori critici). Questo deve avvenire entro il “tick” successivo.
- **Progetto sincrono:** il controllo dei transitori/cammini critici è limitato alla parte di circuito tra due **cancelli** (porte di **sincronizzazione**)

Esempio: CPU

- **Architettura logica asincrona:**

L’elaborazione e propagazione dei segnali avviene in modo incontrollato, secondo le velocità di propagazione dei circuiti.

- Non devo mai aspettare il “tick” di un clock → **massima velocità**
- **Progetto asincrono:** Devo progettare il circuito in modo che nessun transitorio/cammino critico causi problemi → analisi di tutti i transitori critici possibili. Improprio per circuiti con feed-back.

Esempio: ALU, distributore di bibite.



Architetture sequenziali



- I circuiti combinatori **non hanno memoria**. Gli output al tempo t dipendono unicamente dagli input al tempo t che provengono dall’esterno.
- Sono necessari circuiti con memoria, per consentire comportamenti diversi a seconda della situazione dell’architettura. Nella memoria viene memorizzato lo **stato** del sistema.
- Un esempio classico è il distributore automatico di bibite. Esso deve ricordare quante e quali monete sono state inserite, e che deve comportarsi tenendo conto non solo delle monete inserite attualmente ma anche di quelle inserite in precedenza.
- I circuiti che hanno elementi di memoria consentono di eseguire operazioni sequenzialmente (scandite dal clock o meno).



Sommario



Circuiti sequenziali

Latch asincroni

Latch sincroni SR

Latch sincroni D



Latch & bistabili



Elemento cardine dei circuiti sequenziali è lo **stato**. Lo stato riassume il funzionamento negli istanti precedenti e deve essere immagazzinato (memorizzato).

Necessità di elementi con memoria (bistabili -> registri -> memorie).

Elemento base della memoria è il **bistabile**: dispositivo in grado di mantenere *indefinitamente* un certo valore di output (0 o 1).



Il suo valore di uscita coincide con lo stato. L'uscita al tempo t , dipende dallo stato al tempo $t-1$ e dal valore presente agli input.

Tipi di bistabili:

- Bistabili non temporizzati (asincroni) / temporizzati (sincroni).
- Bistabili che commutano sul livello del clock (**latch**) o sul fronte (**flip-flop**).




Principio di funzionamento

  

Il ritardo, $\Delta\tau$, introdotto tra la commutazione dell'input e la commutazione dell'output è alla base del funzionamento di un bistabile.





Latch asincrono SC (o SR)

 

Una coppia di porte NOR retro-azionate può memorizzare un bit.



Funzionamento del circuito SC

  


Cosa succede se $S = 1$ e $C = 0$,
quando $C \rightarrow 1$?

NB: Cammino critico = 2



Tabella delle transizioni

 

Q	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
0	0	0	1	X
1	1	0	1	X

No change ($Q^* = Q$) Clear Reset Set

Q è l'uscita del latch: **stato presente**, Q_t

Q^* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**, Q_{t+1}



Tabella della verità di SC



- Se considero Q (lo stato) e S e C come ingressi, ottengo la **tabella della verità di Q***:



Q	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
0	0	0	1	X
1	1	0	1	X

$$Q^* = \bar{S}\bar{C}Q + S\bar{C}Q + S\bar{C}\bar{Q} = \bar{S}\bar{C}Q + S\bar{C}$$

X è impostato = 0

Status Quo

S	C	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X



Tabella della verità di SC - II



Impostando X = 1 1, si ottiene:

$$Q^* = S\bar{C}Q + S$$

(per assorbimento):

$$= \bar{C}Q + S$$

Status quo

Impostando X = 0 1, si ottiene:

$$Q^* = \bar{S}\bar{C}Q + S\bar{C} + S\bar{C}Q =$$

$$\overline{S \oplus C} Q + S\bar{C}$$

Status quo

S	C	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X



Tabella delle eccitazioni



Q	Q*	S	C
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Data la transizione $Q \rightarrow Q^*$, qual'è la coppia di valori di ingresso che la determina?

$$(Q, Q^*) = f(S, C)$$



Sommario



Circuiti sequenziali




Latch asincroni

Latch sincroni SR

Latch sincroni D



Il latch SR sincrono

   

Si inserisce un AND tra il clock e gli ingressi.
Solo quando il clock è alto i “cancelli” rappresentati dagli AND fanno passare gli input (collegano l’altro ingresso dell’AND con l’uscita). Cancelli di abilitazione del latch.



Tabella delle transizioni



$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

Q è l’uscita del latch: **stato presente**.

Q* è il valore dell’uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.





Tabella della verità



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 0

$Q^* = f(S, C, Q, T)$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \bar{T}\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + \bar{T}\bar{Q}\bar{S}C + \bar{T}\bar{Q}S\bar{C} + \bar{T}\bar{Q}SC + T\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + T\bar{Q}\bar{S}C + T\bar{Q}S\bar{C} + T\bar{Q}SC +$$

$$\bar{T}Q\bar{S}\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}QS\bar{C} + \bar{T}QSC =$$

$$= \bar{T}Q\bar{C} + \bar{T}QSC + T\bar{Q}\bar{C} + T\bar{S}\bar{C} =$$

$$= \bar{T}Q + \bar{T}QSC + T\bar{S}\bar{C} = \bar{T}Q + T(\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + \bar{S}\bar{C})$$

↖ Status quo
↖ Cambia valore di uscita

A.A. 2008-2009 21/29





Tabella della verità



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 1

$Q^* = f(S, C, Q, T)$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X
11	1	0	1	X

$$Q^* = \bar{T}\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + \bar{T}\bar{Q}\bar{S}C + \bar{T}\bar{Q}S\bar{C} + \bar{T}\bar{Q}SC + T\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + T\bar{Q}\bar{S}C + T\bar{Q}S\bar{C} + T\bar{Q}SC +$$

$$\bar{T}Q\bar{S}\bar{C} + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}QS\bar{C} + \bar{T}QSC =$$

$$= \bar{T}Q\bar{C} + \bar{T}QSC + T\bar{Q}\bar{C} + T\bar{S}\bar{C} + TQ\bar{S} =$$

$$= \bar{T}Q + \bar{T}QSC + T\bar{S}\bar{C} + TQ\bar{S} = \bar{T}Q + T(\bar{Q}\bar{S}\bar{C} + \bar{S}\bar{C} + Q\bar{S})$$

↖ Status quo
↖ Cambia valore di uscita
↖ Cf. Latch asincrono

A.A. 2008-2009 22/29





Analisi della funzione logica sintetizzata



$$Q^* = \bar{T}Q + T(Q\bar{S}\bar{C} + S\bar{C})$$

Status
quo

  If $S=1$ ($C=0$) $Q^* = 1$
If $C=1$ ($S=0$) $Q^* = 0$
If $C=S=0$ $Q^* = 0$



In questo circuito ho anche effettuato delle scelte per cui viene specificata l'uscita per $S=C=1$. E' un circuito più complesso.



Sommario



Circuiti sequenziali

Latch asincroni

Latch sincroni SR


Latch sincroni D



Latch D sincrono

Memorizza il valore presente all'ingresso dati quando il clock è alto.
 
```
if clk = 1
  then
    Q* = D
  else
    Q* = Q
```



La struttura del latch D

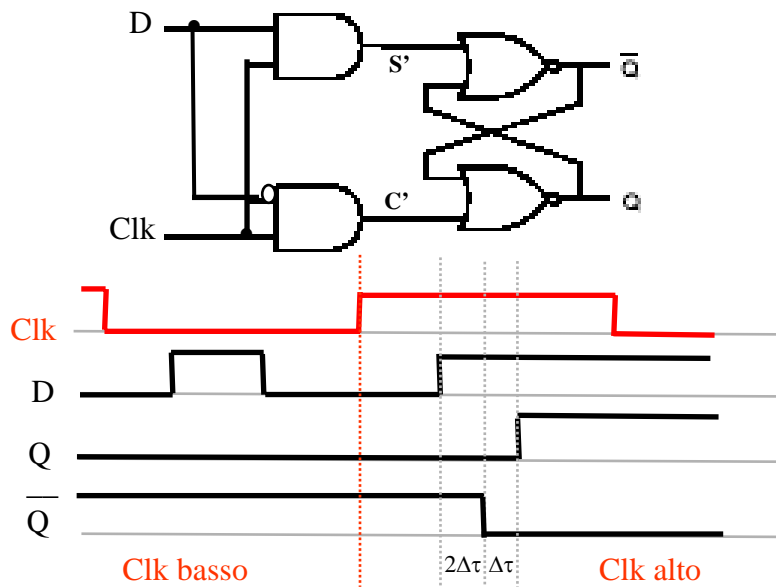




Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

La funzione logica corrispondente è:

$$Q^* = TD + \bar{T}Q$$

$$Q^* = D$$

Status quo


Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



Tabella delle verità

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

 

$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + TD\bar{Q} + TDQ =$$

$$= \bar{T}Q + TD$$

Status quo

$$Q^* = D$$

T	D	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Sommario



Circuiti sequenziali

Latch asincroni

Latch sincroni SR

Latch sincroni D