



# I circuiti digitali: dalle funzioni logiche ai circuiti (le SOP)



Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Informatica  
[alberto.borghese@unimi.it](mailto:alberto.borghese@unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento al testo: Patterson Hennessy, Sezione B.3 on-line;  
*Approfondimento sulle forme canoniche: Fummi et al., Progettazione Digitale, McGrawHill, capitolo 3.*



## Sommario



### I circuiti combinatori.

Semplificazione algebrica.

Dalla tabella della verità al circuito: la prima forma canonica: SOP.

Criteri di ottimalità.



## Circuiti combinatori



- Circuiti logici digitali in cui le operazioni (logiche) dipendono solo da una combinazione degli input. Come nelle funzioni algebriche, il risultato è aggiornato immediatamente dopo il cambiamento dell'input (si suppone il tempo di commutazione trascurabile, tempo di attesa prima di guardare l'output sufficientemente ampio per permettere a tutti i circuiti la commutazione).
- Circuiti senza memoria. Ogni volta che si inseriscono in ingresso gli stessi valori, si ottengono le stesse uscite. Il risultato non dipende dallo stato del circuito.
- I circuiti combinatori descrivono delle funzioni Booleane. Queste funzioni si ottengono combinando tra loro (in parallelo o in cascata) gli operatori logici: **NOT, AND, OR**.
- Il loro funzionamento può essere descritto come **tabella della verità**.
- Dato un circuito è univoca l'espressione algebrica che ne rappresenta il funzionamento e viceversa.



## Un po' di tassonomia



- **Espressione logica.** Combinazione di operatori logici che implementa la funzione logica. Ad ogni espressione logica è associato un ben preciso circuito.

$$AB + \overline{BC}$$

- **Funzione logica.** Corrispondenza tra un insieme di ingresso (valori possibili di A, B, C) e insieme di uscita (valori possibili di Y)

$$Y = A \overline{B} + \overline{BC}$$



## Regole manipolazione algebrica



Doppia Inversione	$\overline{\overline{x}} = x$	
	AND	OR
Identità	$1 x = x$	$0 + x = x$
Elemento nullo	$0 x = 0$	$1 + x = 1$
Idempotenza	$x x = x$	$x + x = x$
Inverso	$x \overline{x} = 0$	$x + \overline{x} = 1$
Commutativa	$x y = y x$	$x + y = y + x$
Associativa	$(x y) z = x (y z)$	$(x + y) + z = x + (y + z)$
	AND rispetto ad OR	OR rispetto ad AND
Distributiva	$x (y + z) = x y + x z$	$x + y z = (x + y) (x + z)$
Assorbimento	$x (x + y) = x$	$x + x y = x$
De Morgan	$\overline{xy} = \overline{x} + \overline{y}$	$\overline{x + y} = \overline{x} \overline{y}$

Si possono dimostrare sostituendo 0/1 alle variabili.



## Regole algebriche su più variabili



Commutativa	$x y z = y x z = z x y$	$x + y + z = y + x + z = z + x + y$
	AND rispetto ad OR	OR rispetto ad AND
Distributiva	$x (y h + z) = x y h + x z$	$x h + y z = (x h + y) (x h + z)$
De Morgan	$\overline{xyz} = \overline{x} + \overline{y} + \overline{z}$	$\overline{x + y + z} = \overline{x} \overline{y} \overline{z}$

Si possono dimostrare sostituendo 0/1 alle variabili.



## Funzione come espressione logica o come tabella delle verità



$$Y = A B + B \bar{C}$$

A B C	A and B	B and not(C)	Y
0 0 0	0	0	0
0 0 1	0	0	0
0 1 0	0	1	1
0 1 1	0	0	0
1 0 0	0	0	0
1 0 1	0	0	0
1 1 0	1	1	1
1 1 1	1	0	1



## Una seconda rappresentazione



$$Y = (A B) + (B \bar{C})$$

Applico De Morgan ai prodotti logici:

$$Y = (A + B) + (B + C)$$

NB !B e !B non si sommano mediante somma logica!!

Se fosse:

$$Y = (A + B) + (B + C) =$$

$$A + B + B + C = A + B + C$$

A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1



## Una seconda rappresentazione



$$Y = (A + B) + (B + C)$$

Voglio sostituire la somma con un prodotto logico.

Applico De Morgan:

— — —

$$x + y = \overline{\overline{x} \overline{y}}$$

Devo avere !x, !y.

Chiamo:

$$\bullet \quad x = (A + B) \Rightarrow \overline{x} = \overline{(A + B)}$$

$$\bullet \quad y = (B + C) \Rightarrow \overline{y} = \overline{(B + C)}$$

e ottengo:

$$Y = \overline{\overline{(A + B)} \overline{(B + C)}}$$


A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


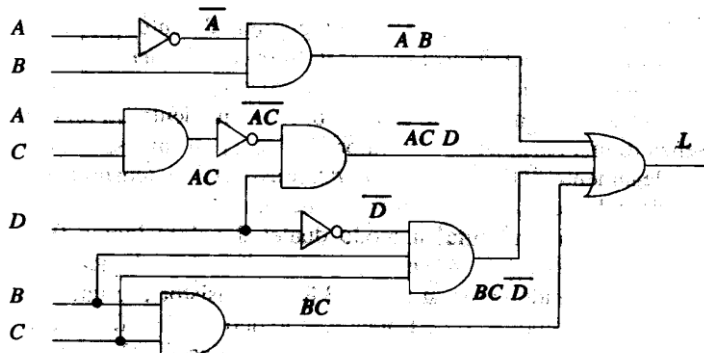
## Esempio – rappresentazione 1



$$L = \overline{A} B + \overline{A} C D + BC + BC \overline{D}$$






## Esempio – tabella verità



A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1
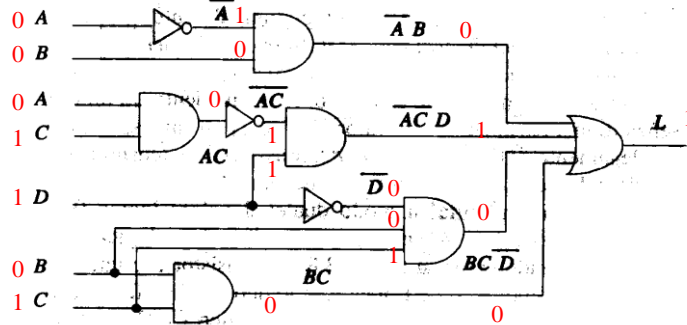
$$L = \bar{A}B + \bar{A}C\bar{D} + BC + BC\bar{D}$$



## Manipolazione algebrica



Applichiamo De Morgan.

$$L = \bar{A}B + \bar{A}C\bar{D} + BC + BC\bar{D}$$

$$= \overline{A+B} + \overline{AC+D} + \overline{B+C} + \overline{BC+D} =$$

$$\overline{xy} = \bar{x} + \bar{y}$$

$$= \overline{(A+B)} \overline{(AC+D)} \overline{(B+C)} \overline{(BC+D)}$$

$x \nearrow$ 
 $y \nearrow$ 
 $z \nearrow$ 
 $h \nearrow$


$$\overline{x+y+z+h} = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{h}$$



## Esempio – rappresentazione 2



A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

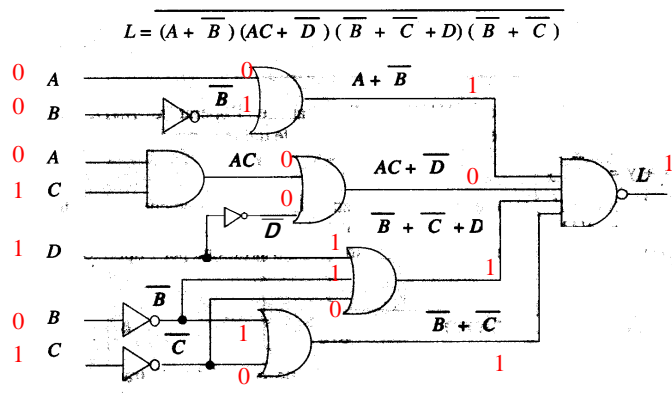

## Sommario



I circuiti combinatori.

**Semplificazione algebrica.**

Dalla tabella della verità al circuito: la prima forma canonica: SOP.

Criteri di ottimalità.



## Semplificazioni notevoli



Dimostrare che:  $A + \overline{A}B = A + B$

*Proprietà distributiva di OR rispetto ad AND:*

$$A + \overline{A}B = (A + \overline{A})(A + B)$$

*Sviluppando il prodotto:*

$$(A + \overline{A})(A + B) = AA + A\overline{A} + \overline{A}A + \overline{A}B = A + \overline{A}B$$

Raccogliendo B:

$$A + \overline{A}B + \overline{A}B = A + (A + \overline{A})B = A + B$$

NB: posso anche identificare i 3 «1» della funzione OR:

$$A + \overline{A}B = A(B + \overline{B}) + \overline{A}B = AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B = A + B$$



## Semplificazioni notevoli



Dimostrare che:  $(A + B)(\overline{B} + C) = \overline{A}B + AC + \overline{B}C$

Dimostrare che:  $\overline{A} + \overline{A}B = \overline{A} + B$





## Esempio di semplificazione algebrica (esercizio)



$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC =$$

Raccogliendo  $\bar{B}C$ :

$$(\bar{A} + A)\bar{B}C + ABC =$$

Proprietà dell'inverso: " $\bar{A} + A = 1$ "




$$= 1\bar{B}C + ABC =$$

Proprietà dell'identità: " $1B = B$ "

$$= \bar{B}C + ABC =$$

Dalla slide precedente:

$$= B(\bar{C} + AC) = B(\bar{C} + A)$$

   

## Esempi di manipolazione algebrica



$$Y = !xyv + yz + !y!zv + !xy!v + x!yv =$$

$$Y = A !B !C + A B C + A B !C + A !B C = A$$

Somma di prodotti di 3 variabili: A, B, C (inverso dell'esercizio precedente):



## Esercizi



- Calcolare le TT per le seguenti funzioni

$$Y = DA + AC + !B$$

$$Y = A + B + C + D$$

$$Y = !D!ABC + !DABC + !D!AB!C + !DAB!C$$

- Trasformare in funzioni equivalenti le seguenti funzioni, semplificandole:

$$Y = !(ABCD)$$

$$Y = !(DA) + !(B + !C)$$



## Sommario



I circuiti combinatori.

Dall'espressione logica al circuito. Semplificazione algebrica.

**Dalla tabella della verità al circuito: la prima forma canonica: SOP.**


Criteri di ottimalità.


 
# FPGA



Field Programmable Gate Array (**Matrice di porte logiche** programmabili sul campo)  
2020 mercato di 8.5 miliardi di dollari.



La struttura di un FPGA è in generale costituita da una matrice di blocchi logici configurabili, detti CLB (*Configurable Logic Blocks*), connessi fra loro attraverso interconnessioni programmabili. Ai margini di tale matrice vi sono i blocchi di ingresso/uscita, detti IOB (*Input Output Block*).

**Da circuiti logici relativamente semplici fino a microprocessori interi:**

<https://www.arm.com/resources/designstart/designstart-fpga>

<https://venturebeat.com/2018/10/01/xilinx-will-use-arm-cores-in-fpga-chips/>




## Dall'espressione logica / tabella della verità al circuito

### **Definizione della funzione logica**

Semplificazione e fitting sulla FPGA

Programmazione in linguaggi specifici (Verilog e VHDL)

 Programmazione mediante POD che si collegano ai piedini di programmazione.



Insieme di porte logiche le cui connessioni vengono definite (bruciate) attraverso un pod di programmazione collegato con USB a un PC. Questo consente di personalizzare il circuito logico e di implementare il circuito specificato via SW dal PC.

**Da circuiti logici relativamente semplici fino a microprocessori interi:**

<https://www.arm.com/resources/designstart/designstart-fpga>

<https://venturebeat.com/2018/10/01/xilinx-will-use-arm-cores-in-fpga-chips/>



## Funzione come espressione logica o come tabella delle verità



$$Y = \bar{A}\bar{B}C + AB$$

$$Y = 1$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

iff

$$A = 0 \ B = 1 \ C = 0$$

OR

$$A = 1 \ B = 1 \ C = 0$$

OR

$$A = 1 \ B = 1 \ C = 1$$



## Circuito associato



$$Y = 1$$

iff


$$A = 0 \ B = 1 \ C = 0$$

OR

$$A = 1 \ B = 1 \ C = 0$$

OR

$$A = 1 \ B = 1 \ C = 1$$

 

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



## La prima forma canonica



$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB$$

**Implicante:** prodotto delle variabili (in forma asserita o negata) per le quali la funzione vale 1

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

**Mintermine,  $m_j$ :** un implicante che contiene tutte le N variabili della funzione (e.g. ABC) associato agli 1 della funzione.

j indica il numero progressivo in base 10.

$$\text{Prima forma canonica: } F = \sum_{i=1}^Q m_i$$

$$0 \leq Q \leq 2^N$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$



## Mintermini e Maxtermini



$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB$$

**Mintermine,  $m_j$ :** un implicante che contiene tutte le N variabili della funzione (e.g. ABC) associato agli 1 della funzione.

j indica il numero progressivo in base 10.

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

**Maxtermine,  $M_k$ :** contiene tutte le N variabili della funzione ed è tale che il loro prodotto logico è uno 0 della funzione.



## Dall'espressione algebrica alla SOP (Sum Of Product)



- Passare attraverso la tabella della verità:
 

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1
- Manipolazione algebrica:
 
$$Y = \overline{A} \overline{B} C + AB =$$

$$\overline{A} \overline{B} C + AB(C + \overline{C}) =$$

$$\overline{A} \overline{B} C + ABC + ABC = m_2 + m_6 + m_7$$



## La SOP è la prima forma canonica



- La forma canonica di una funzione è la somma dei suoi mintermini.
- Qualunque funzione è esprimibile in forma canonica.

Esempio:  $Y = f(A,B,C,D) = AC + BC + ABC$

$$= A(\overline{B} + B)C(\overline{D} + D) + (A + \overline{A})BC(\overline{D} + D) + ABC(\overline{D} + D)$$

$$= ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD$$

La stessa espressione si ricaverebbe dalla tabella della verità:

$$Y = ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D} + ABCD =$$

$$\overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}C + ABC = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AC =$$

$$\overline{A}BC + C(A + \overline{A}B) = \overline{A}BC + AC + BC$$



## Perchè SOP è una forma canonica



- Forma universale mediante la quale è possibile rappresentare qualunque funzione booleana.
- In generale una forma canonica non è una forma ottima, ma un punto di partenza per l'ottimizzazione.
- Si basa su componenti caratterizzanti la struttura della funzione (mintermine), che traducono le condizioni logiche espresse dalla funzione.

Mintermine,  $m_i$ :


- E' una funzione booleana a  $n$  ingressi che vale 1 in corrispondenza della sola  $i$ -esima configurazione di ingresso.
- Al massimo,  $2^n$  mintermini per ogni  $n$  variabili.
- ogni mintermine è rappresentabile con un AND con  $n$  ingressi.


 
## Il circuito della prima forma canonica: SOP




$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$





## SOP a più uscite

 

Riutilizzo alcune “parti”, in questo caso alcuni mintermini:  
quelli che sono contenuti in D, E, F.

Ricavare la funzione in forma di tabella della verità'



## Dalla SOP al circuito: osservazioni



- Dalla forma canonica (somma di mintermini) è facile passare al circuito:  
Ogni mintermine è un AND  
Tutti gli AND entrano in un OR
- Implementazione regolare
- Solo due livelli di porte
- Blocchi generali personalizzabili purché ci sia un numero sufficiente di componenti elementari.





## Sommario



I circuiti combinatori.

Dall'espressione logica al circuito. Semplificazione algebrica.

Dalla tabella della verità al circuito: la prima forma canonica: SOP.

Criteri di ottimalità.



## Dall'espressione logica al circuito



Ad ogni espressione logica corrisponde un circuito, ad ogni circuito corrisponde una tabella delle verità, ad ogni tabella della verità, in generale, **non corrisponde** un unico circuito possibile.

- Esistono più espressioni tra loro equivalenti: 2 espressioni sono equivalenti se hanno la stessa tabella di verità.
- Quale è la "migliore"?
- È possibile trovare un metodo di semplificazione sfruttando le proprietà dell'algebra booleana.
- Esistono tecniche automatiche o semi-automatiche di semplificazione.




## Valutazione della semplicità di un circuito



Area (numero di porte) = “ampiezza”

Tempo di commutazione (numero di transistor attraversati = “profondità”)

 
Soddisfazione di vincoli, potenza dissipata, facilità di debug...


 
## Esempio di trasformazione in un'implementazione con porte a 2 ingressi di un AND a 5 ingressi



- Gli elementi costruttivi di base tipici sono porte a 2 ingressi
  - Porta a N ingressi → N-1 porte a 2 ingressi



Numero di porte:  $N-1 = 7$

Cammino Critico:  $N-1 = 7$



Non è efficiente





 
## Semplificazione



2° e 3° AND

$$o = \overline{x} y z v + x \overline{y} z \overline{v} = x y z (\overline{v} + v) = x y z$$




Cammino critico pari a 10. Numero di porte pari a 30.



## Ottimizzazione del cammino critico



Riorganizzando gli OR

 


Cammino critico pari a 6. Numero di porte pari a 30.


 
# Transitori



- Ogni circuito logico è caratterizzato da un **tempo di commutazione**
  - Più porte devo attraversare, più è lungo il tempo della **transizione del circuito nel suo complesso.**
- **CAMMINO CRITICO**
  - max numero di porte da attraversare da ingresso a uscita
  - Non si contano gli inverters (inclusi nelle porte)



A e C commutano contemporaneamente in  $T_0$ , E raggiunge il valore corretto dopo un tempo  $2 \Delta T$  (la commutazione di D segue la commutazione di B con un ritardo  $\Delta T$ ).



# SOP dell'OR



Sintetizziamo la funzione OR come SOP

$$Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB \quad \text{Complessità} = 5 - \text{Cammino critico} = 3$$

Semplifico:

$$Y = \overline{A}B + \overline{A}B + AB = B(\overline{A} + A) + \overline{A}B = B + \overline{A}B = B + A = A + B = \text{OR}(A,B)$$

	A	B	Y
	0	0	0
→	0	1	1
→	1	0	1
→	1	1	1



# Sommario



I circuiti combinatori.

Dall'espressione logica al circuito. Semplificazione algebrica.

Dalla tabella della verità al circuito: la prima forma canonica: SOP.

Criteri di ottimalità.