



# Moltiplicatori HW e ALU

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento di Informatica  
[borgnese@di.unimi.it](mailto:borgnese@di.unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimenti: Appendice B5 prima parte.  
Per approfondimenti, Capitolo 7 del Fummi, Sami, Silvano.



# Sommario

Moltiplicatori

ALU



## Moltiplicazione mediante shift



Lo shift di un numero a dx, di k cifre, corrisponde ad una divisione per la base elevata alla k-esima potenza.

Lo shift di un numero a sx, di k cifre, corrisponde ad una moltiplicazione per la base elevata alla k-esima potenza.

Esempio nel caso decimale:

$$\begin{aligned}213_{10} \times 10 &= 2130_{10} \\ \mathbf{2}1\mathbf{3}_{10} &= (2 \times 10^2 + \mathbf{1} \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times \mathbf{10}^1 = \\ &= (2 \times 10^2 + \mathbf{1} \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times \mathbf{10}^1 = \\ &= (2 \times 10^2 \times \mathbf{10}^1 + \mathbf{1} \times 10^1 \times \mathbf{10}^1 + 3 \times 10^0 \times \mathbf{10}^1) = \\ &= (2 \times 10^3 + \mathbf{1} \times 10^2 + 3 \times 10^1) = 2130 \text{ cvd.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}213_{10} / 10 &= 21,3_{10} \\ \mathbf{2}1\mathbf{3}_{10} &= (2 \times 10^2 + \mathbf{1} \times 10^1 + 3 \times 10^0) / \mathbf{10}^1 = \\ &= (2 \times 10^2 + \mathbf{1} \times 10^1 + 3 \times 10^0) \times \mathbf{10}^{-1} = \\ &= (2 \times 10^2 \times \mathbf{10}^{-1} + \mathbf{1} \times 10^1 \times \mathbf{10}^{-1} + 3 \times 10^0 \times \mathbf{10}^{-1}) = \\ &= (2 \times 10^1 + \mathbf{1} \times 10^0 + 3 \times 10^{-1}) = 21,3 \text{ cvd.}\end{aligned}$$



## Moltiplicazione mediante shift



Lo shift di un numero a dx, di k cifre, corrisponde ad una divisione per la base elevata alla k-esima potenza.

Lo shift di un numero a sx, di k cifre, corrisponde ad una moltiplicazione per la base elevata alla k-esima potenza.

Esempio nel caso binario:

$$\begin{aligned}23 * 4 = 92 &\Rightarrow 10111 * 100 = 1011100 \\ &\textit{Esprimendo l'operazione in decimale:} \\ &= (1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0) \times 2^2 = \\ &= (1x2^6 + 0x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2) = 64 + 16 + 8 + 4 = 92 \text{ cvd.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}23 / 4 = 5,75 &\Rightarrow 10111 / 100 = 101,11 \\ &\textit{Esprimendo l'operazione in decimale:} \\ &= (1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0) \times 2^{-2} = \\ &= (1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2}) = 5,75 \text{ cvd.}\end{aligned}$$




## Moltiplicazione mediante shift



Codifica su 8 + 2 cifre:

$$23 * 4 = 92 \Rightarrow 10111 * 100 = 1011100$$

$$23_{10} = 00010111,00_2$$

 


## Divisione mediante shift



Codifica su 8 + 2 cifre:

$$23 / 4 = 5,75 \Rightarrow 10111 / 100 = 101,1100$$

$$23_{10} = 00010111,00_2$$

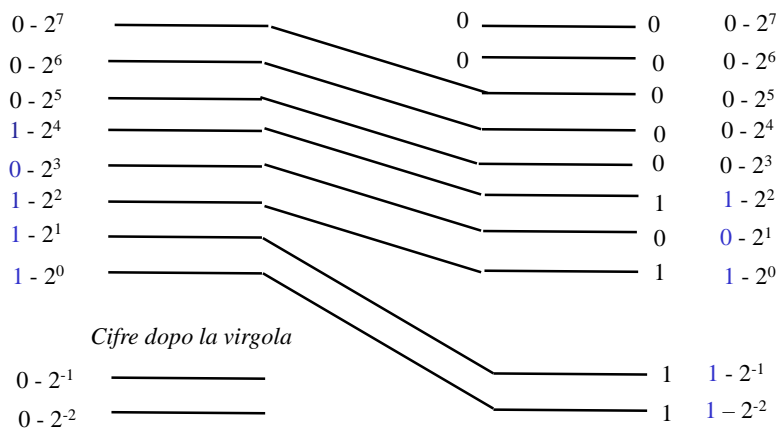



## Moltiplicazione decimale



$$\begin{array}{r} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 278 \times \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow 423 = \end{array}$$

Prodotti parziali  $\longrightarrow$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 834 + \\ 556 - \\ 1112 - - \\ \text{-----} \end{array}$$

$$\text{prodotto} \longrightarrow 117594$$

$$278 \times 423 = 278 \times (4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0) = 278 \times (4 \times 10^2) + 278 \times (2 \times 10^1) + 278 \times (3 \times 10^0)$$

**Somma dei prodotti parziali**



## Moltiplicazione binaria - I



$$\begin{array}{r} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 11011 \times \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow 11(1) = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011 \times 27_{10} \\ 111 = 7_{10} \end{array}$$

1° prodotto parziale

$$11011 +$$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ 111111 \\ 11011 + \\ 11011 - \\ 11011 - - \\ \text{-----} \end{array}$$

$$10111101 \quad 189_{10}$$



## Moltiplicazione binaria - II



$$\begin{array}{r} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 11011x \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow 1(1)1 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011x \quad 27_{10} \\ 111 = \quad 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011- - \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline 11011+ \\ 11011- \\ \hline \end{array}$$

prodotti parziali

Il secondo prodotto parziale è incolonnato alle potenze di  $2^1$  (la cifra del moltiplicatore ha peso  $2^1$ )

Ho generato 2 addendi (2 prodotti parziali)  
Provvedo subito alla loro somma



## Moltiplicazione binaria - III



$$\begin{array}{r} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 11011x \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow 111 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011x \quad 27_{10} \\ 111 = \quad 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011- - \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ \hline \end{array}$$

2 prodotti parziali

1<sup>a</sup> Somma parziale  $\longrightarrow$   $1010001 +$

$$P = P_0 + P_1 + P_2 = (P_0 + P_1) + P_2 = S_0 + P_2$$



## Moltiplicazione binaria - IV



$$\begin{array}{l} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 11011x \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow \textcircled{1}11 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011x \quad 27_{10} \\ 111 = \quad 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011- - \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline 11111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ \hline 1010001+ \\ \textcircled{11011} - \end{array}$$

prodotti parziali

1<sup>a</sup> Somma parziale

Il terzo prodotto parziale è incolonnato alle potenze di  $2^2$  (la cifra del moltiplicatore ha peso  $2^2$ )



## Moltiplicazione binaria - V



$$\begin{array}{l} \text{Moltiplicando} \longrightarrow 11011x \\ \text{Moltiplicatore} \longrightarrow 111 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011x \quad 27_{10} \\ 111 = \quad 7_{10} \\ \hline 111111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ 11011- - \\ \hline 10111101 \quad 189_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline 11111 \\ 11011+ \\ 11011- \\ \hline 10000 \\ 1010001+ \\ 11011- - \end{array}$$

prodotti parziali

1<sup>a</sup> Somma parziale

Somma finale = prodotto

$$\longrightarrow 10111101$$



## Moltiplicazione binaria - I



	<b>Moltiplicando</b> <span style="color: blue;">→</span>	1 1 0 1 1 x	27 x
	<b>Moltiplicatore</b> <span style="color: red;">→</span>	1 0 1 1 =	11 =
		-----	
		1 1 1 1 1	
		1 1 0 1 1 +	27 +
Prodotti parziali		1 1 0 1 1 -	27 - =
		-----	
		1 0 1 0 0 0 1	297
Riporto			
Somma parziale			




## Moltiplicazione binaria - II




	<b>Moltiplicando</b> <span style="color: blue;">→</span>	1 1 0 1 1 x	27 x
	<b>Moltiplicatore</b> <span style="color: red;">→</span>	1 0 1 1 =	11 =
		-----	
		1 1 1 1 1	
		1 1 0 1 1 +	27 +
Prodotti parziali		1 1 0 1 1 -	27 - =
		-----	
		0 0 0 0 0	297
Riporto		1 0 1 0 0 0 1 +	
		0 0 0 0 0 - -	
		-----	
		1 0 1 0 0 0 1	
Somma parziale			



## Moltiplicazione binaria - III

 


## Moltiplicazione: prodotti e somme

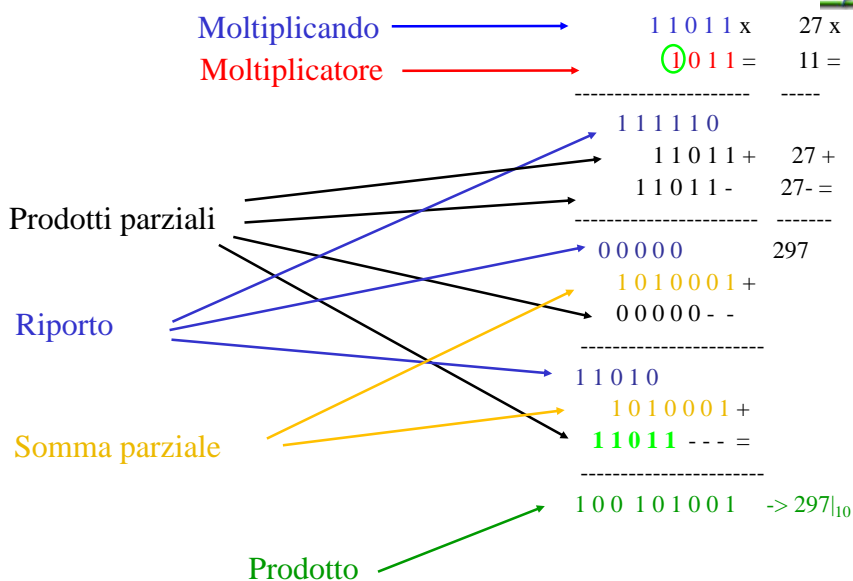






## Moltiplicazione binaria (su 4 bit)

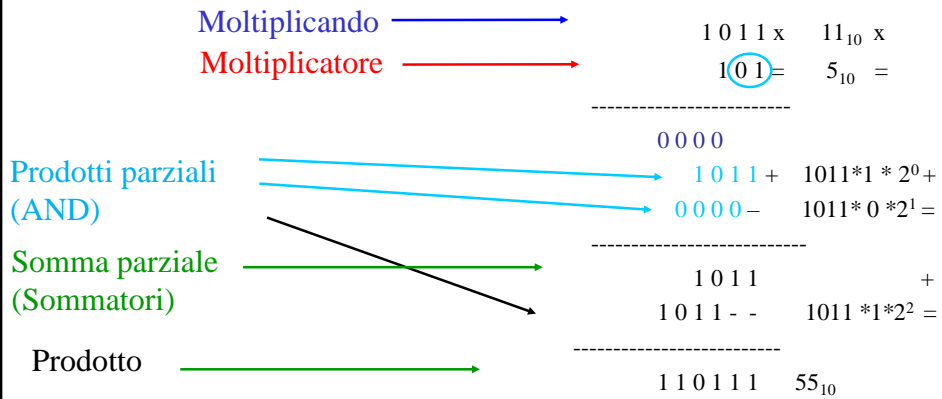

Il prodotto parziale è =  $\begin{cases} \text{Moltiplicando incolonnato opportunamente} \\ 0 \end{cases}$



## Moltiplicazione su 1 bit

 



## La moltiplicazione binaria



Possiamo vederla come:

Un primo stadio in cui si mette in AND ciascun bit del moltiplicatore con il moltiplicando (**prodotto parziale**).

Un secondo stadio in cui si effettuano le **somme dei prodotti parziali** (full adder): somma dei bit su due righe diverse.



## La matrice dei prodotti parziali



A e B su 4 bit

Prodotti parziali {					$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	
					$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	$b_0$
				$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$		$b_1$
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$					$b_2$
$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$					$b_3$	
	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$		

In binario i prodotti parziali sono degli AND.

Sulla linea tanti AND quanto è la lunghezza di A  
Tanti prodotti parziali quanto è la lunghezza di B



## La matrice dei prodotti parziali



Prodotti parziali


	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	$b_0$
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	$b_1$
	$a_3 b_2$	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$	$b_2$
	$a_3 b_3$	$a_2 b_3$	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$	$b_3$

Il bit  $i$ -esimo del moltiplicatore,  $b_i$ , fa passare 0 o il moltiplicando (prodotto parziale)  
 Il prodotto parziale viene incolonnato opportunamente.

$b_0 (a_3 a_2 a_1 a_0)$  genera  $P_0$   
 $b_1 (a_3 a_2 a_1 a_0)$  genera  $P_1$   
 $b_2 (a_3 a_2 a_1 a_0)$  genera  $P_2$   
 $b_3 (a_3 a_2 a_1 a_0)$  genera  $P_3$   
 .....



## Il circuito che effettua i prodotti

 


$b_k$  agisce come interruttore, facendo passare 0 o A


 
## Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - I



$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 a_3 b_0 & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 \\
 \hline
 a_3 b_1 & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 \\
 \hline
 a_3 b_2 & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 \\
 \hline
 a_3 b_3 & a_2 b_3 & a_1 b_3 & a_0 b_3
 \end{array}
 \end{array}$$



Somma dei primi 2 prodotti parziali


$$\begin{array}{r}
 1101 \times 13 \times \\
 1011 = 11 = \\
 \hline
 1100 \\
 1101 + \\
 1101 - \\
 \hline
 0000 \\
 100111 + \\
 0000 - - \\
 \hline
 1100 \\
 100111 + \\
 1101 - - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$


 
## Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - II



$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\
 a_3 b_0 & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 \\
 \hline
 a_3 b_1 & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 \\
 \hline
 a_3 b_2 & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 \\
 \hline
 a_3 b_3 & a_2 b_3 & a_1 b_3 & a_0 b_3
 \end{array}
 \end{array}$$



Somma dei primi 2 prodotti parziali →  
la somma parziale


$$\begin{array}{r}
 1101 \times 13 \times \\
 1011 = 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101 + \\
 1101 - \\
 \hline
 0000 \\
 100111 + \\
 0000 - - \\
 \hline
 1100 \\
 100111 + \\
 1101 - - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



## Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - III



	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$b_3$
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	$b_0$
	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$b_1$
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	$b_1$
	$a_2$	$a_1$	$a_0$		$b_2$
	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$		$b_2$
	$a_1$	$a_0$			$b_3$
	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			$b_3$

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →  
la somma parziale


$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 1101- \\
 \hline
 0000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 1100 \\
 100111+ \\
 1101- \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



## Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - IV



	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$b_3$
	$a_3 b_0$	$a_2 b_0$	$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	$b_0$
	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$b_1$
	$a_3 b_1$	$a_2 b_1$	$a_1 b_1$	$a_0 b_1$	$b_1$
	$a_2$	$a_1$	$a_0$		$b_2$
	$a_2 b_2$	$a_1 b_2$	$a_0 b_2$		$b_2$
	$a_1$	$a_0$			$b_3$
	$a_1 b_3$	$a_0 b_3$			$b_3$

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →  
la somma parziale


$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 1101- \\
 \hline
 0000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 11000 \\
 100111+ \\
 1101- \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



## Somma delle prime 2 righe dei prodotti parziali - V



$$\begin{array}{cccc|c}
 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & b_0 \\
 & a_3 b_0 & a_2 b_0 & a_1 b_0 & a_0 b_0 & b_0 \\
 a_3 b_1 & a_2 b_1 & a_1 b_1 & a_0 b_1 & & b_1 \\
 \hline
 a_3 b_2 & a_2 b_2 & a_1 b_2 & a_0 b_2 & & b_2 \\
 a_3 b_3 & a_2 b_3 & a_1 b_3 & a_0 b_3 & & b_3
 \end{array}$$

 

Somma dei primi 2 prodotti parziali →  
la somma parziale

Dove va il riporto in uscita all'ultimo FA?

$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 \hline
 1101- \\
 \hline
 0000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 1100 \\
 100111+ \\
 1101- - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



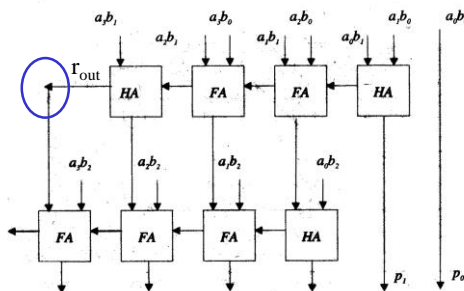
## Somma della terza riga



I primi due prodotti parziali sono ottenuti dalla prima batteria di sommatore.

Ogni altro prodotto parziale è sommato da un'ulteriore batteria di sommatore.




$$\begin{array}{r}
 1101 \times \quad 13 \times \\
 1011 = \quad 11 = \\
 \hline
 11000 \\
 1101+ \\
 \hline
 1101- \\
 \hline
 00000 \\
 100111+ \\
 0000- \\
 \hline
 1100 \\
 100111+ \\
 1101- - - = \\
 \hline
 10001111 \rightarrow 143_{10}
 \end{array}$$



# Circuito completo della somma dei prodotti parziali



N-1 batterie di sommatori

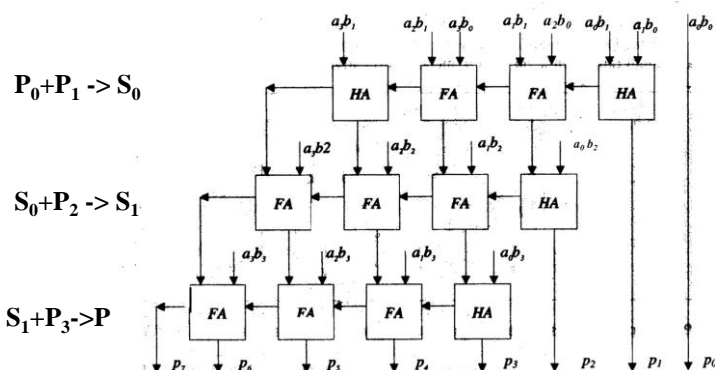

Problema: A e B su 4 bit => P su 8 bit (prodotto su 2N bit)



## Valutazione della complessità




### Complessità:

Half Adder: 2 porte  
Full Adder: 5 porte
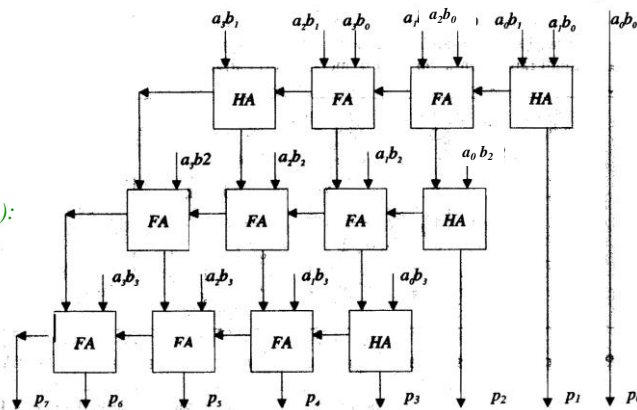
### Stadio prodotti (AND):

A su N bit  
B su M bit  
N \* M porte AND



### Stadio Somme:

Se N = M = 4 numero totale di porte a 2 ingressi = 5

N sommatori per linea  
M-1 linee

CO<sub>Tot</sub> =

Numero linee  
(M-1)

Numero FA  
per linea

Numero HA  
per linea

Primo HA  
1a linea

Prodotti  
Parziali

$$[(N-1) * 5 + 1 * 2] - 2 + M * N$$



## Valutazione del cammino critico



### Cammini critici:

Half Adder:

Somma - 1 porta

Riporto - 1 porta

Full Adder:


Somma - 2 porte

Riporto - 3 porte

Gli AND operano in parallelo:

ritardo 1.

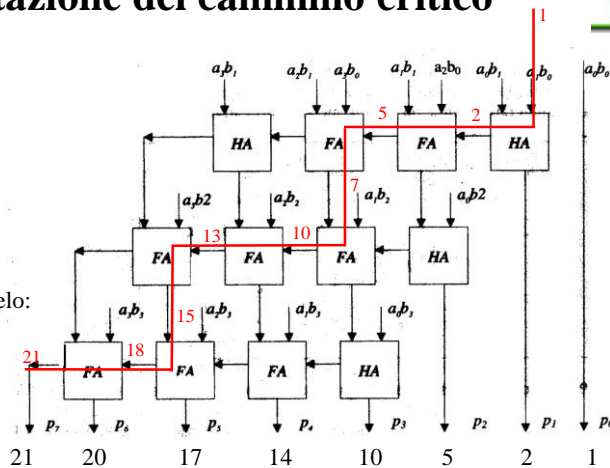HA e FA non sono equivalenti per il cammino critico



Se  $N = M = 4$  cammino critico totale = 21

$$CC_{Tot} = 8 + (M-4) \cdot (2+3) + 12 + 1$$



## Osservazioni



### Cammini critici:

Half Adder:

Somma - 1 porta

Riporto - 1 porta


Full Adder:

Somma - 2 porte

Riporto - 3 porte

Gli AND operano in parallelo:

ritardo 1.

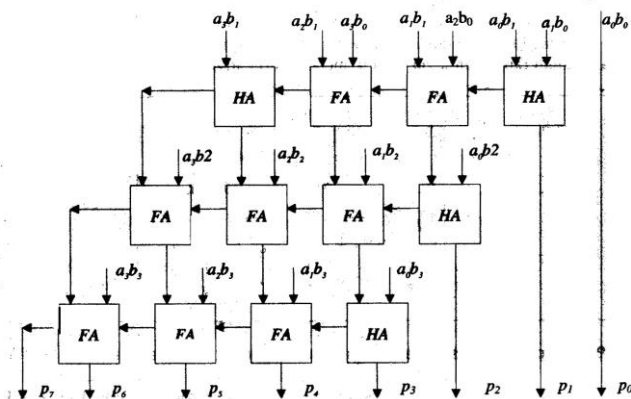

Architettura **modulare**, ogni schiera di sommatore lavora sul risultato della schiera superiore e fornisce l'input alla schiera inferiore

Quanto si guadagna sostituendo ai sommatore a propagazione di riporto sommatore ad anticipazione di riporto?





## Sommario



Moltiplicatori

ALU



## Funzione della ALU



E' integrata nel processore, all'inizio degli anni 90 è stata rivoluzionaria la sua introduzione con il nome di co-processore matematico.

Esegue le operazioni aritmetico-logiche.

E' costituita da circuiti combinatori. Utilizza i blocchi di base già visti.

Opera su parole (MIPS 32 bit).

Le ALU non compaiono solamente nei micro-processori.




## Problematiche di progetto



- Velocità (Riporto).
- Costo.
- Precisione.
- Affidabilità
- Consumo energetico.



## Struttura a 2 livelli di una ALU

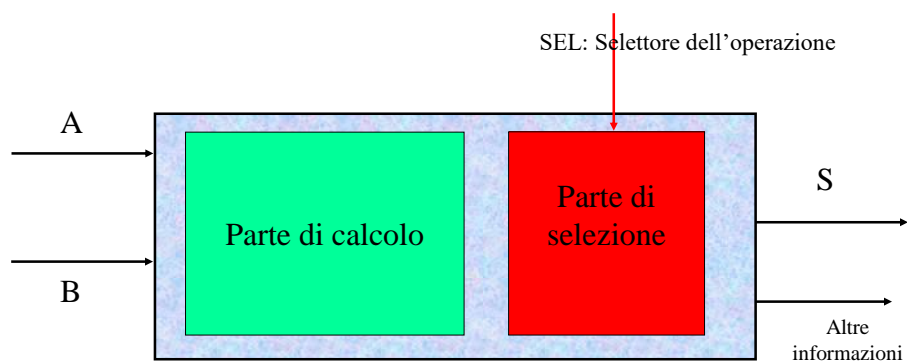


Esempio di esecuzione condizionata.



# Progettazione della ALU – 1 bit




•AND, OR

 

SEL = 0  
s = AND(a,b)



SEL = 1  
s = OR(a,b)

 

# La nuova struttura della ALU – 1 bit



- AND
- OR
- SOMMA

  


Perchè SEL non viene messo in ingresso?



## Valutazione ALU a 1 bit




- AND
- OR
- SOMMA

 

Complessità 1° livello (calcolo):  $5+2 = 7$   
 Complessità 2° livello (mux):  $3*1+(3+2) = 8$   
 (Decoder + AND (semaforo) + OR  
 (congiunzione))


Complessità totale:  $7+8 = 15$

 

## Valutazione ALU a 1 bit



- AND
- OR
- SOMMA

 


CC 1° livello: 2 per  $s_{out}$ , 3 per  $r_{out}$

CC 2° livello: 4 (1 Decoder + (1 AND -  
 semaforo + 2 OR (congiunzione))

CC complessivo: 2 (calcolo) + [1 AND  
 (semaforo)+ 2 (OR - selezione)] = 5!!


*Il CC del decoder non viene contato: gli  
 AND del decoder interni al mux sono attivati  
 in parallelo ai circuiti di calcolo.*

 *Il CC considerato è quello della somma per valutare il tempo necessario perchè commuti s.*




 
## I cammini critici all'interno della ALU




## ALU a 32 bit



Come collegare le ALU ad 1 bit?

Flusso di calcolo

Perchè non si può parallelizzare?

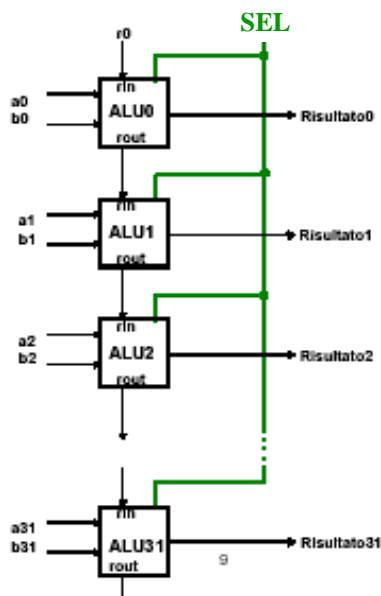




## Valutazione ALU a 32 bit



Complessità:  $15 \times 32 = 480$  porte logiche

Cammino critico:  $3 \times 31$  (propagazione riporti) + 3 (semaforo + OR uscita mux di  $s_{31}$ ) = 96 porte logiche

per 4 operazioni su 32 bit

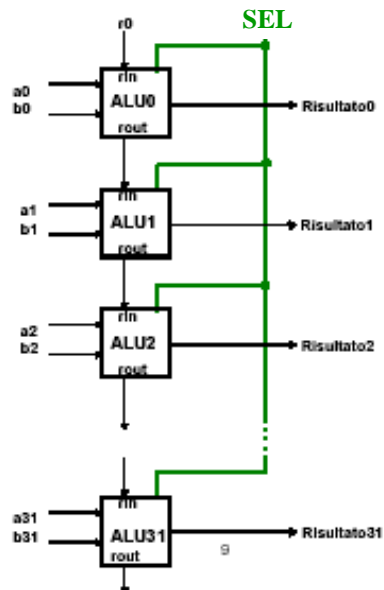

## Sottrazione



In complemento a 2 diventa un'addizione:  $a - b = a + \bar{b} + 1 = 1 + a + \bar{b}$

Esempio:  $s = 3 - 4$ ; su 3 bit

3 -> 011	011 +
-4 -> 100 in complemento a 2	100 =
-1 -> 111 in complemento a 2	111

Posso scrivere il numero negativo in complemento a 2 come somma:

	4 -> 100	numero positivo: $\bar{b}$
Passo I - Complemento a 1	011+	complemento a 1: $\bar{\bar{b}}$
Passo II - Sommo + 1	1=	sommo 1: 1=
Risultato - Complemento a 2	100	risultato -b

**Posso quindi scrivere:  $-b = \bar{b} + 1$**




# Sottrazione




In complemento a 2 diventa un'addizione:  $a - b = a + \bar{b} + 1$

Serve:

 - a) un inverter (NOT).
- b) la costante 1



a)

 

Iff invertib  
 $y = !b$

Aggiunge 2 porte logiche al cammino critico di ogni stadio.  
Aggiungere 2 porte per ogni stadio.

b) Da dove prendo la costante 1?




# Sottrazione - ALU<sub>i</sub>



Operazioni:

- AND
- OR
- SOMMA
- SOTTRAZIONE

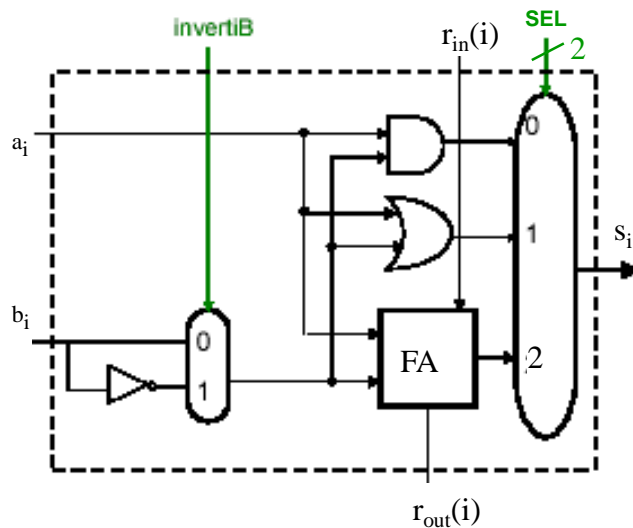


$r_{in}(i) = r_{out}(i-1) \quad i = 1, 2, 3, \dots, 31$   
Invertib = 1

$i \neq 0$  (tranne che nel primo stadio)  
se sottrazione


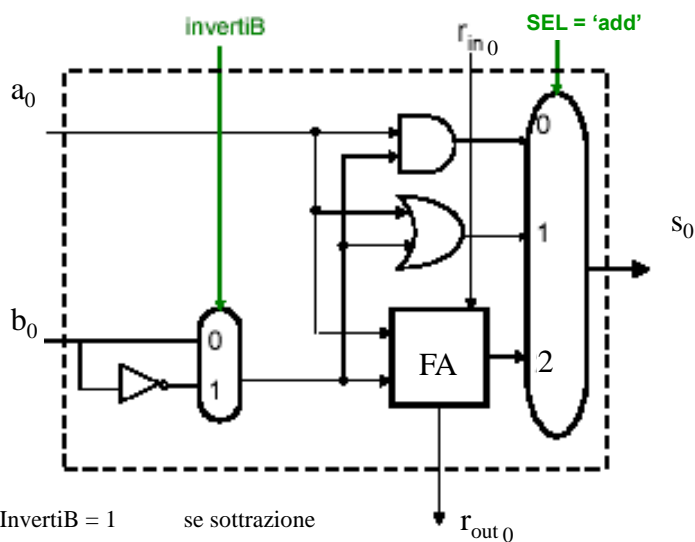
## Sottrazione – primo stadio: ALU<sub>0</sub>



$r_{in}(0) = \text{InvertiB} = 1$  se sottrazione

(occorre utilizzare un full adder anche per il bit meno significativo con  $r_{in0} = 1$ ).  
Effettuo quindi la somma di 1 con la somma della prima coppia di bit.




## Operazioni - ALU<sub>i</sub>



E' possibile programmare questa ALU per eseguire:

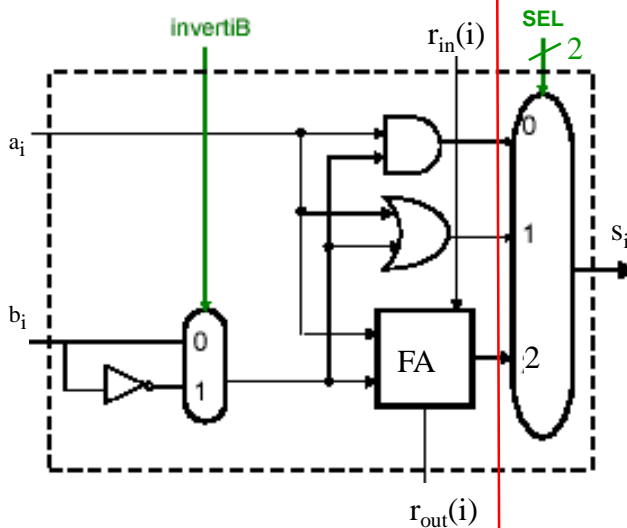- 1)  $a \text{ AND } !b$
- 2)  $a \text{ OR } !b$
- 3)  $a + b$
- 4)  $a - b$



La parte di calcolo è comunque separata dalla parte di selezione





## Sottrazione: ALU a 32 bit



$r_{in}(0) = \text{InvertiB} = 1$   
se sottrazione


- AND
- OR
- SOMMA
- SOTTRAZIONE

From_UC	SEL	$r_0$	InvertiB
And	And	0	0
Or	Or	0	0
Somma	Add	0	0
Sottr.	Add	1	1

InvertiB e  $r_0$  sono lo stesso segnale, si può ancora ottimizzare.

$r_{in}(0)$  entra solo in ALU<sub>0</sub>

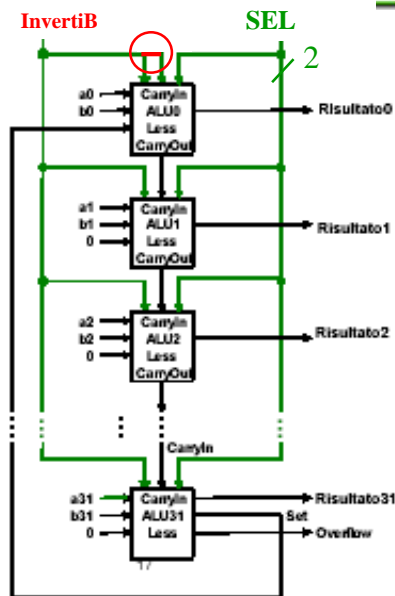InvertiB entra in tutte le ALU<sub>i</sub>



A.A.

49/51

<http://borghese.di.unimi.it/>



## ALU a 32 bit con CLA



- Come realizzare una ALU a 32 bit con:
  - Porte OR
  - Porte AND
  - CLA a 4 bit?

Definire complessità e cammino critico

Notate che l'inverter su b aggiunge complessità e cammino critico.

A.A. 2022-2023

50/51

<http://borghese.di.unimi.it/>



# Sommario



Moltiplicatori

ALU