



# Latch sincroni e flip-flop

Prof. Alberto Borghese  
Dipartimento Informatica  
[borgnese@di.unimi.it](mailto:borgnese@di.unimi.it)

Università degli Studi di Milano

Riferimento Patterson: sezioni B.7 & B.8.



## Sommario


Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop



## Latch asincrono SC (o SR)

 


S = set  
C = clear (R = reset)

Una coppia di porte NOR retro-azionate può memorizzare un bit.




## Il latch SC sincrono

 

Si inserisce tra il clock e gli ingressi un AND che funge da interruttore.

If (CLK = H = 1) then  
 $S' = S; C' = C$

If (CLK = L = 0) then  
 $S' = C' = 0$

 


Solo quando il clock è alto i “cancelli” rappresentati dagli AND fanno passare gli input (collegano l’altro ingresso dell’AND con l’uscita). Cancelli di «abilitazione» del latch.

Latch asincrono, sincronizzato.



 
## Il latch sincrono nel tempo: clock basso



$Q_{t=0} = 0$

$\overline{Q}_{t=0} = 1$

 


A.A. 2022-2023


ii.it\



## Il latch sincrono SC - set


 



 
NB:  $Q$  commuta dopo  $2 \Delta T$  dalla Commutazione del clock.



A.A. 2022-2023

ii.it\

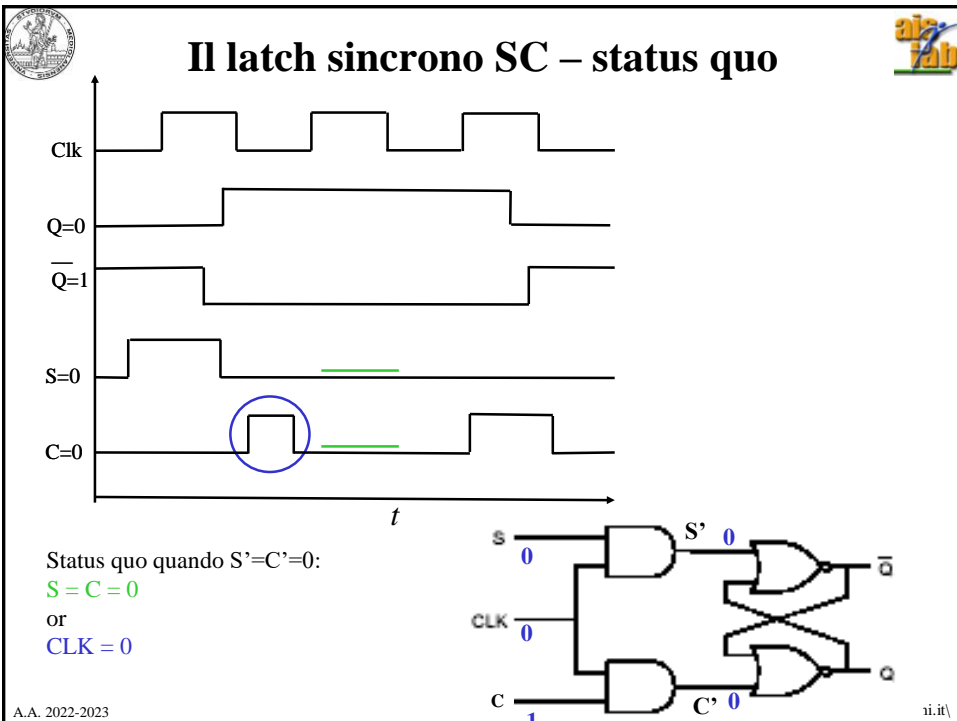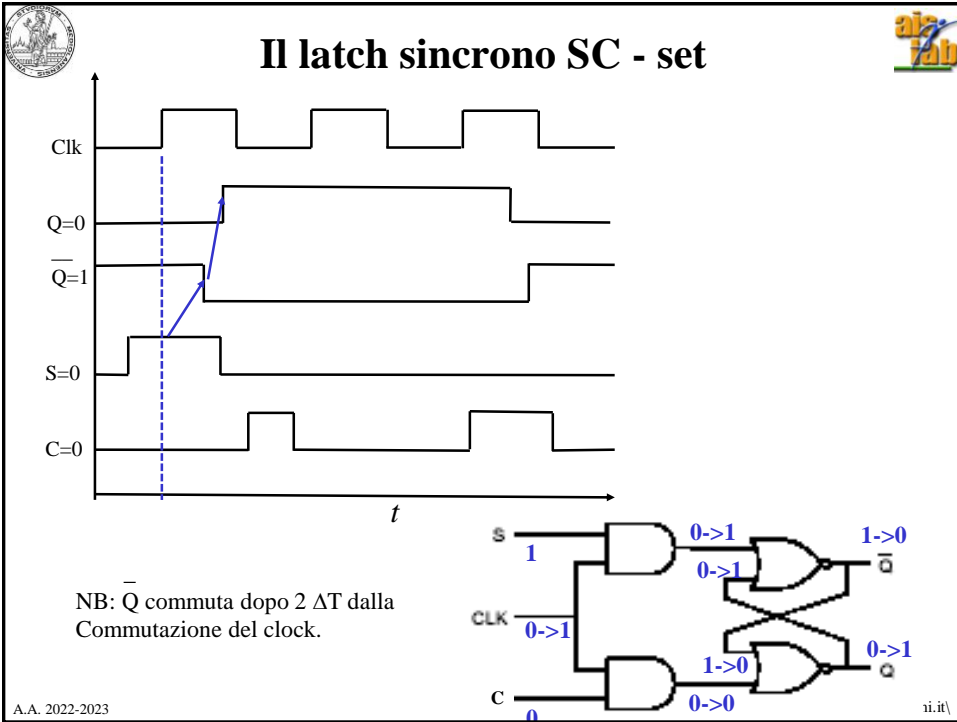

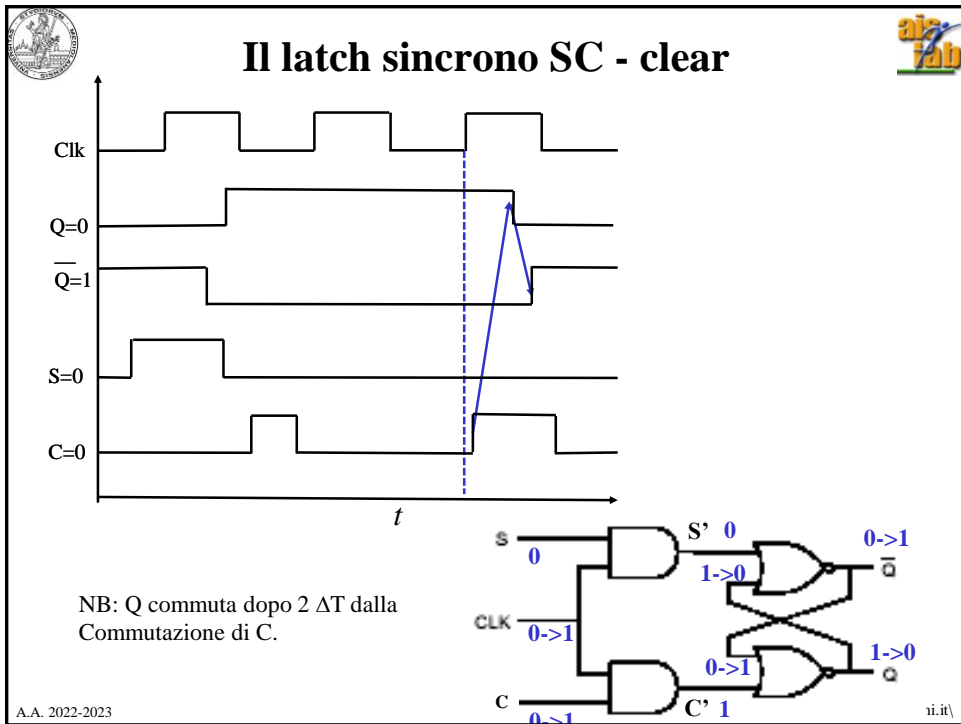 






## Circuito SOP semplificata




TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X=0
11	1	0	1	X=0

$$Q^* = \bar{T}Q + T(\bar{Q}SC + SC)$$

 

CC = 5 CO = 7

 

CC = 3 CO = 4

calcoliamo anche !Q



## Tabella della verità - II



T	Q	S	C	Q*
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X = 1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X = 1

$$Q^* = f(S, C, Q, T)$$

TQ	SC = 00	SC = 01	SC = 10	SC = 11
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
10	0	0	1	X=1
11	1	0	1	X=1

$$Q^* = \bar{T}\bar{Q}SC + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}QSC + T\bar{Q}\bar{S}C + T\bar{Q}SC + TQ\bar{S}C + TQSC +$$

$$+ TQSC + TQSC + TQSC =$$

$$= \bar{T}\bar{Q}C + \bar{T}Q\bar{S}C + \bar{T}QSC + T\bar{Q}\bar{S}C + T\bar{Q}SC + TQ\bar{S}C + TQSC =$$

$$= \bar{T}Q + TQSC + TS = \bar{T}Q + T(QSC + S)$$

Status quo  
(Memory)

Cf. Latch  
asincrono

Set



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop





## Latch D sincrono



Memorizza il valore presente all'ingresso dati quando il clock è alto.

if (CLK = 1)  
then  
 $Q^* = D$

If (CLK = 0)  
then  
 $Q^* = Q$

  

Latch trasparente sincrono

Latch-D







# La struttura del latch D

If (CLK==1)  
 S' = D; C' = !D  
 Q\* = D

If (CLK = 0)  
 S' = C' = 0  
 Q\* = Q

  

# Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1


La funzione logica corrispondente è:

$$Q^* = TD + \bar{T}Q$$

Q\* = D

Status quo

 Q è l'uscita del latch: **stato presente**.  
 Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo: **stato prossimo**.



$$Q^* = Q$$




## Tabella delle transizioni

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

TQ	D = 0	D = 1
00	0	0
01	1	1
11	0	1
10	0	1

La funzione logica corrispondente è:


$$Q^* = TD + \bar{T}Q$$

 

Q è l'uscita del latch: **stato presente**.

Q\* è il valore dell'uscita al tempo successivo:  
**stato prossimo**.

 
Come mai qui non si verifica la situazione S'=C'=1?



$$Q^* = D$$


## Tabella della verità

$$Q^* = f(T, Q, D)$$

 


T	D	Q	Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1
 
$$Q^* = \bar{T}\bar{D}Q + \bar{T}DQ + T\bar{D}\bar{Q} + TDQ =$$






# Osservazioni


 


Complessità 4  
Cammino critico 3

 

Clk come interruttore che pilota un mux:


$$Q^* = \bar{T}Q + TD$$

  

Complessità 3  
Cammino critico 2



# Elemento di memoria

 


T = segnale di scrittura -> segnale Write - attivo alto

$$Q^* = \bar{T}Q + TD$$

$Q^* = Q$   
Status Quo  
(memory)


$Q^* = D$   
(write)

 Se  $W = 1$ , scrivo D  
Se  $W = 0$ , mantiene il  
in memoria







# Elemento di memoria

 

Write può essere sincronizzato dal clock

$$Q^* = \bar{W} Q + W D$$

  $Q^*=Q$  (Status Quo (memory))       $Q^*=D$  (write)



# Sommario

Latch sincroni SR

Latch sincroni D

**Flip-flop**




## I bistabili



- Elementi di memoria (latch)
  - Sincroni
  - A-sincroni
- “Cancelli” (flip-flop)




## Struttura di un circuito sequenziale

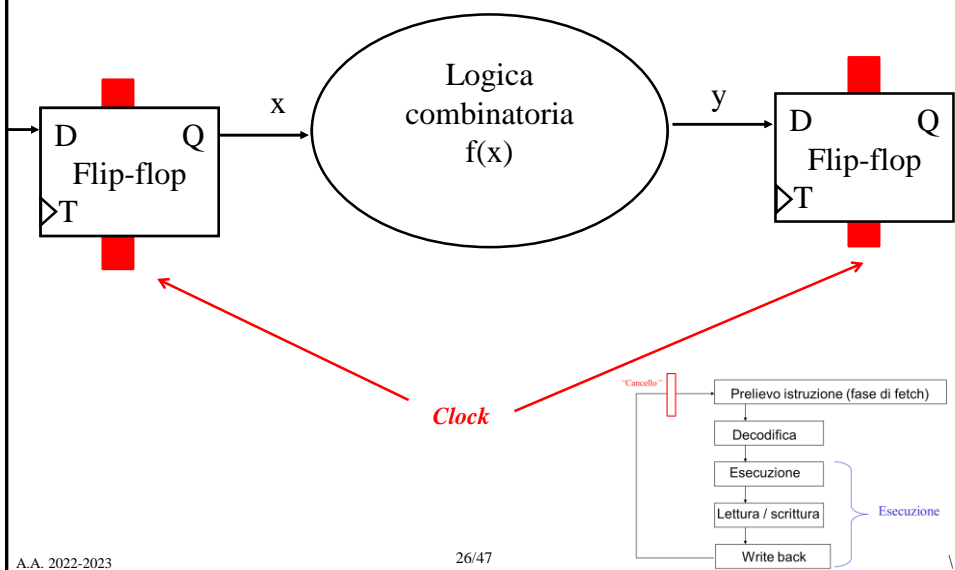




## Shift register

 


Registro a scorrimento (shift register o barrel shifter).

 - Un unico ingresso I e un'unica uscita U.
- In presenza di un segnale attivo (clock alto), il contenuto viene spostato verso dx di **una posizione** (e.g. operazione di shift).
- Il valore contenuto nell'elemento più a dx dove va?
- Qual'è il problema con l'utilizzo dei latch sincroni?


 
## Shift register con i latch (i problemi)



Fotografiamo la situazione iniziale:



- Clock basso
- $Q_3 = Q_2 = Q_1 = 0$
- $D_3 = 0$

Shift di 1 posizione:


- $D_2 = Q_3$
- $D_1 = Q_2$



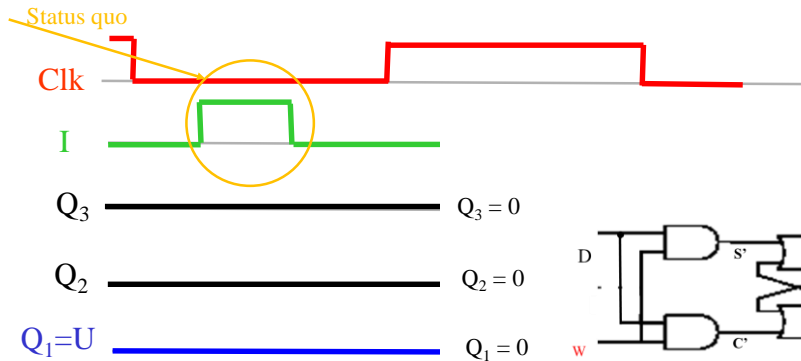 
## Shift register con i latch (status quo)


 
## Shift register con i latch (il problema)




 L'ingresso  $I = D_3$  va a 1 – vorrei ottenere  $\{0\ 0\ 0\} \rightarrow \{1\ 0\ 0\}$ . Invece ottengo:  $\{1\ 1\ 1\}$





## Dispositivo di sincronizzazione

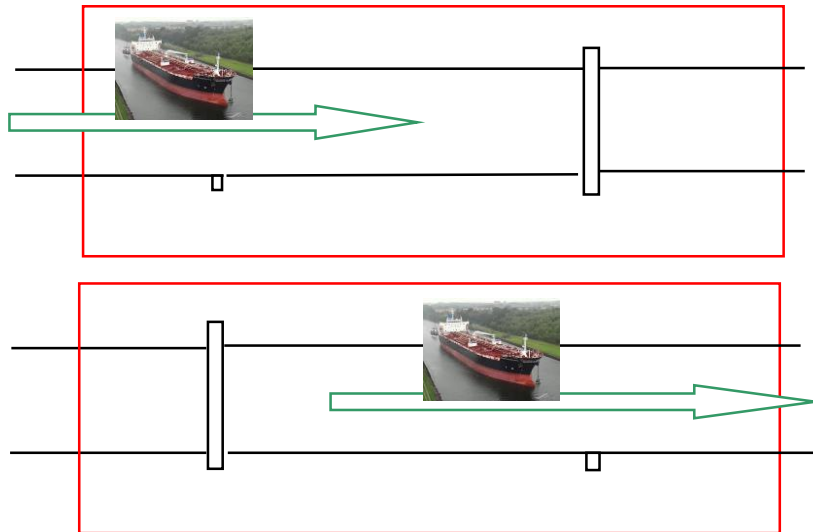


Sistema di "chiuse"






 
## Flip-flop



Dispositivi attivi sul fronte (di salita o discesa) del clock (edge sensitive): il loro stato (uscita) può commutare solo in corrispondenza della transizione alto->basso o basso->alto del clock.









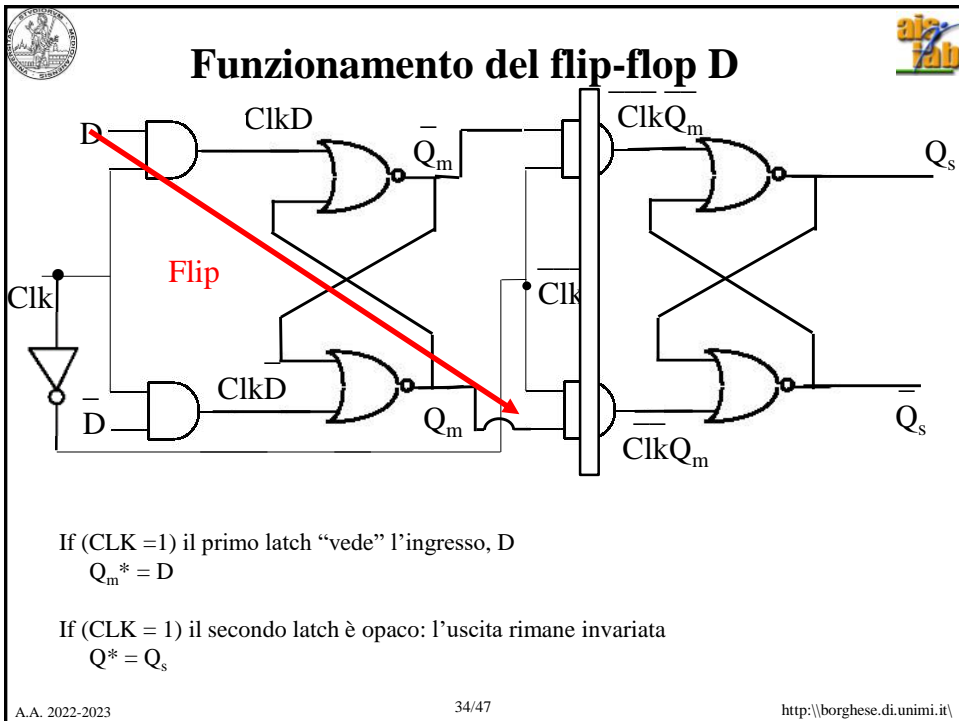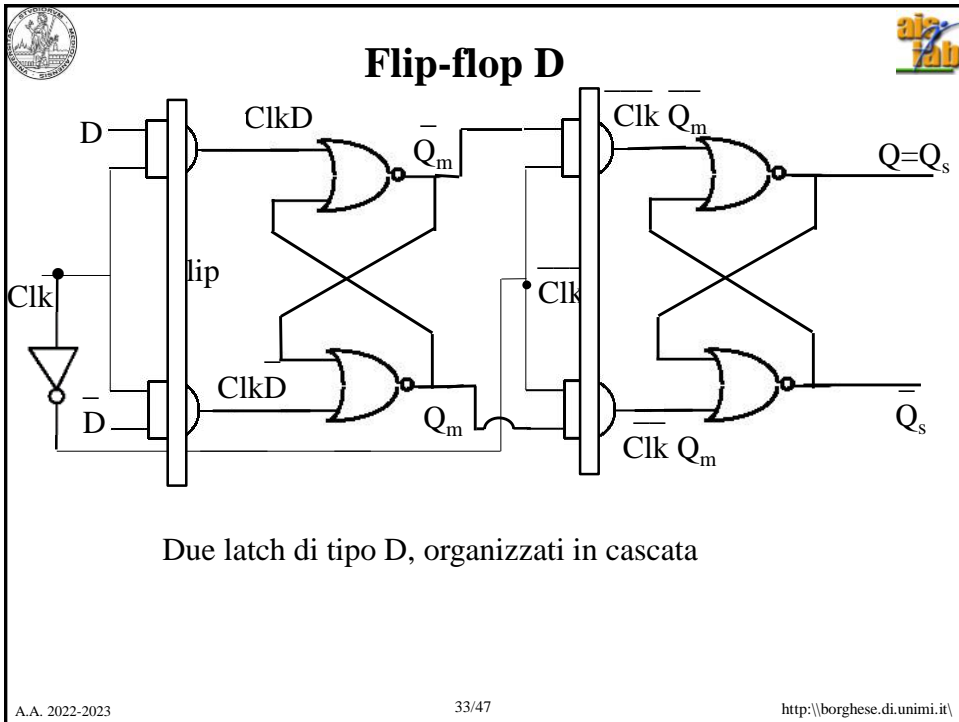

 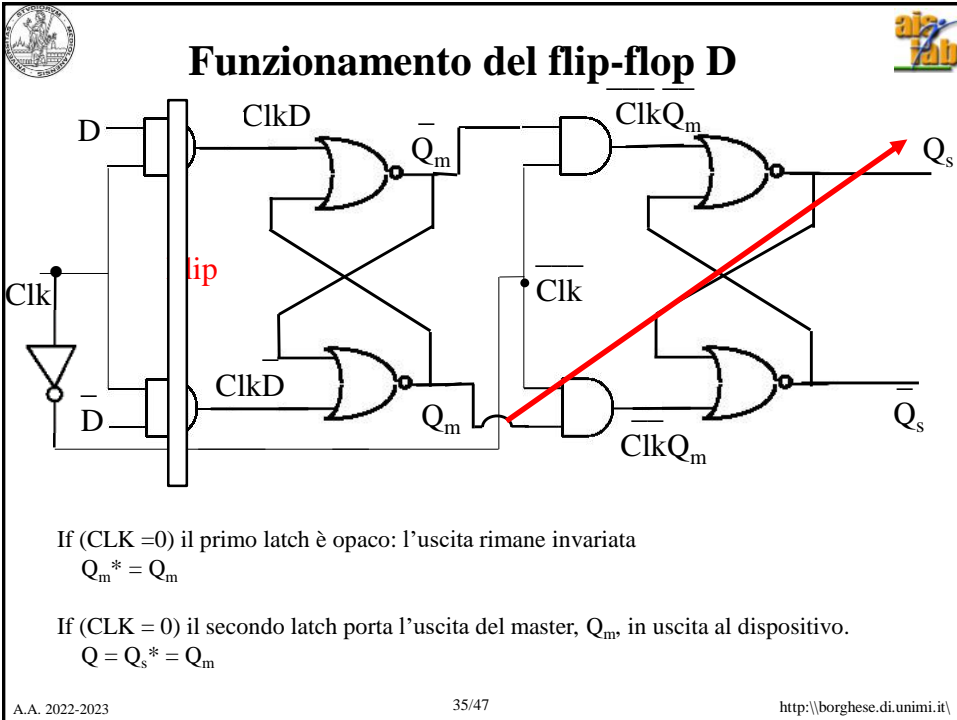

 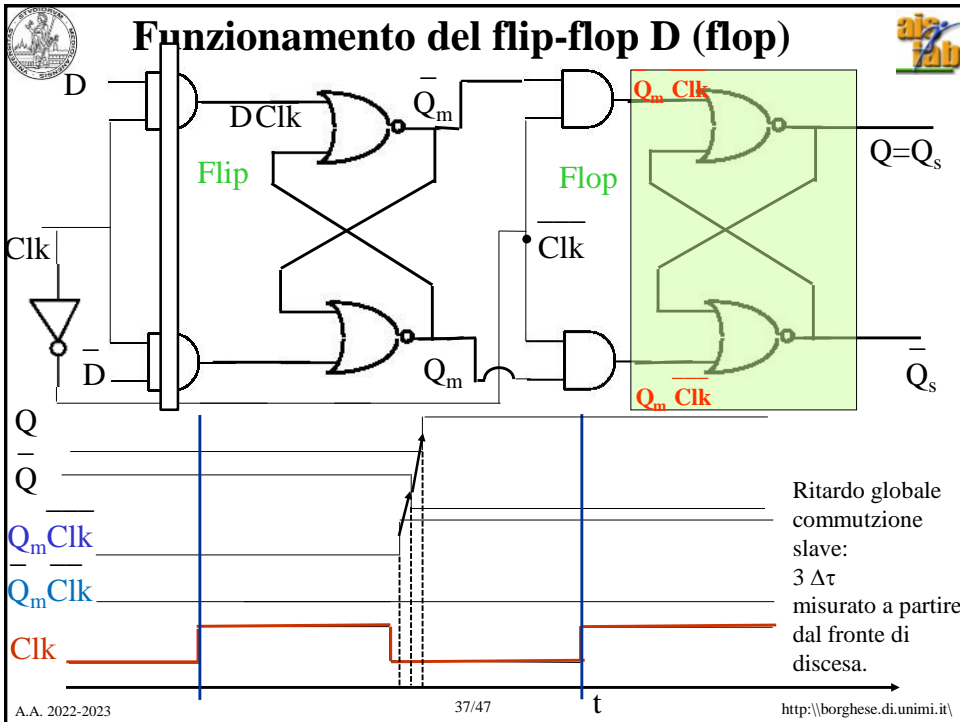


  

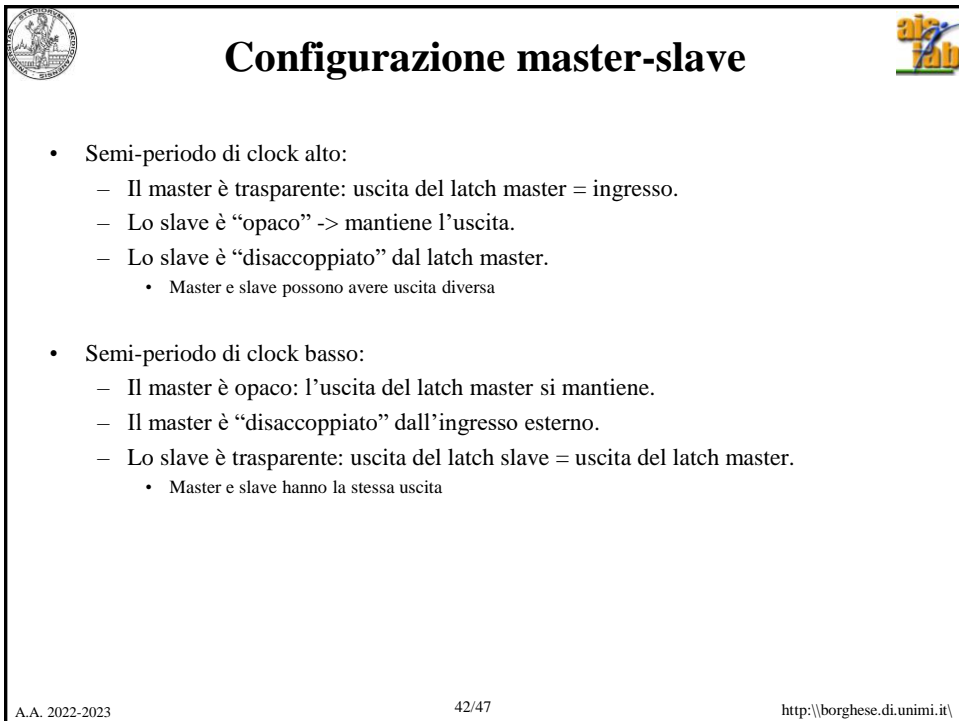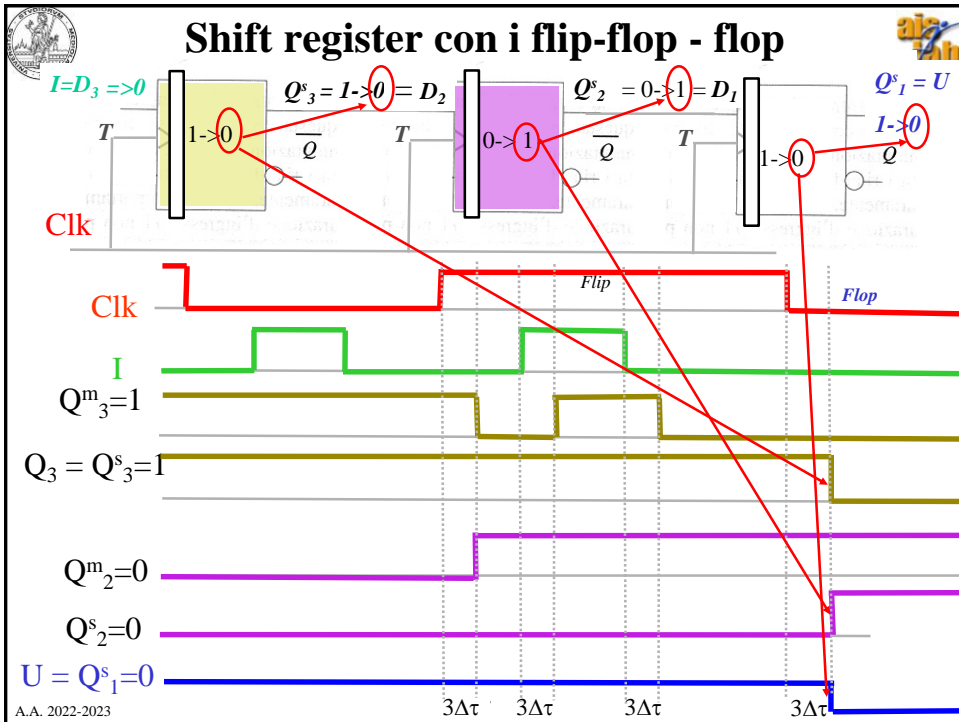




## Struttura di un circuito sequenziale

 

Pone dei problemi di sincronizzazione: la logica combinatoria deve terminare la commutazione in tempo utile.



 
## Temporizzazione di un circuito sequenziale



- La logica ha tempo sufficiente per completare la commutazione.
- Il periodo di clock è tale, per cui la commutazione del clock avviene dopo che la logica combinatoria ha terminato tutte le commutazioni.
- Il tempo necessario alla logica combinatoria per commutare è  $\leq$  tempo associato al cammino critico.
- Il clock arriva contemporaneamente a tutti i dispositivi sincronizzati.




## Temporizzazione: problemi

 

L'input D deve essere stabile intorno alla commutazione del clock:

 - **Tempo di hold**: è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D prima del fronte di clock (tempo di attraversamento delle porte del master).
- **Tempo di set-up**: è il tempo minimo per cui deve rimanere stabile l'input D dopo il fronte di clock (tempo di attraversamento delle porte dello slave).



A.A. 2022-2023

45/47


<http://borghese.di.unimi.it/>



## Temporizzazione: Come si dimensiona il clock




$$T > k * (t_p + t_c + t_s + t_w)$$

 

**Tempo di propagazione**: è il tempo necessario per propagare il segnale nella logica combinatoria ( $t_p$ ). Il massimo tempo è rappresentato dal cammino critico.

 **Tempo di skew**: ritardo massimo del clock ( $t_w$ ).



A.A. 2022-2023

46/47

<http://borghese.di.unimi.it/>



## Sommario



Latch sincroni SR

Latch sincroni D

Flip-flop